Cvičení z předmětu KAE/MPP verze 2015-16

Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

přednášky:	prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.	pinker@kae.zcu.cz	EK517
cvičení:	Ing. Petr Weissar, Ph.D.	weissar@kae.zcu.cz	EK515
	Ing. Kamil Kosturik, Ph.D.	kosturik@kae.zcu.cz	EK515
	Ing. Petr Krist, Ph.D.	krist@kae.zcu.cz	EK507

Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

Sem. práce - podrobnosti

- Semestrální práce se vypracovává ve skupinách (=dvojice)
- Rozsah odpovídající času/počtu cvičení
- Typicky využívá HW vývojové desky
- Po domluvě možný jiný HW/mikroprocesor
 - AVR, x51, ARM, ...
 - možno využít stávající projekt, bakalářku, ...
- Programováno min. ze 2/3 v C/C++

Bezpečnost v laboratoři

- Protokol s datem zkoušky "padesátky"
- Pracuje se s bezpečným napětím, deska napájena z USB
- Změny HW konfigurace nechat schválit cvičícím
- Změny zásadně provádět při odpojeném napájení !!!

Podmínky zápočtu

- Semestrální práce obhájená, funkční, nutná aktivní znalost !!!
- Praktická účast na cvičeních, znalost probírané problematiky

Doporučená literatura

- Libovolná učebnice programovacího jazyka C
- Dokumentace v elektronické podobě lokálně + CW
 - 8-bitové jednočipové mikropočítače řady S08
 - Vývojová deska (TWR) s mikropočítačem MC9S08LL64
 - Periferních obvodů, příp. vlastního HW

Knihy

- Mikroprocesory a mikropočítače : obecné principy konstrukce současných mikroprocesorů a mikropočítačů – prof. Pinker (BEN 2004)
- C pro mikrokontroléry Burkhard Mann (BEN)

Courseware

V "cvičení" a "studijní materiály" k dispozici odkazy a dokumenty PDF




Další provozní informace


- Konzultace nejlépe v rámci cvičení
- Možno využívat laboratoř mimo své cvičení, respektovat rozvrh
- Ve volných hodinách mají v laboratoři přednost diplomanti


Pracovní soubory

- Interní síť se souborovým serverem mimo AFS prostor s mapovanými disky
 - disky X:, Z: servisní a SW/systémový ReadOnly
 - Z:\podklady\MPP soubory, dokumentace, ...
 - disk T: dočasný datový, společný, může se mazat o půlnoci
 - disk H: osobní data každé skupiny
- Přilogování Win7 uživatel lab (lokální uživatel bez hesla)
 - automaticky se spustí "logon" dávka s prohlížečem
 - přihlášení pomocí Orion jména/hesla člena skupiny
 - vyberte si předmět, kterému se hodláte věnovat
 - po ukončení prohlížeče se příslušně namapuje disk H:
- Po skončení práce se "odlogujte" nebo restartujte PC

Vývojový kit Freescale S08LL64

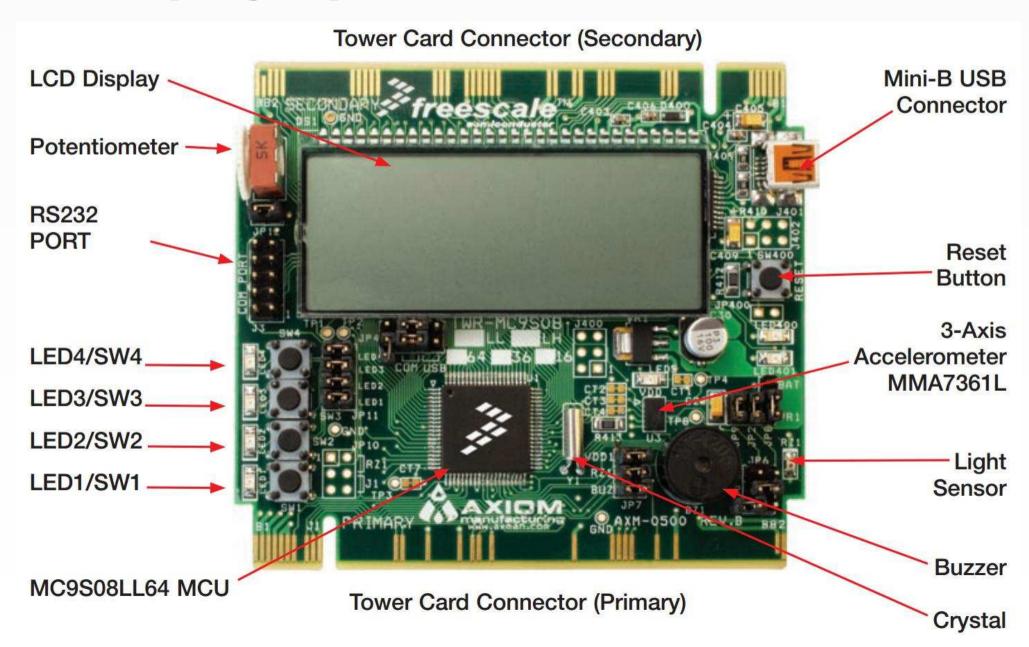


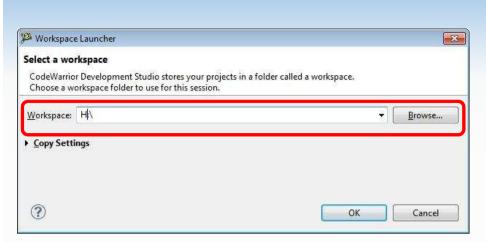


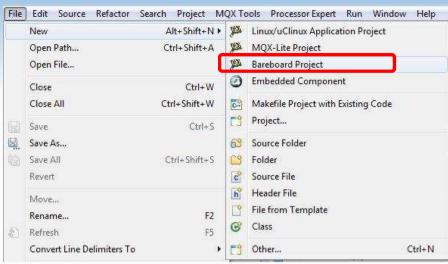


Spuštění prostředí

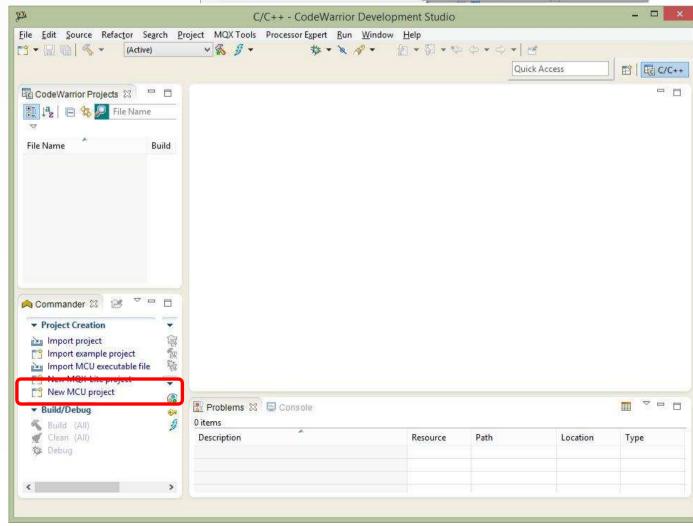- Výběr pracovního prostoru (= Workspace)
 - H: Home adresář
- Přidat projekt
 - New MCU project
 - V menu New Bareboard Project



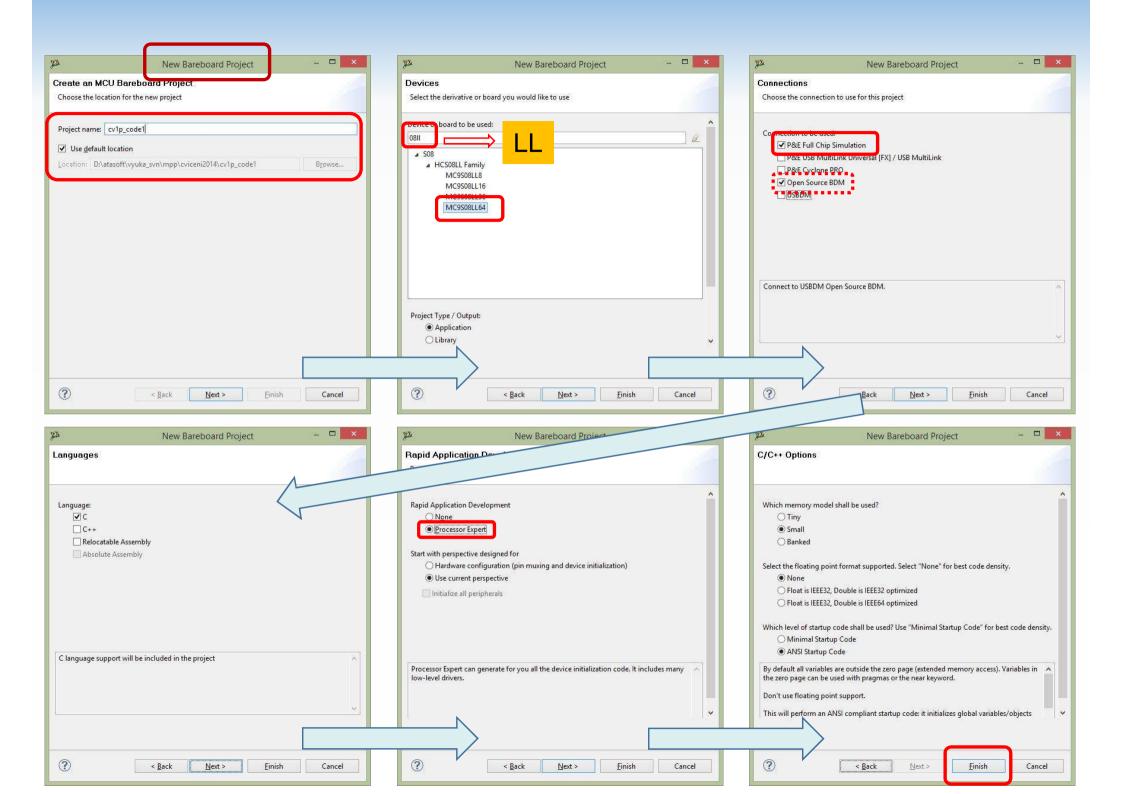


Vygenerovaná kostra aplikace

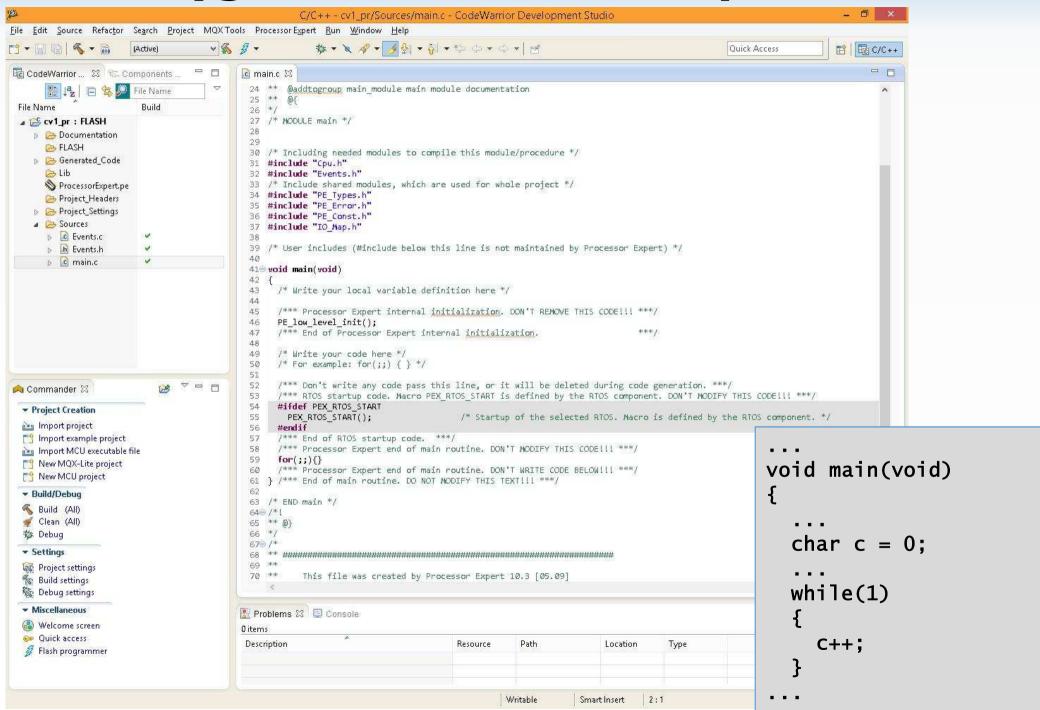

Spuštění programu v simulátoru

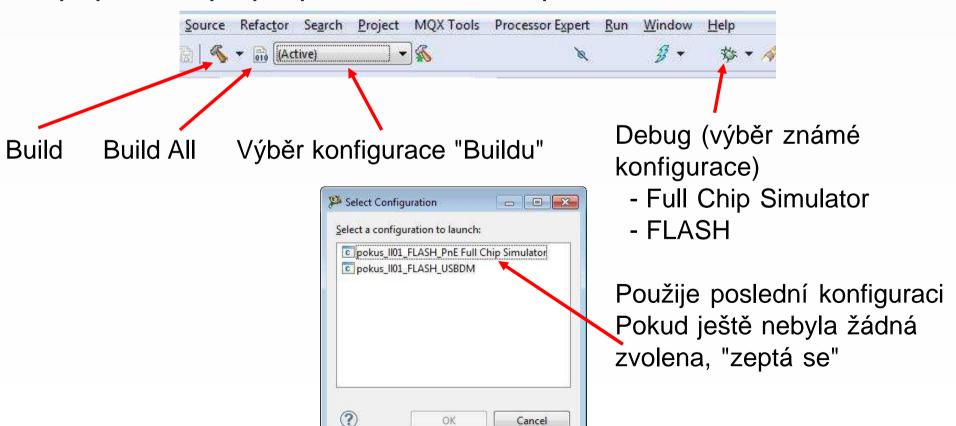- Před spuštěním debuggeru se IDE zeptá, zda uložit a přeložit (pokud došlo ke změnám)
 - Přesněji "provést Build" = kompilace jednotlivých modulů + linkování dohromady i s knihovnami
- V případě chyb při překladu nutno opravit




Cancel

Základy debuggeru simulátor




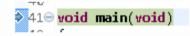
- Debugger lze ovládat pomocí ikon, menu nebo klávesových zkratek
- Ladit Ize jak pomocí emulátoru, tak HW
 - Je nutno mít zkonfigurované připojení (OSBDM)
- Řádek "k provedení" uvozen "šipkou"



Proměnné mají defaultní formát s možností


změny

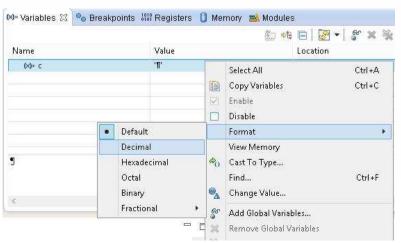

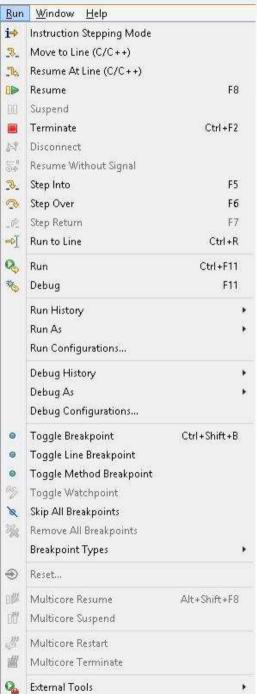

Debugger - paměť

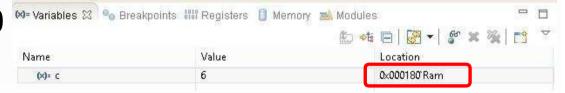
- Při zobrazení obsahu proměnné v podstatě debugger ukazuje obsah paměti v místě, kde "leží" proměnná
- Proměnná c na adrese 0x180



 Je také možné použít C-čkový operátor reference &, který reprezentuje adresu proměnné

Změny proměnné = změny v paměti

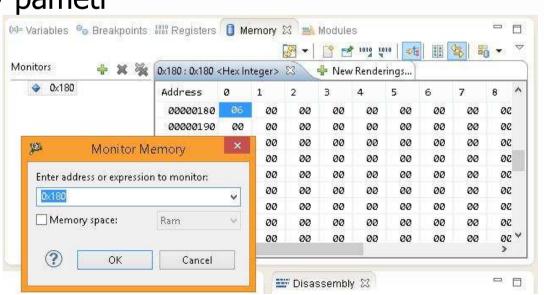- Možno např. editovat
- Ověřte chování pro c = 126
 - Neukazuje se přetékání !!!
- Přidejte prom. typu na int
 - Ověřte chování pro 32787



Bitové operace

- Přidejte proměnnou u typu uint_8
 - Je stejný jako unsigned char v klasickém C/C++
 - Existují i typy uint16_t, uint32_t
 - Standardní typy dle ANSI C
 - Výhodou je zaručená přenositelnost mezi platformami
 - U "našeho" překladače definovány v PE_Types.h
- Nastavte zobrazení "binary" v záložce Variables



- Úkol: V každém průchodu cyklem měňte hodnotu nejvyššího bitu
 - Ověřte funkci debuggerem
 - POZOR, v C nelze zapisovat binární čísla


Bitové operace II

- Úkol 2: v proměnné u (uint8_t) vytvořte efekt "běžící log. 1"
 - Hodnoty b00000001, b00000010, ..., b10000000
- Upravte na opačný směr efektu
- Upravte na "běžící log. 0"
- Ověřte skutečnou hodnotu v paměti na adrese proměnné

Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

Vývojový kit Freescale S08LL64

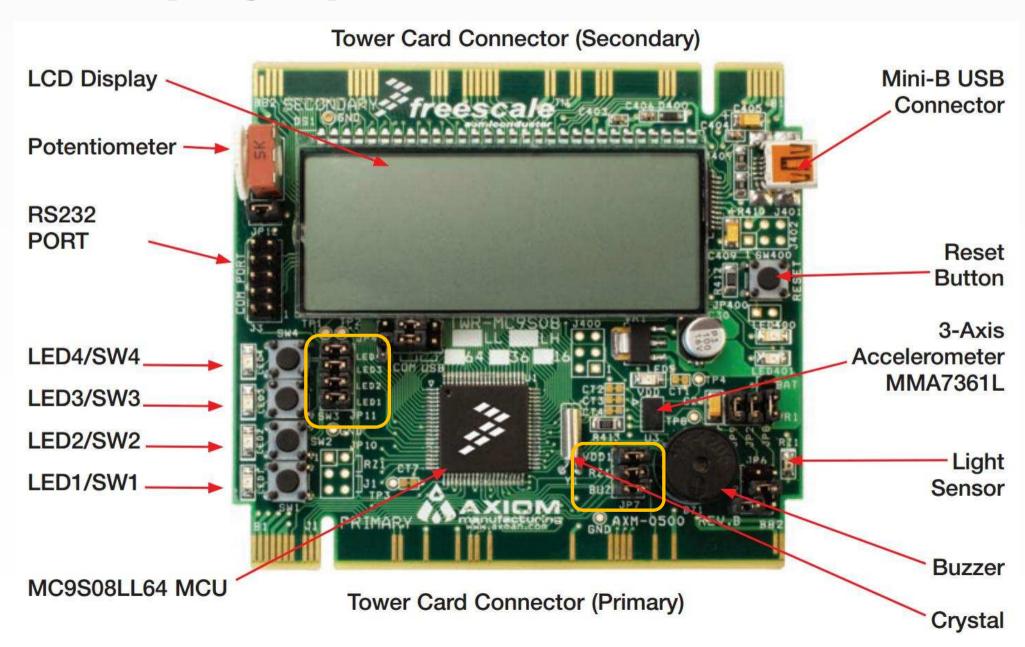

Vnitřní bloky jednočipových mikropočítačů

• Jednočipový mikropočítač se skládá z:

Základní výpočetní jádro (jako mikroprocesor)

• Paměť (někdy mohou být i externí)

• RAM – typicky pro data/proměnné, zásobník


• Typicky menší velikost

Realizováno jako SRAM

• "ROM" – kód, konstanty

Dříve PROM, EPROM, nyní většinou FLASH

- Periférie
 - Specializované funkční bloky, typicky možno vypínat kvůli spotřebě
- Další podpůrné bloky
 - ISP Programování v systému (u Freescale BDM umí i debug)
 - Hlídání napájení, bloky Resetu, ...
- Organizace paměti (=paměťová mapa)
 - Popisuje umístění jednotlivých paměťových bloků v paměťovém prostoru (= na kterých adresách leží)
 - Pozor, 8-bitové uP mají adresovou sběrnici 16b, takže max. rozsah paměti 64kB

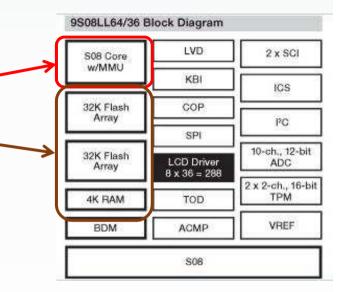

Ovládání vnitřních bloků uP

- V paměťovém prostoru na se určených adresách nachází "registry"
 - Zápisem vhodných hodnot se nastavuje činnost určitého bloku/periférie
 - Čtením se typicky získá stav
 - Pokud periférie poskytuje/vyžaduje data, má také "datový" registr
 - Podle architektury jádra je možný i bitový přístup k obsahu
 - Jinak nutné bity "maskovat" využití operací AND/OR
- Seznam a popis registrů je hlavní součástí dokumentace ("Reference manual")
- Pro využití v C jsou názvy registrů a jejich bitů připraveny v .H souborech
 - Není třeba znát adresu, stačí název
 - Pracuje se formálně podobně jako s proměnnými

Typické vnitřní periférie

- I/O porty (někdy též GPIO = General Purpose I/O)
 - Organizovány ve formě "portů"
 - Šířka 8 bitů (pro 8b mikropočítač)
 - Přístup na celý port, u některých architektur také po bitech
 - Nastavitelný směr (I nebo O)
 - Nastavitelné parametry pullup odpory, budiče, …
 - Fyzické vývody sdílejí na obvodu s dalšími perifériemi pozor při výběru pouzdra
- Komunikační sběrnice (sériové)
 - SPI synchronní, data-in, data-out
 - I²C synchronní, obousměrná data
 - UART asynchronní
 - Typicky odpovídá COM portu u PC
 - Alternativně pojmenováno **SCI** (např. u Freescale!)
 - Specializované CAN, USB, Ethernet, ...

Typické vnitřní periférie - II

Časovače

- Základem speciální typ registru, který přičítá impulsy (příp. odečítá) viz "čítače" z KAE/CESx
 - Zdroj impulsů ("tiků") může být interní nebo externí
- Další podpůrné obvody/bloky řídí činnost časovače
 - Děličky umožňují snižovat vstupní frekvenci
 - Registry pro zkrácení běhu (nepočítá se jen 0-MAX_ROZSAH, ale omezený rozsah) různá řešení pro různé architektury

A/D převodník

- Typicky více vstupů, výběr konkrétního pomocí multiplexeru
- Možnost vnitřní nebo vnější reference
- Nastavitelná rychlost převodu



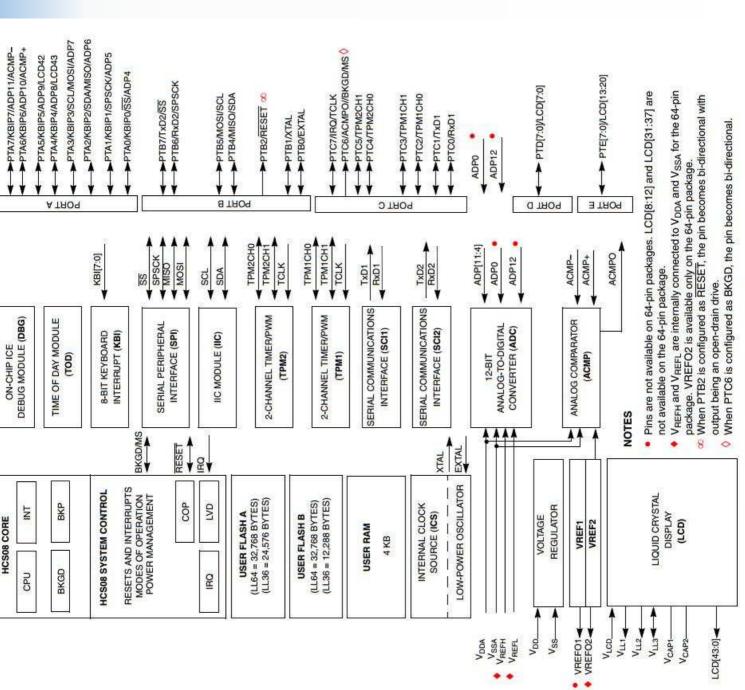



Figure 1-1. MC9S08LL64 Series Block Diagram

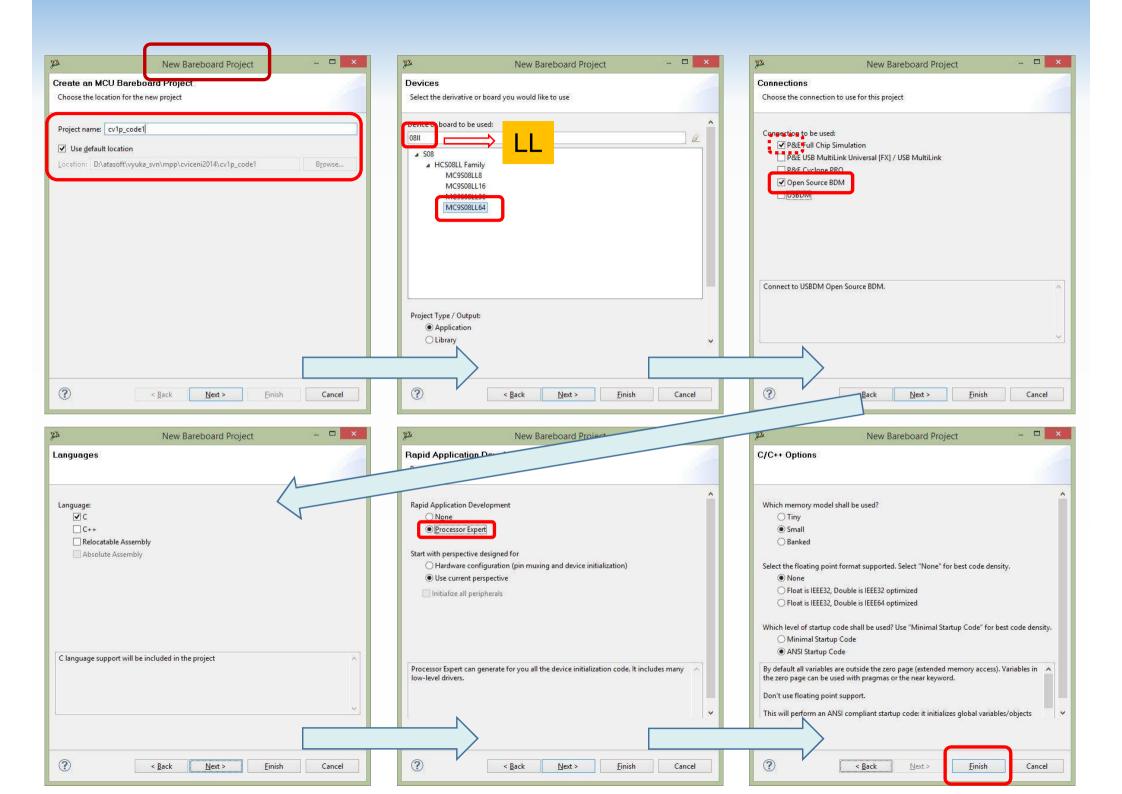

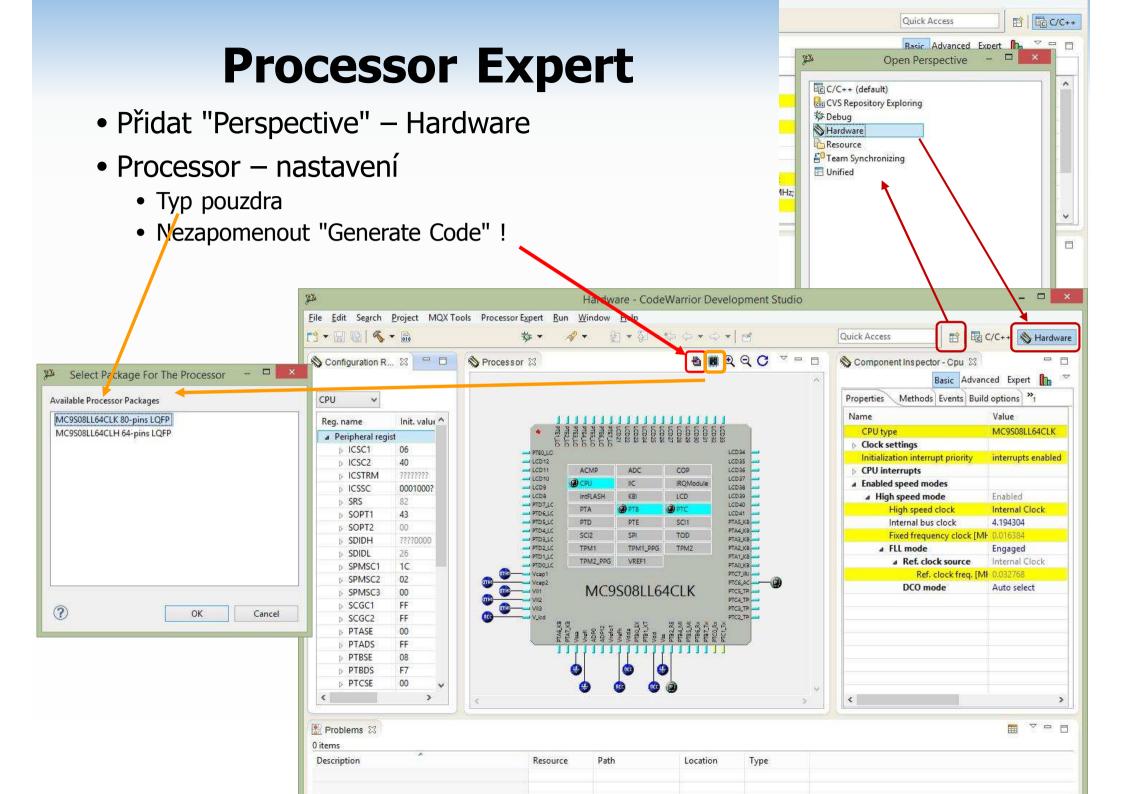


Volba zdroje hodin – externí krystal

- Procesor potřebuje pro svoji činnost hodiny
 - Pro každou periférii je možné hodiny zapínat, příp. vybrat zdroj a volitelně i děličky
- Na S08 máme k dispozici
 - Interní (méně přesný) RC generátor
 - Možnosť externího krystalu nebo generátoru
 - Vnitřními děličkami a násobičkami (s PLL) možno vytvořit základní takt sběrnice
- Na vývojové desce osazen externí 8MHz
 - Budeme používat
 - Nastavíme "Internal System Bus" = 8.0MHz
 - Max. kmitočet jádra 16MHz
- "Processor expert" napovídá použitelné hodnoty a v případě kolize nebo nemožnosti použít volbu varuje "vykřičníkem"

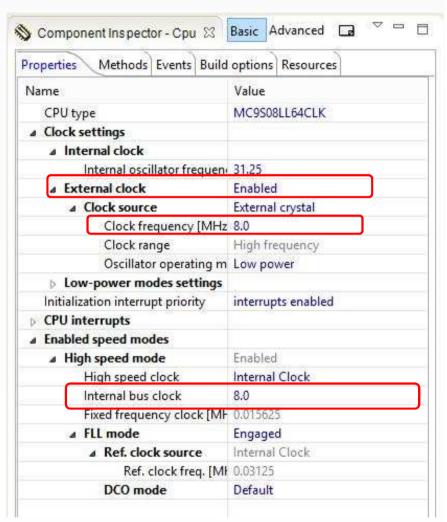


Volba zdroje hodin - interní


- Procesor petřebuje pro svoji činnost hodiny
 - Pro každou poriférii je možné hodiny zapínat, příp. vybrat zdroj a volitelně i děličky
- Na S08 máme k dispozici
 - Interní (méně přesný) senerátor
 - Možnost externího krystala nebo generátoru
 - Vnitřními děličkami a násobickami (s PLL) možnovytvořit základní takt sběrnice
- Na vývojové desce externí 32.768kHz
 - Nelze z něj vydělit vhodný takt sběrnich
 - Určeno pro "časové" aplikace
- Budeme používat interní zdroj
 - Nastavitelný v rozsahu 25-41.66kHz volíme 31.25kHz
 - Pozor, defaultně 32.76 kHz, to nechceme
 - Dobře se násobí na "Internal System Bus" 8.0MHz
- "Processor expert" napovídá použitelné hodnoty a případě kolize nebo nemožnosti použít vobu varuje "vykřičníkem"

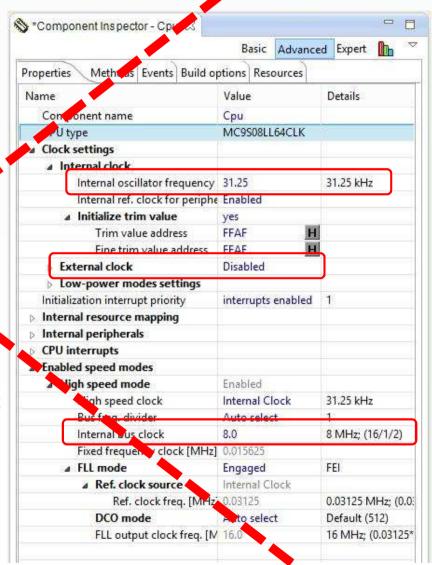

Vygenerovaná kostra aplikace

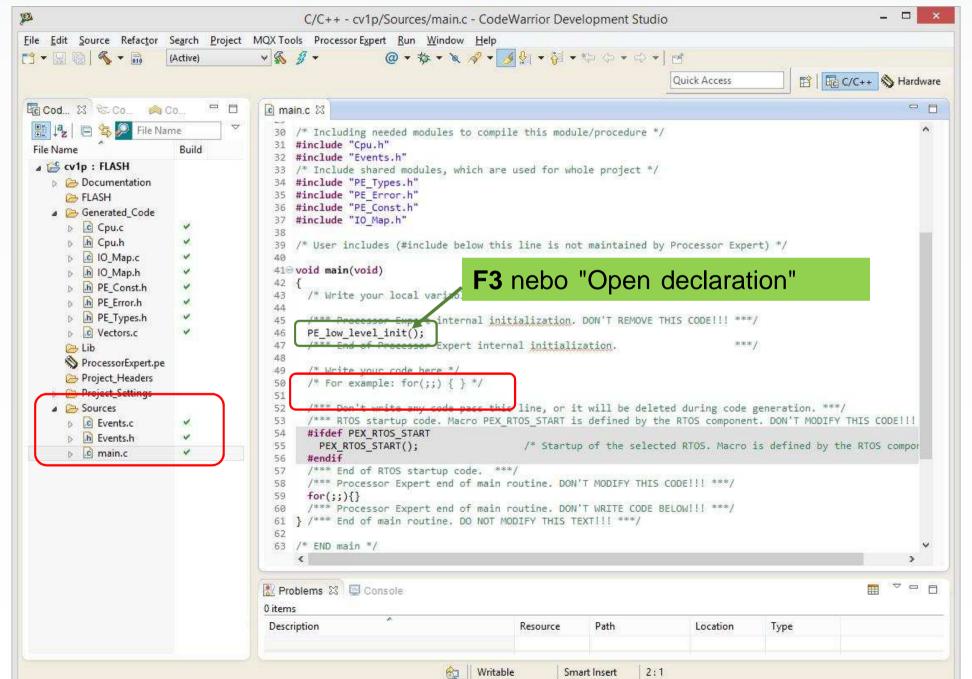


Vygenerovaná inicializace – CPU.C

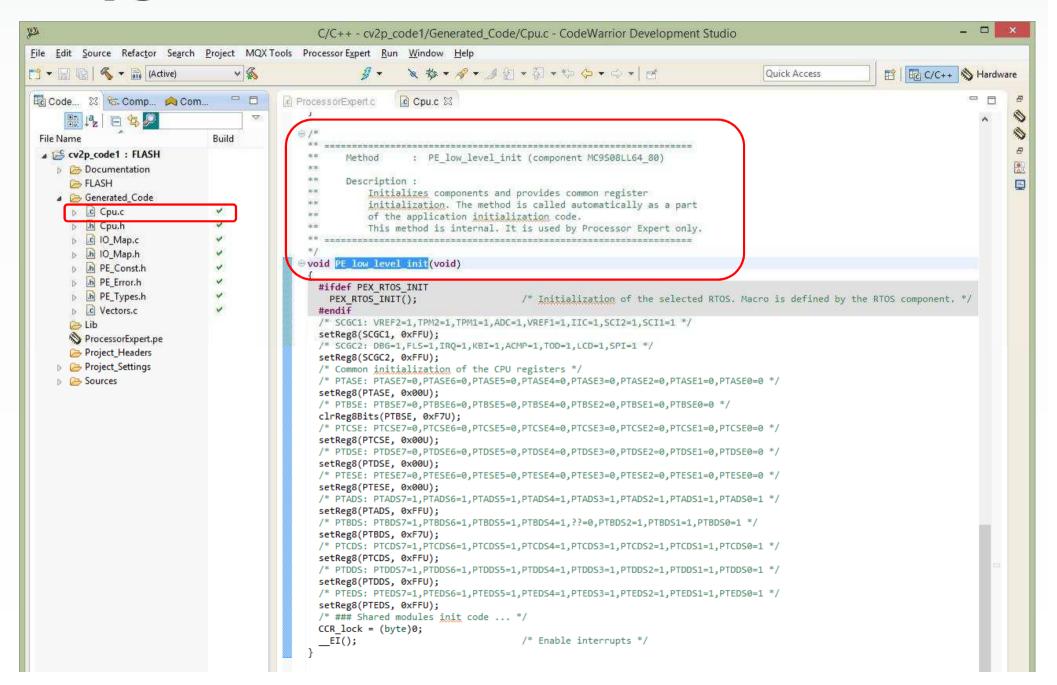


Přidání komponenty do PE


- Přidávat další bloky lze v PE
- Pravým "myšítkem"
 - "Add Component/Template"
 - Doporučuji pouze Init_xxx
 - Pak se objeví vlastnosti a komponenta je aktivní
 - Ukazují se i dotčené vývody na pouzdře
- Přidáme **PTA** 8-bitová výstupní brána
- Podobně lze komponentu odebrat "Remove Component"
- Pozor, neodebírat "jádro procesoru" komponenty se symbolem čipu
 - Projekt by přestal být kompilovatelný (neznámý procesor)
 - U našeho **S08LL** si jádro rezervuje ještě po jednom bitu z PTC a PTB
 - Nebudeme moci využít plně všech jejich 8 I/O bitů
 - Symbol jádra procesoru je zde 3x, neodebírat !!

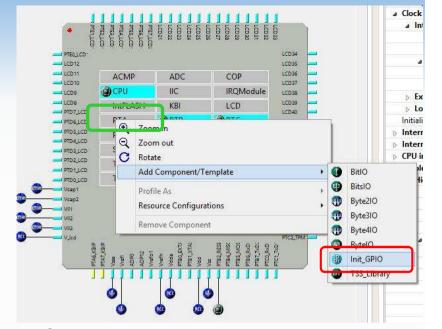

Konfigurace I/O brány

- Nastavení v "Properties"
 - Defaultně "Input"
 - Nastavíme "Output"
 - Pracujeme s "Entire I/O Port"
 - Je možné nastavovat i bity jednotlivě
 - Volba "Individual Pins"
 - Je povoleno "Call Init Method"
- Vlevo se aktualizují "Configuration Registers"
 - I/O brány mají více registrů
 - PTxD Data datový registr
 - PTxDD Direction určuje směr I/O
 - PTxAPE Pull Enable interní pullupy pro vstupy
 - **PTxASE** Slew Rate omezuje strmost hran pro Output
 - PTxADS Drive Strength umožňuje pinu dodávat větší proud
 - Jednotlivé bity jsou většinou pojmenovány a přístupné v kódu
- Nezapomenout uložit změny "Generate Code"

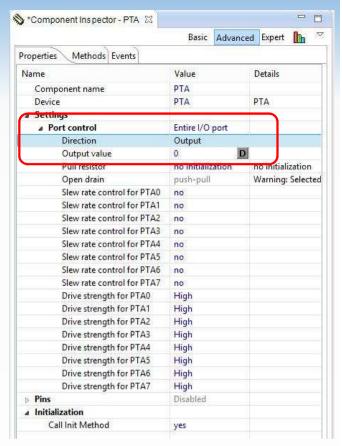

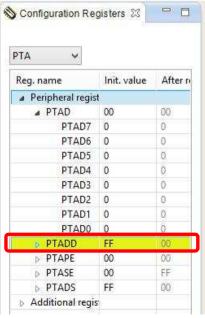


Práce s bránou v kódu

- Vytvořit proměnnou typu byte
 - Pohled na deklaraci (F3)
 - Soubor **PE_Types.h**
 - typedef unsigned char byte;
- V nekonečném cyklu přičítáme 8-bitovou hodnotu a vkládáme do PTAD (Data Registr brány A)
- Pokud bychom nechtěli oddělenou deklaraci a inicializaci proměnných od samotného kódu, je možné použít trik s C-čkovým blokem

```
...
{
    byte b;

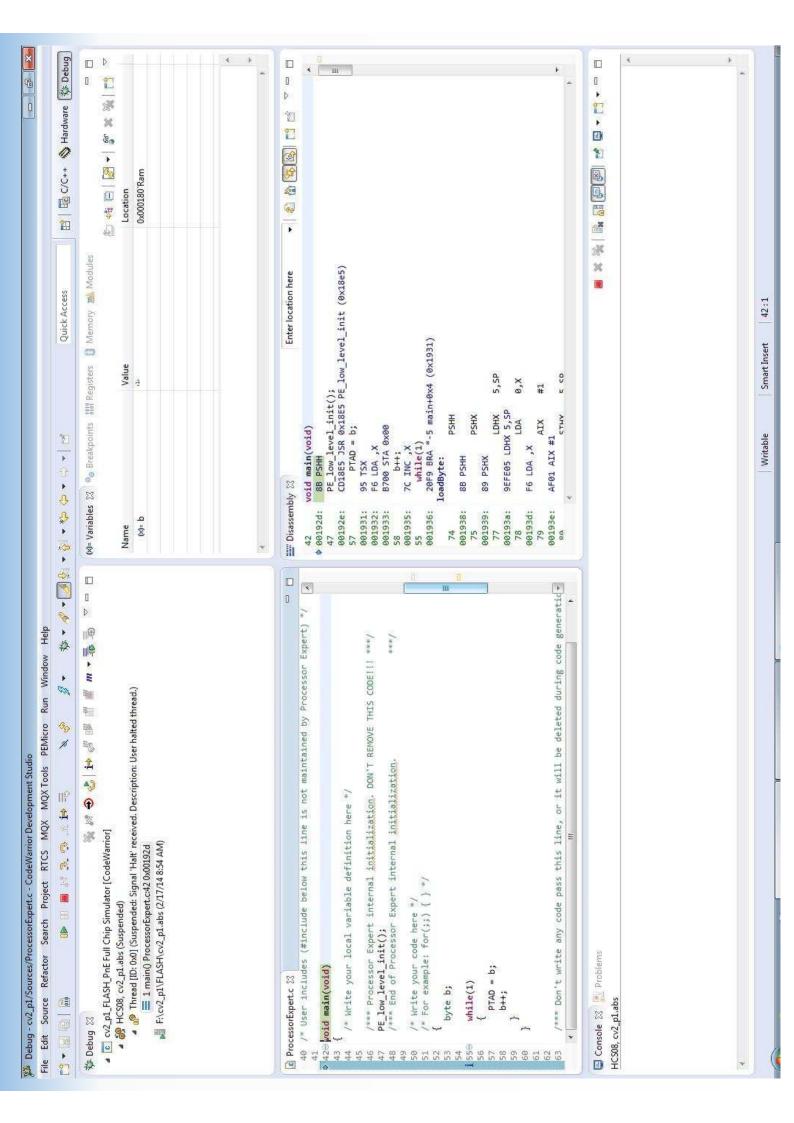
    while(1)
    {
        PTAD = b;
        b++;
    }
}
...
```



Krokování




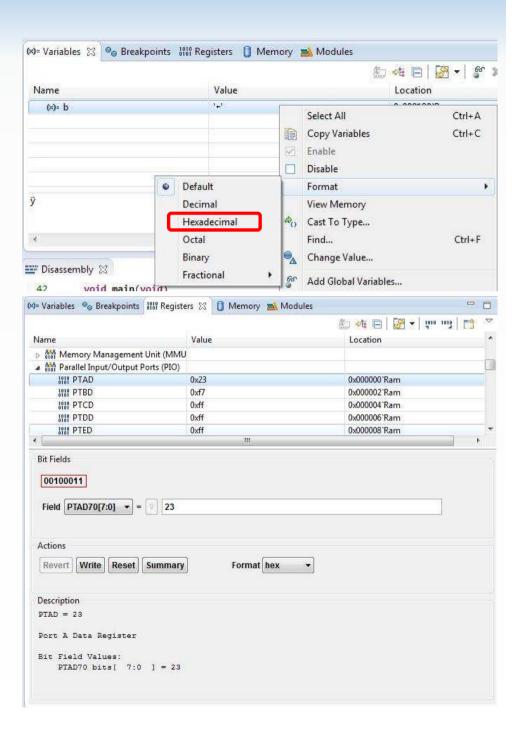- F5 Step Into krok, vstupuje do funkci
- **F6 Step Over** krok, "nevleze" do funkce
- F7 Step Return dokončí funkci
- F8 Resume pokračuje ve vykonávání, příp. spustí od začátku (napoprvé)
- Aktuální řádek vyznačen
- Je možné krokovat i po instrukcích asembleru – přepínání
- Pokud je program zastaven, je možné prohlížet proměnné, paměť i registry
 - Obsah je možné i měnit



Ladění obsahu paměti

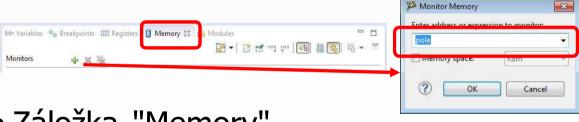- Kód plnící pole hodnotou
- Jednou 0x00, pak 0xFF
- Spustit v Debug režimu



Záložka "Memory"

 Přidat "adresu" – možno též název pole (= ukazatel)

Monitors

Ram:pole

 Možnost výběru zobrazení – např. po bytech

• Pozor, paměť obsazená polem není inicializovaná


- Sledujte změny paměti
 - Krokování programu

```
#define VELIKOST 10

byte b;
byte x = 0x00;
byte pole[VELIKOST];

while(1)
{
   for (b = 0; b < VELIKOST; b++)
      pole[b] = x;

   x = ~x;
}
}
...</pre>
```

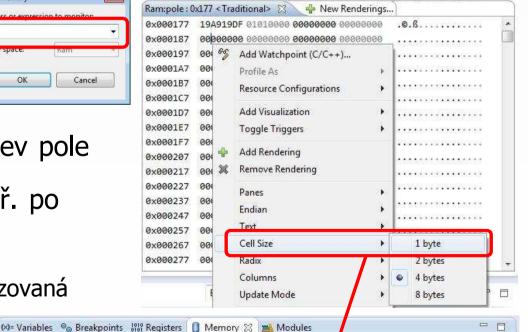

Zapojení externího HW – LEDky a tlačítka

• Čtveřice tlačítek připojena na **PTA** (3x) a na **PTC** (1x)

Aktivní (=stisknuto) je log. 0

• LED připojeny na **PTC** – bity 2–5

Zapojeny přes R z VDD

• Svítí se log. 0


• Příp. zkontrolovat pole "jumperů" JP11


• Na PTC2 připojen ještě "buzzer"


Možno vypnout jumperem BUZ na JP?

• Na PTA6 připojen snímač osvětlení

Rozpojiť střední jumper RZ1 na JP7

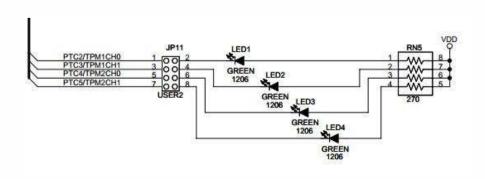


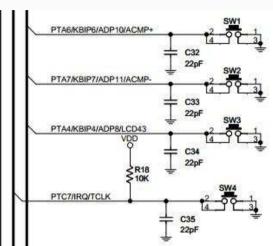

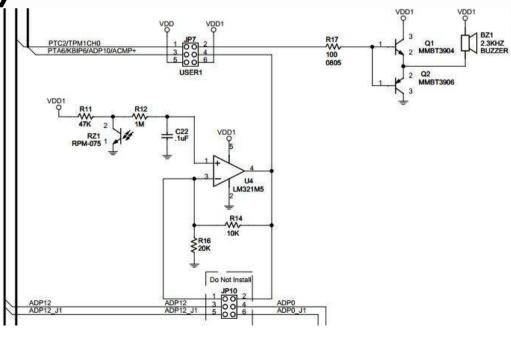


Nastavení vývodu – ProcesorExpert

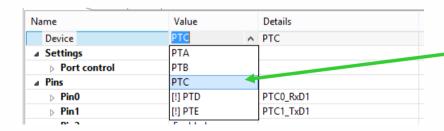- V minulém příkladu nastavena celá brána PTA
- Pro PTB a PTC v našem procesoru nelze vybrat celý port
 - Sdílí se vývody se signálem RESET a BDM
 - Nutno nastavit individuálně
- Kliknutí pravým tlačítkem na PTC (ne na ikonu procesoru)
 - Add component/template Init GPIO
 - Hlášena chyba = není vybrán port -
 - Nutno vybrat PTC
- Port Control = Individual pins
 - Pin2 Enabled a Output





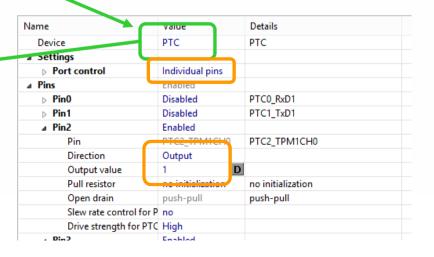

Blikání LED

• Umístěno ve funkci main (viz. komentáře)

Bitový přístup k hodnotám registrů

- Většina registrů umožňuje bitový přístup
- Je možno buď použít přímo bit
 - Jméno složeno jako Registr_Bit
 - Definováno v IO_Map.H
- Nebo přistoupit přes bitovou strukturu a union s celou hodnotou
 - Místní nápověda nabízí prvky struktur
 - Jména registrů začínají _
- Názvy dle dokumentace
- Jména viditelná též v PE
 - Panel vlevo

```
// mozny zapis

PTCD_PTCD2 = 1;


Macro Expansion

PTCD.Bits.PTCD2


Press 'F2' for focus

// nebo


_PTCD.Bits.PTCD2 = 1;
```

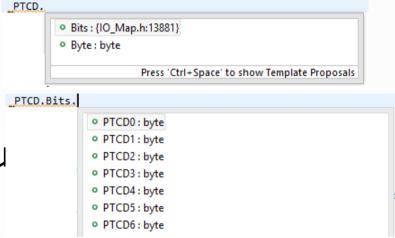

```
289 /*** PTCD - Port C Data Register; 0x00000004 ***/
290 typedef union {
      byte Byte;
        byte PTCD0
                                                                    /* Port C Data Register Bit 0 */
                         :1;
        byte PTCD1
                                                                    /* Port C Data Register Bit 1 */
                          :1;
                                                                    /* Port C Data Register Bit 2 */
        byte PTCD2
        byte PTCD3
                                                                    /* Port C Data Register Bit 3 */
        byte PTCD4
                                                                    /* Port C Data Register Bit 4 */
        byte PTCD5
                                                                    /* Port C Data Register Bit 5 */
        byte PTCD6
                                                                    /* Port C Data Register Bit 6 */
        byte PTCD7
                                                                    /* Port C Data Register Bit 7 */
      } Bits;
    } PTCDSTR;
    extern volatile PTCDSTR PTCD @0x000000004;
    #define PTCD
                                              PTCD.Byte
    #define PTCD PTCD0
                                              PTCD.Bits.PTCD0
    #define PTCD PTCD1
                                              PTCD.Bits.PTCD1
    #define PTCD PTCD
                                              PTCD.Bits.PTCD2
    #define PTCD_PTCD3
                                              PTCD.Bits.PTCD3
    #define PTCD PTCD4
                                             PTCD.Bits.PTCD4
310 #define PTCD PTCD5
                                             PTCD.Bits.PTCD5
311 #define PTCD PTCD6
                                             PTCD.Bits.PTCD6
312 #define PTCD_PTCD7
                                             PTCD.Bits.PTCD7
```

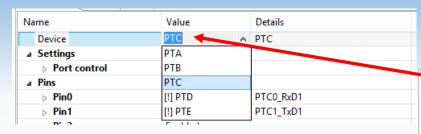

Nastavení v CW - PE

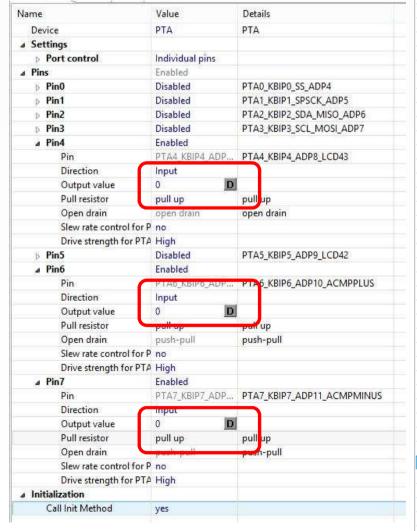

Name	value	Details
Device	PTC	PTC
△ Settings		
▶ Port control	Individual pins	
	Enabled	
⊳ Pin0	Disabled	PTC0_RxD1
⊳ Pin1	Disabled	PTC1_TxD1
⊿ Pin2	Enabled	
Pin	PTC2_TPM1CHO	PTC2_TPM1CH0
Direction	Output	
Output value	1 [
Pull resistor	ne initialization	no initialization
Open drain	push-pull	push-pull
Slew rate control for	P no	
Drive strength for P7	ΓC High	
⊿ Pin3	Enabled	
Pin	PTC3 TPM1CH1	PTC3_TPM1CH1
Direction	Output	
Output value	1	
Pull resistor	no initialization	no initialization
Open drain	push-pull	push-pull
Slew rate control for	P no	
Drive strength for PT	TC High	
⊿ Pin4	Enabled	
Pin	PTC4_TPM2CH0	PTC4_TPM2CH0
Direction	Output	
Output value	1	
Pull resistor	no initialization	no initialization
Open drain	push-pull	push-pull
Slew rate control for	P no	
Drive strength for PT	TC High	
⊿ Pin5	Enabled	
Pin	PTC3_TPIVIZCHT	PTC5_TPM2CH1
Direction	Output	_
Output value	1	
Pull resistor	no initialization	no initialization
Open drain	push-pull	push-pull
Slew rate control for	P no	
Drive strength for PT	TC High	
⊳ Pin6	Disabled	PTC6_ACMPO_BKGD_MS
⊿ Pin7	Enabled	
Pin	PTC7_IRQ_TCLK	PTC7_IRQ_TCLK
Direction	Input	
Output value		
Pull resistor	pull up	pull up
Open drain	push-pull	push-pull
Slew rate control for		
Drive strength for PT		
△ Initialization		
Call Init Method	yes	
	-	

Přidán definiční kód v main.c

- Doporučené "define"
 - Nemusí se stále vypisovat porty a piny
 - V případě změny HW stačí jen upravit na jednom místě
- Místo v kódu doporučené komentářem
 - Před funkcí main

```
/* User includes (#include below this line is not maintained by Processor Expert) */
#define LED1
                    PTCD_PTCD2
#define LED2
                    PTCD_PTCD3
#define LED3
                    PTCD_PTCD4
#define LED4
                    PTCD PTCD5
#define BUTTON1
                    PTAD PTAD6
#define BUTTON2
                    PTAD_PTAD7
#define BUTTON3
                    PTAD_PTAD4
#define BUTTON4
                    PTCD_PTCD7
```

Blikání LED

- Stále umístěno ve funkci **main** (viz. komentáře)
- K zamyšlení delší čekání

Běžící bod na LED – v1

```
byte b = 0;
word w;
. . .
while(1)
 b++;
 if (b >= 4)
  b = 0;
  PTCD \mid= 0x3C; // 0011 1100 = nastavi log.1 na vystupy pro LED
  switch(b)
   case 0: LED1 = 0; break; // opet svitime log.0 !!
   case 1: LED2 = 0; break;
   case 2: LED3 = 0; break;
   case 3: LED4 = 0; break;
 for (w = 0; w < 60000; w++)
```

Běžící bod na LED – v2

```
byte b = 0;
word w;
. . .
while(1)
 b++;
 if (b >= 4)
  b = 0;
 LED1 = !(b == 0); // negace, protoze svitime log.0 !!
 LED2 = !(b == 1);
 LED3 = !(b == 2);
 LED4 = !(b == 3);
 for (w = 0; w < 60000; w++)
```

Počítadlo na 4xLED

```
byte b = 0;
word w;
while(1)
  b++;
 if (b > 0x0f) // cislo vetsi nez 15 (0000 1111) uz prekracuje 4 bity
   b = 0;
  PTCD = (PTCD & 0xc3) | (~(b << 2) & 0x3c);
                // 1100 0011 - vynulovat stredni 4 bity
                // obsah b posunout na stredni 4b (tedy o 2 vpravo)
                // sviti se log.0, takze nutno hodnotu v b bitove znegovat
                // 0011 1100 - ostatni bity (horni 2 a dolni 2) vynulovat
                // pomoci bitoveho OR nastavit bity v PTCD registru
  for (w = 0; w < 60000; w++)
```


PTCD	PPPP PPPP	
& 0xc3	PP00 00PP	1100 0011
В	XXXX AAAA	
b << 2	XXAA AA00	
negace	XXBB BB11	
& 0x3c	00вв вв00	0011 1100
finále	PPBB BBPP	P = puvodni obsah PTCD, B = negovane spodni 4 bity z b

Plán cvičení

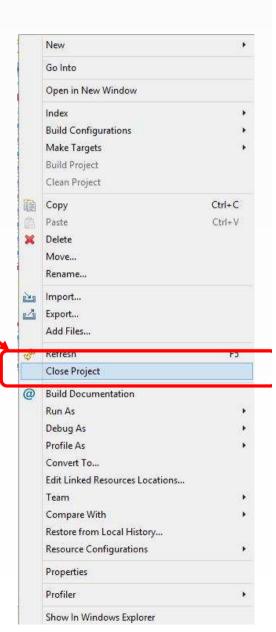- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

Sbalení neaktivních projektů

- Při více otevřených projektech může být náročnější orientace v tom, co se aktuálně edituje, překládá a spouští
 - Zároveň mnoho aktivních projektů zpomaluje IDE
- Je vhodné nepoužívané projekty "zavřít"
 - Ve vlastnostech projektu
- Není problém dle potřeby zavřený soubor otevřít
 - Volba "Open Project"




Zap/vyp jedním tlačítkem

```
bool bb = FALSE;
...
while(1)
{
   if (bb != BUTTON1)
   {
      bb = BUTTON1;
      if (bb)
            LED1 = !LED1;
   }
}
```

- V podstatě vytváříme klopný obvod
 - Změna stavu po uvolnění tlačítka
 - Nestisknuté je log. 1
 - Potřeba pomocná proměnná, která si "pamatuje" minulý stav
 - Vyhodnocujeme změnu stavu
 - Vhodný datový typ je "binární" nabývá hodnotu 0 nebo 1 (false/true)
 - Zde se používá datový typ bool
 - Na jiných systémech se lze setkat i s boolean
 - Interně je to běžně jako typedef:


typedef unsigned char bool;

Hlavičkový soubor s HW konfigurací

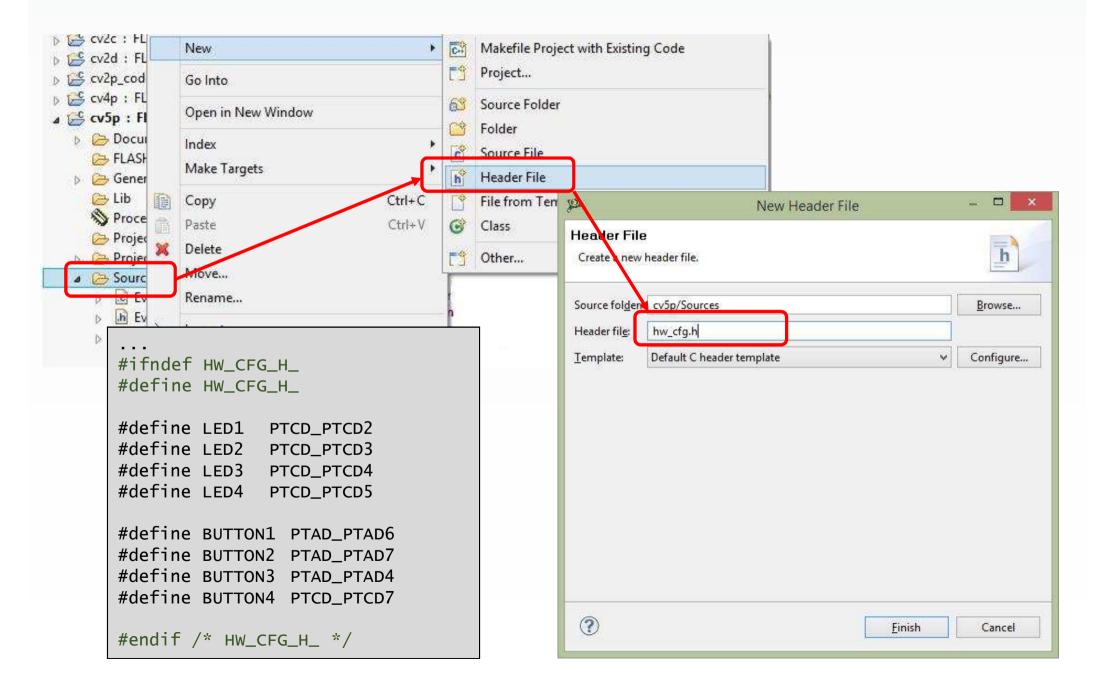



Kopírování komponent mezi projekty

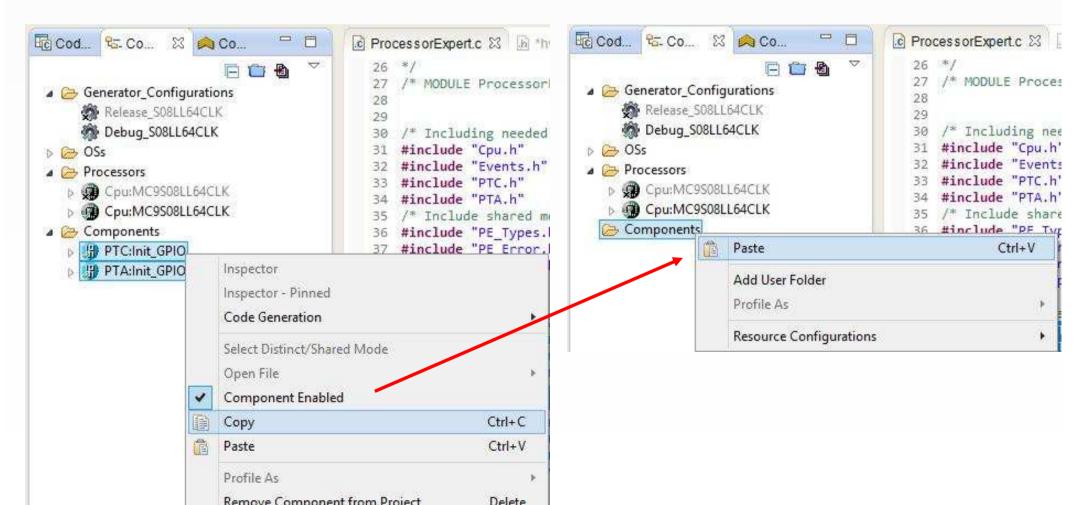- Nezapomenout externí "hodiny" na 8MHz a Internal BUS na 8MHz
- Záložka "Components"
 - Komponenty z jednoho projektu možno kopírovat do jiného včetně všech nastavení



Přidání inicializace časovače

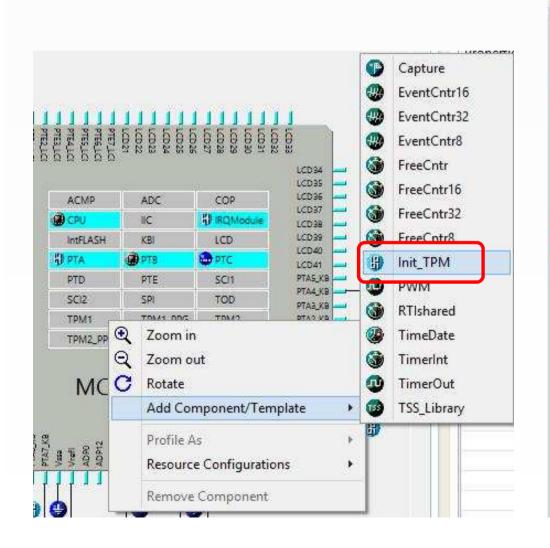

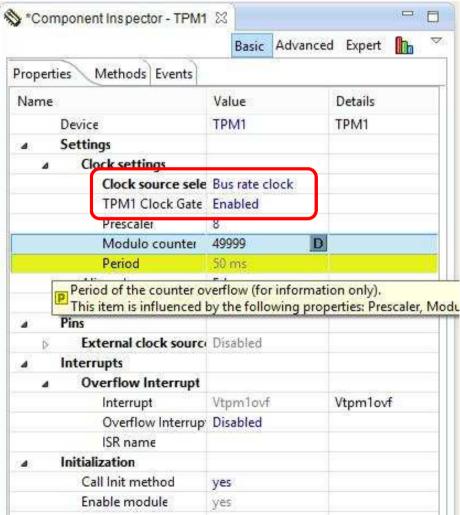



Práce s časovačem

- Každý blok TPM má svoji sadu registrů
 - Kap. 17 v Ref. Manual
 - TPMxSC Status and Control Register
 - TOF příznak Overflow
 - Nastává při přetečení do 0
 - Nastaven na log.1
 - Programově nutno "shodit" = nastavit log.0
 - Ostatní nastavovány v PE
 - Prescaler dělení vstupních hodin
 - Výběr kombinací 3 bitů v TPMxSC
 - V PE se automaticky vypočte perioda
- Nahradíme čekání for cyklem čekáním na dopočítání časovače (= příznak TOF)

```
...
// for(w = 0; w < 50000; w++)
    while(!TPM1SC_TOF)
    ;

TPM1SC_TOF = 0;
...</pre>
```

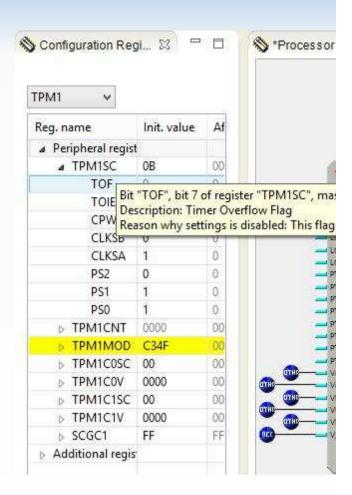

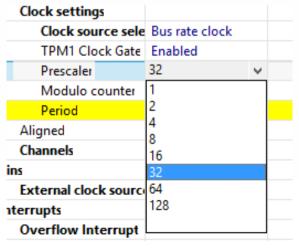

Čítače/časovače S08

- Základem jsou vstupní hodiny
- Nastavitelný před-dělič
- 2-kanálový blok
 - PWM, komparátor, CAPCOM

no clock selected (TPM counter disable) Proscalor 3(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 or 128) fixed frequency clock synchronize external clock -PS[2:0] CLKSB:CLKSA **CPWMS** TPM counter nterrupt (16-bit counter) counter reset logic TOIE 16-bit comparator TPMxMODH:TPMxMODL FLSOB ELSOA. Port channel 0 TPMxCH0 16-bit comparator TPMxC0VH:TPMxC0VL CHOF Interrupt 16-bit latch logic CHOIE MS0B MS0A ELS1B ELS1A channel 1 ➤ TPMxCH1 16-bit comparator CH1F Interrupt logic CH1IE MS1B MS1A

17.3.1 TPM Status and Control Register (TPMxSC)

TPMxSC contains the overflow status flag and control bits used to configure the interrupt enable, TPM configuration, clock source, and prescale factor. These controls relate to all channels within this timer module.

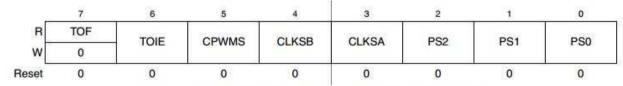



Figure 17-7. TPM Status and Control Register (TPMxSC)

Table 17-2. TPMxSC Field Descriptions

Field	Description					
7 TOF	Timer overflow flag. This read/write flag is set when the TPM counter resets to 0x0000 after reaching the modu value programmed in the TPM counter modulo registers. Clear TOF by reading the TPM status and control register when TOF is set and then writing a logic 0 to TOF. If another TPM overflow occurs before the clearing sequence is completed, the sequence is reset so TOF remains set after the clear sequence was completed fo the earlier TOF. This is done so a TOF interrupt request cannot be lost during the clearing sequence for a previor TOF. Reset clears TOF. Writing a logic 1 to TOF has no effect. O TPM counter has not reached modulo value or overflow. 1 TPM counter has overflowed.					
6	Timer overflow interrupt enable. This read/write bit enables TPM overflow interrupts. If TOIE is set, an interrupt					

- Příznak přetečení TOF
- Po detekci přetečení (čtením registru SC) je nutno příznak vynulovat (=smazat)


- V blocích časovačů u různých výrobců se používá různých strategií pro nastavení periody opakování přetečení
- Vyhodnocuje se hodnota čítacího (counter) registru
 - Zde 16-bitový **TPMxCNT**(L/H) přístupný přes 8-bitové poloviny
- Freescale řešení využívá modulo registr
 - 16-bitový registr **TPMxMOD**(L/H)
 - Když hodnota v CNT dosáhne MOD, příští takt hodin:
 - Vynuluje obsah CNT
 - Nastaví příznak přetečení TOF
 - Příp. vyvolá přerušení, pokud je povoleno
 - Důsledky
 - Pro MOD == 1 se provedou 2 kroky CNT (minimum)
 - Pro MOD == 0 se provede 65535 kroků do přetečení
 - Hodnota do MOD je tedy (pocet_tiku 1)
 - Pro 50000 tiků nutno nastavit 49999

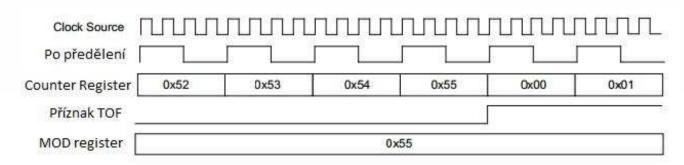


Náhrada přerušením

- Testování přetečení blokuje vykonávání programu, dokud nenastane
 - Tzv. polling (= programové testování stavu)
- Lépe využít přerušení
 - Asynchronní událost
 - Vzniká typicky při události v HW
 - Pokud je povoleno zpracování zdroje přerušení ("povolovací bit"):
 - Pozastaveno vykonávání programu
 - Vyvolána přerušovací funkce
 - Dána vektorem obsluhy (adresa funkce uložena na určené místo paměti)
 - Uloženy pracovní registry
 - Vykonán kód přerušovací rutiny
 - Obnoveny pracovní registry a řízení vráceno kódu předtím vykonávanému

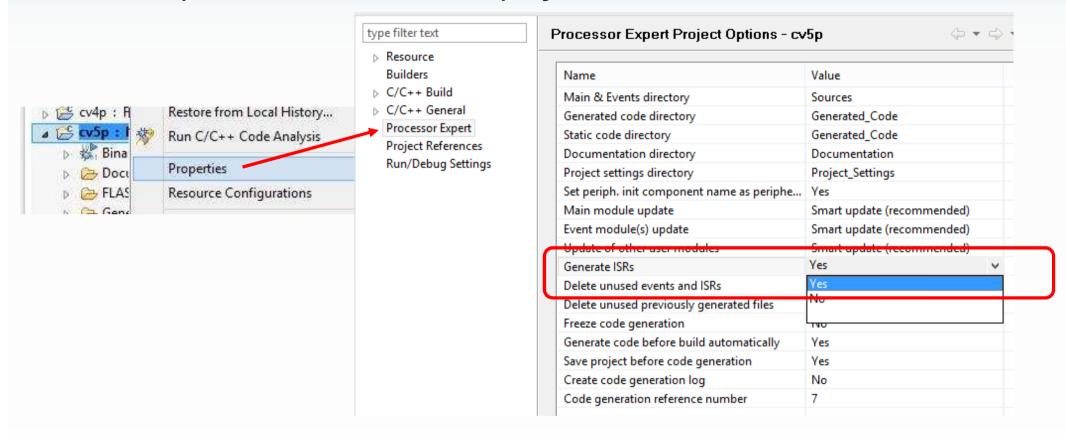• PE defaultně negeneruje rámec kódu pro přerušení = nutno povolit ve vlastnostech projektu



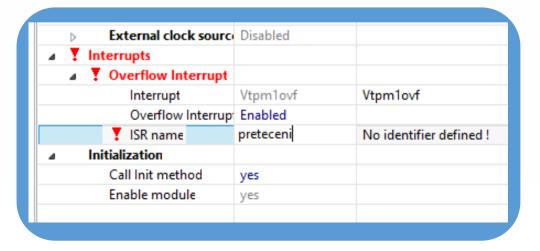- V komponentě Timer pak:
 - Povolit "přerušení při přetečení"
 - Zvolit jméno obsluhy přerušení
 - ISR = Interrupt Service Routine



Kód funkce přerušení

- PE připraví tělo funkcí v souboru **Events.c**
 - V PE_Types.h je #define ISR(x) __interrupt void x(void)
- V obsluze přerušení nutno (viz. datasheet)
 - Přečíst status-registr
 - "shodit" příznak přetečení časovače
- Budeme blikat další LEDkou

```
/* Write your code here */
   /* For example: for(;;) { } */
   {
     word w;

     while(1)
     {
        LED1 = !LED1;

        for(w = 0; w < 50000; w++)
         ;
     }
    }
}</pre>
```

```
/* User includes (#include ...) */
#include "hw_cfq.h"
#ifdef ISR_IN_NONBANKED
#pragma CODE_SEG ___NEAR_SEG NON_BANKED
#endif
       Interrupt handler: preteceni
ISR(preteceni)
  (void)TPM1SC;
                   // pouzit trik k vynucenému cteni
  TPM1SC_TOF = 0;
  LED2 = !LED2;
```

Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení

4. Sériový port

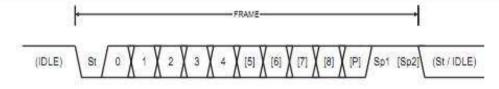- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

Sériový port – UART/SCI


- Sériová komunikace vystačí s 2 signály (a GND)
 - RxD receive data příjem dat na zařízení
 - TxD transmit data vysílání dat ze zařízení
 - Typicky 8 datových bitů (může být 5-9b)
 - Přenos začíná start-bit, ukončuje stop-bit, příp. k datům se přidává parita



- Běžné komunikační rychlosti vycházejí z dob modemů
 - 75, 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, **19200**, 38400, 57600, 115200 bit/s
 - Vytváří je blok sériového portu dělením z vnitřních hodin (sběrnice)
 - Max. odchylka rychlosti je 5%
 - Chyba nesmí být větší než ½ bitu (typicky celkem 10 bitů = 8b datových + start + stop)
- U procesorů Freescale se blok sériové komunikace nazývá **SCI** (Serial Communications Interface)
 - LL08 má 2 SCI bloky
 - SCI1 připojen na PTC0 (RxD) a PTC1 (TxD), fyzicky header na vývojové desce
 - SCI2 připojen na PTB6 (RxD) a PTB7 (TxD), propojen na "komunikační" desku

Nastavení a registry SCIx

- Processor Expert opět jen "init"
 - Povolit hodiny (SCI2 Clock Gate)
 - Komunikační rychlost = Baud rate divisor
 - Ověřit skutečnou Baud rate
 - !! Povolit Transmitter a Receiver
 - Defaultně jsou Disabled !!
- Registr SCI2D datový
 - Čtení vyčítá přijatý bajt
 - Nutno ověřit, že nějaká data jsou přijata
 - Pokud nestihneme data odebrat, nastaví se chybový příznak
 - Pokud data jsou chybná (parita, rámec, ...) nastaví se chybový příznak
 - Zápis spouští vysílací sekvenci
 - Nutno příp. počkat na odvysílání předchozího (!!)
 - Pro datové operace možno využít přerušení
 - Tx interrupt Transmit completed
 - Rx Interrupt Receive request
 - Error interrupt

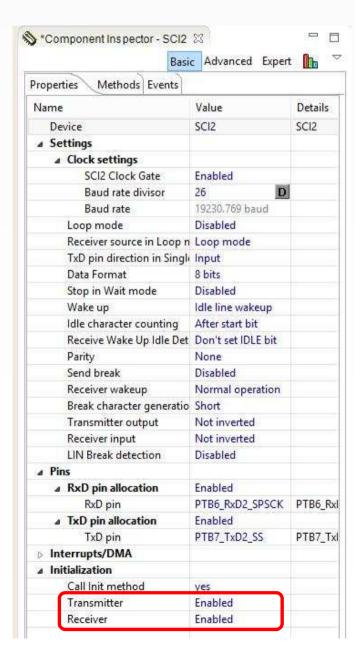

Stavový registr SCIxS1

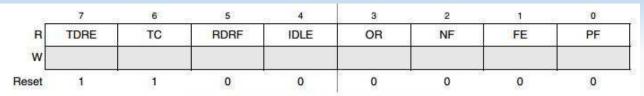


Figure 14-8. SCI Status Register 1 (SCIxS1)

- 7 **TDRE** Transmit Data Register Empty
 - Data přenesena z datového do vysílacího shift-registru
 - Možno zapsat další data k odeslání do SCIxD
 - Po přečtení log. 1 se bit nuluje automaticky dalším zápisem do datového SCIxD
- 6 **TC** Transmission Complete
 - Dokončeno odeslání posledního bitu na lince
 - Po přečtení log. 1 se bit nuluje automaticky dalším zápisem do SCIxD nebo vypnutím SCI
- 5 **RDRF** Receive Data Register Full
 - Korektně přijata data do přijímacího registru
 - Po přečtení log. 1 se nuluje automaticky čtení SCIxD
- 4 **IDLE**
- 3 **OR** Receiver Overrun
 - Přijata další data a předchozí nejsou odebrána
 - Nuluje se vyčtením SCIxD, to obsahuje původní data, nová (="špatná") jsou zahozena
- 2 **NF** Noise
 - Hodnoty bitů nemají správné úrovně v době jejich vzorkování
 - Nuluje se čtením SCIxD, chybou se nastavuje také RDRF, aby se vyvolal požadavek čtení (i když chybného obsahu)
- 1 **FE** Framing Error
 - Chyba rámce, chybí stop-bit v úrovni log. 1
 - Nastavuje se s RDRF, nuluje se čtení SCIxD
- 0 **PF** Parity Error
 - Nevyšla parita v přijímaných datech, nastavuje se společně s SCIxD

Funkce pro práci s SCI

- Pro vysílání a příjem znaků je výhodné si vytvořit funkce
 - void uart_send(byte b)
 - byte uart_recv(void)
- Pomocné makro pro zjištění přijatých dat
 - UART_RECVREADY
- Jednoduchý program pro otestování
 - Na straně PC využít např. Putty
 - Nastavit COM1 a rychlost 19200
- Pomocná funkce pro převod 4 bitů na hexadecimální cifru
 - byte nibbleToHex(byte b)

```
byte b = 'a':
word w:
while(1)
  uart send(b):
  b++;
  if (b > 'z')
    b = 'a':
  if (UART_RECVREADY)
    byte x = uart_recv();
    uart_send(':');
    uart_send(x);
    uart_send(':');
    uart\_send(nibbleToHex(x >> 4));
    uart\_send(nibbleToHex(x \& 0x0f));
    uart_send(':');
    continue:
  for(w = 0; w < 60000; w++)
```

```
byte nibbleToHex(byte b)
{
   b &= 0x0f;
   return (byte)((b < 10) ? (b + '0') : (b + 'A' - 10));
}</pre>
```

Funkce pro příjem/odesílání

```
void uart_send(byte b)
{
  while(!SCI2S1_TDRE)
   ;
  SCI2D = b;
}
byte uart_recv(void)
{
  while(!SCI2S1_RDRF)
   ;
  return SCI2D;
}
#define UART_RECVREADY (SCI2S1_RDRF)
```

Použití knihovny stdio

- Obsahuje řadu užitečných I/O funkcí
- Bez úprav možno použít např. sprintf (formátovaný výstup do řetězce – nutno připravit vhodný buffer)
- Ostatní funkce počítají s tím, že pro výstup se nakonec volá jedna společná funkce TERMIO_PutChar
 - Není v knihovně a je třeba ji doprogramovat
 - Pokud ji neposkytneme (nevytvoříme), generuje se chyba

Symbol TERMIO_PutChar in file C:/Freescale/CW MCU v10.6 /MCU/lib/hc08c/lib\ansiis.lib is undefined

- Pro vstup se podobně volá TERMIO_GetChar
- Jako parametry se v C/C++ používají int, ale zde funguje i byte
- Běžně se pak používají putchar/getchar, printf, puts
 - Pozor na scanf, bývá omezeně implementována a **NEDOPORUČUJE** se

Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

Opakování probraných částí

- Zatím máme předvedeno a je nutné vyzkoušet dohromady
 - I/O porty
 - LED-ky na portu PTC
 - tlačítka na PTA a PTC7
 - Čítač/časovač v režimu časovače
 - zdroj signálu takt sběrnice, předdělič
 - modulo registr zkrácení cyklu přetečení
 - příznakový bit TOF
 - Přerušení (zatím jen od časovače)
 - kód v souboru events.c
 - nutno "shodit" příznakový bit, nutná sekvence popsána v "Reference Manual"
 - Sériový port SCI2 připojen na rozšiřující desku
 - nastavení rychlosti předděličkou, nutno vybrat některou ze standardních
 - příznak přijetí bajtu
 - příznak volného odesílací bufferu a příznak odvysílání

Důležité postupy dle RM

7 TDRE	Transmit Data Register Empty Flag. TDRE is set out of reset and when a transmit data value transfers from the transmit data buffer to the transmit shifter, leaving room for a new character in the buffer. To clear TDRE, read SCIxS1 with TDRE set and then write to the SCI data register (SCIxD). O Transmit data register (buffer) full. 1 Transmit data register (buffer) empty.
5 RDRF	Receive Data Register Full Flag. RDRF becomes set when a character transfers from the receive shifter into the receive data register (SCIxD). To clear RDRF, read SCIxS1 with RDRF set and then read the SCI data register (SCIxD). O Receive data register empty. 1 Receive data register full.

Timer overflow flag. This read/write flag is set when the TPM counter resets to 0x0000 after reaching the modulo value programmed in the TPM counter modulo registers. Clear TOF by reading the TPM status and control register when TOF is set and then writing a logic 0 to TOF. If another TPM overflow occurs before the clearing sequence is completed, the sequence is reset so TOF remains set after the clear sequence was completed for the earlier TOF. This is done so a TOF interrupt request cannot be lost during the clearing sequence for a previous TOF. Reset clears TOF. Writing a logic 1 to TOF has no effect.


O TPM counter has not reached modulo value or overflow.


1 TPM counter has overflowed.

Náměty na spojení probraného

- Odesílání po SCI dle taktu časovače
 - zatím bez interruptu
- Odesílání stisku tlačítek
- Počítadlo na LED podle přijatých znaků
- Debouncing tlačítek využitím časovače/přerušení
 - ošetření možný zákmitů
 - nutno vyhodnotit několikrát za sebou stejný stav
 - nutno napsat funkci/funkce + statické proměnné apod.

 Bounce Bounce

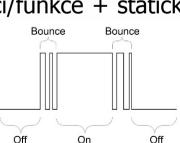

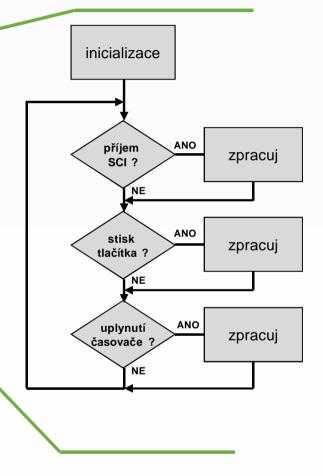

 Sériový port a interrupt – kruhové buffery pro příjem i vysílání

Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení

6. A/D převodník + akcelerometr

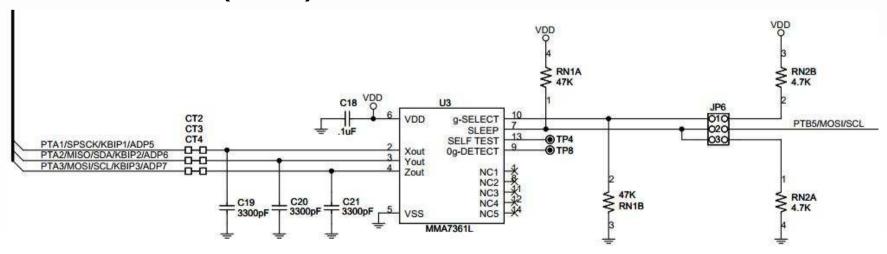
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

3-osý akcelerometr – připojení

- MMA7361L ±1.5g nebo ±6g
 - Výstupní signál typicky 800 (nebo 206) mV/g
 - V klidu 2 osy 1.65V (napájení / 2), třetí 2.45V (+1g) nebo 0.85g (-1g)
 - Napájení 3.3V stejně jako procesor (max. 3,6V)
- Xout = PTA1 (ADP5)
- Yout = PTA2 (ADP6)
- Zout = PTA3 (ADP7)



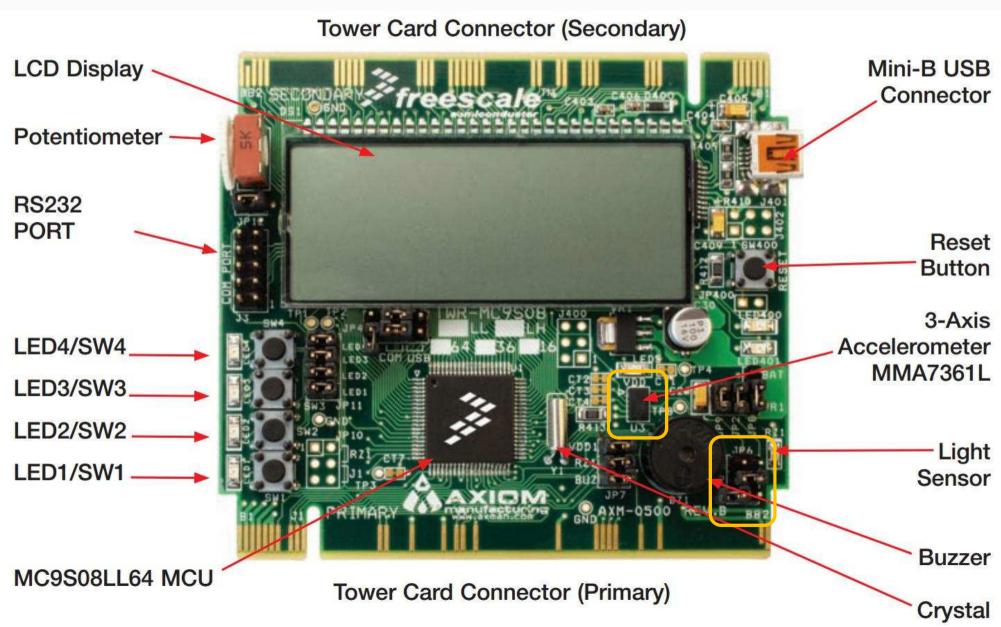Kit Freescale S08LL64 + Accelerometr MMA7361L



A/D převodník

- RM Chapter 11
- • Napěťové reference jsou pro 64-pinové pouzdro shodné s napájecím napětím ($V_{\rm DDA}$ a $V_{\rm SSA}$)
- Hodiny jsou automaticky po Resetu zapnuté (bit ADC v SCGC1)
- Výstupní hodnota 8-, 10- nebo 12-bitová, zarovnaná doprava
- Celkem 31 vstupů, výběr pomocí multiplexu
 - Některé pouze interní
 - Pro 64-vývodové pouzdro nejsou všechny dostupné
 - Externí signály sdílejí vývody s dalšími perifériemi (např. GPIO)
 - Vstup určen 5-bitovou kombinací ADCH v registru ADCSC1
 - Kombinace 11111 znamená "module disabled" (= žádné převody)
- Možnost různých režimů komparátor apod. nevyužíváme
- Další bity v ADCSC1
 - COCO Conversion Complete nastaven po skončení převodu
 - Nulován po zápisu do ADCSC1 nebo vyčtením dat z ADCRL
 - **AIEN** Enable Interrupt

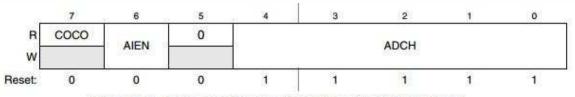


Figure 11-3. Status and Channel Control Register 1n (ADCSC1)

A/D převodník – II

- Převedená data v registrech ADCRH a ADCRL
 - Pro 8-bitový převod stačí vyčíst ADCRL
 - Automatiky nuluje COCO příznak
 - Pro 10- a 12-bitový převod nutno napřed číst ADCRH

Table 11-10. Data Result Register Description

022003030030430030	DATA													
Conversion Mode	110	D10	60	D8	D7	90	D5	D4	D3	D2	10	8	Format	
12b single-ended	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	unsigned right justified	
10b single-ended	0	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	unsigned right justified	
8b single-ended	0	0	0	0	D	D	D	D	D	D	D	D	unsigned right justified	

D: Data


ADCH	Channel	Input	Pin Control
00000	AD0	ADP0	ADPC0
00001	AD1	Reserved	ADPC1
00010	AD2	Reserved	ADPC2
00011	AD3	Reserved	ADPC3
00100	AD4	PTA0/ADP4	ADPC4
00101	AD5	PTA1/ADP5	ADPC5
00110	AD6	PTA2/ADP6	ADPC6
00111	AD7	PTA3/ADP7	ADPC7
01000	AD8	PTA4/ADP8	ADPC8
01001	AD9	PTA5/ADP9	ADPC9
01010	AD10	PTA6/ADP10	ADPC10
01011	AD11	PTA7/ADP11	ADPC11
01100	AD12	ADP12	ADPC12
01101	AD13	Reserved	N/A
01110	AD14	Reserved	N/A
01111	AD15	Reserved	N/A

ADCH	Channel	Input	Pin Control
10000	AD16	Reserved	N/A
10001	AD17	Reserved	N/A
10010	AD18	Reserved	N/A
10011	AD19	VREFO	N/A
10100	AD20	Reserved	N/A
10101	AD21	Reserved	N/A
10110	AD22	Reserved	N/A
10111	AD23	VLCD	N/A
11000	AD24	VLL1	N/A
11001	AD25	Reserved	N/A
11010	AD26	Temperature Sensor ¹	N/A
11011	AD27	Internal Bandgap	N/A
11100	AD28	Reserved	N/A
11101	V _{REFH}	V _{REFH}	N/A
11110	V _{REFL}	VREFL	N/A
11111	Module Disabled	None	N/A

Name	Value	Details			
Device	ADC	ADC			
■ Settings					
Input clock select	BusClk				
ADC Clock Gate	Enabled				
Prescaler	1				
High-speed conversion	Disabled				
Asynchro clock output	Disabled				
Long sample time	no				
Long sample time lengt	20				
Frequency	8000 kHz				
 ADC timing details 	Complex				
Single conversion ti	3.38 us; not supp	96.296 kH			
Continuous convers	2.12 us; not supp	70.588 kH:			
Conversion mode	Single conversion				
Result data format	8-bit right				
Low power mode	Disabled				
Conversion trigger	Software				
Hardware trigger select	TOD - match con				
Compare function	Disabled				
Compare type	less than				
Compare value	0 D				
Internal bandgap buffer	Disabled				
Pins					
ADC Input Pins	3				
Pin	PTA1_KBIP1_SPS	PTA1_KBIP			
Pin I/O control disal	no				
Pin	PTA2_KBIP2_SDA	PTA2_KBIP			
Pin I/O control disal	no				
Pin	PTA3_KBIP3_SCL	PT A3_KBIP			
Pin I/O control disal	no				
aterrupts/DMA					
4 ADC type	ADC12V1 or ADC	_			
Initial channel select	ADC Disabled				
Call Init method	yes				

A/D převodník – vlastní kód

- Pro vyhodnocení polohy zařízení (tj. akcelerometru připájeného na PCB) stačí A/D převod v pravidelných intervalech
 - Zvolíme např. 50ms použijeme časovač
 - Stačí polling režim (=testování TOF bitu)
 - Ve vlastnostech A/D převodníku necháme "Initial Channel Select" na Disabled
 - Před převodem zvolíme "kanál"
 - Vyčkáme dokončení převodu (bit COCO)
 - Vyzvedneme příslušná data z ADCRL (pro 8-bitový převod)
 - Nebo ADCRH a ADCRL (pro 10- a 12-bitový převod)
 - Po převedení a vyčtení se automaticky převodník převede do idle-módu
- Na výsledek v "nějaké" proměnné se zatím podíváme pomocí Debug
 - Ověřte změnu hodnoty otočením "toweru"

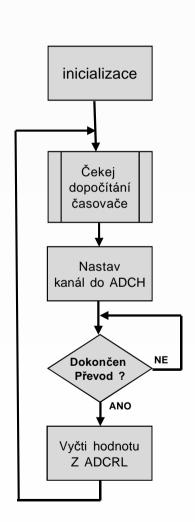

Přenos naměřených dat

- Stejným způsobem možno měřit z ostatních kanálů
 - Přemístěte kód měření do funkce

byte read8ADC(byte channelCode)


- Parametrem číslo kanálu (pro $X_{out} = 5$, $Y_{out} = 6$, $Z_{out} = 7$)
- Návratová hodnota = výsledek z A/D převodu
- Výpis dat na terminál
 - Lépe v "čitelné" formě
 - Řádky ukončovat CR-LF, tj. \r\n
 - Použijme funkci printf a formátovaný výstup 3 celočíselných hodnot
 - •Nutný #include <stdio.h>
 - •Error "Symbol TERMIO_PutChar in file C:/Freescale ...\ansiis.lib is undefined"
 - Knihovna stdio očekává, že aplikace bude mít funkci TERMIO_PutChar
 - Funkce má implementovat std. výstup
 - V našem případě sériový port SCI viz. minulý příklad funkce putchar
 - Pro stdin funkce logicky vyžadována funkce byte TERMIO_GetChar(void)
 - •Warning "C1420 Result of function-call is ignored"
 - Problém u funkcí, které vrací hodnotu, ale náš kód ji nevyužívá
 - Buď vypnout v nastavení překladače, nebo naznačit, že výsledek nechceme
 - (void)printf("...
- Vizualizace "grafovým sw" očekává řádky 3 hodnot oddělené čárkou

Plán cvičení

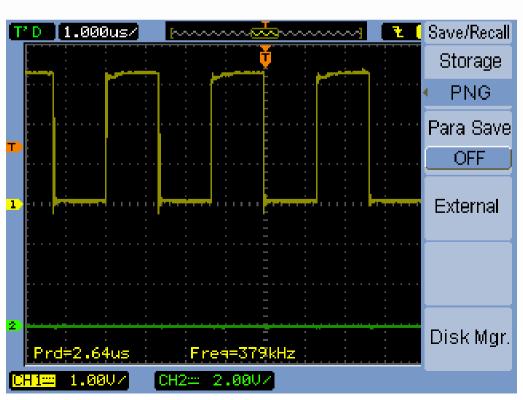- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

Vizualizace časování pomocí LED


- Využití komponent a znalostí z minulých projektů
 - Jádro CPU bus-clock 8MHz generovaná z externích 8MHz
 - PTA a PTC porty připojené LEDs a BUTTONs
- Zatím žádné využití přerušení
- V hlavní smyčce (while) negovat LED1
 - Generuje se obdělníkový průběh
 - Možno sledovat osciloskopem



Vizualizace interruptu pomocí LED

- Přidat blok TPM1
 - Zdroj hodin BusClock, předdělič 8x (= čítají se mikrosekundy)
 - Nastavit modulo registr na přetékání každých 20us
- Ve vlastnostech TPM1 povolíme "Overflow Interrupt" a nastavíme jméno funkce
 - Nezapomenout povolit generování kódu přerušení
 - Vlastnosti projektu *Project Properties ProcessorExpert Generate ISRs*
- Soubor Events.c vygenerovaná nová ISR funkce
 - V rutině (funkci) ISR budeme negovat stav LED2
 - Žádné čekání na přetečení (to se dělá "samo")
 - Nezapomenout shodit TOF příznak!!
- V main() zůstává negace LED1
- Obdélníky LED1 každých 100us "chybí"
 - Vykonává se kód přerušení

CHYBY v průběhu LED2 !!

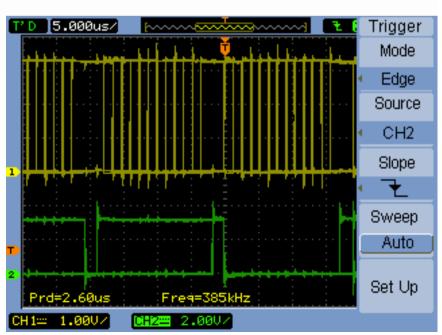

Problém ne-atomických akcí

- Obyčejná negace bitu není na S08 jedna instrukce
 - Překládá se jako tzv. sekvence Read-Modify-Write
 - Skládá se interně ze 3 instrukcí
- Přerušení může nastat "mezi" jednotlivými částmi
 - Zde má celá hlavní smyčka jen 4 instrukce = velmi pravděpodobný vznik

Main – while(1)	Acc	Přerušení	Acc	PTCD
Načti z PTCD	0000 0000			0000 0 0 00
XOR 0x40	0000 0100			0000 0 0 00
		Uložit registry		0000 0 0 00
		Nuluj TOF		0000 0 0 00
		Načti z PTCD	0000 0000	0000 0 0 00
		XOR 0x80	0000 1000	0000 0 0 00
		Ulož do PTCD	0000 1000	0000 1 0 00
		Vrať zpět reg.		0000 1 0 00
		Konec INT		0000 1 0 00
Ulož do PTCD	0000 0100			0000 0 1 00
Skok while				0000 0 1 00
Načti z PTCD	0000 0100			0000 0 1 00
XOR 0x40	0000 0000			0000 0 1 00
Ulož do PTCD	0000 0000			0000 0 0 00
Skok while				0000 0 0 00


Řešení problému atomicity operací

- Použití atomických operací
 - Na S08 existuje instrukce BitSet a BitClear
 - Lze použít na adresy v rozsahu 0-0xff (= běžné registry periférií)
 - Pro náš případ tedy stačí ...
 - Střída není 50%, protože jeden stav trvá jednu instrukci, druhý navíc dobu skoku (!)
 - Možno využít podmínku, bit LED1 se v přerušení nemění
 - Jiné architektury mají speciální GPIO registry "ToggleData"
 - Zápisem log 1 na příslušný bit se neguje daný výstup
 - Existuje řada dalších HW triků
 - Např. BitBanding pro ARM Cortex-M = každý bit je mapován na svojí adresu
- Eliminace vícevláknového přístupu k jednomu zdroji např.:
 - Bity upravovat jen v přerušeních se stejnou prioritou
 - Změny bitů dělat pouze v jednom přerušení
 - Např. 10us od časovače
 - Zavést frontu požadavků, kam různé části aplikace zasílají požadavky a v intu se provedou všechny "hromadně" – nejpozději do 10us

Atomické operace - příklad

- V přerušení zůstává LED2 = !LED2
- Použít atomické operace
 - Co ten Jitter na CH2? ©
 - Kap. 5.5 Interrupts v RM
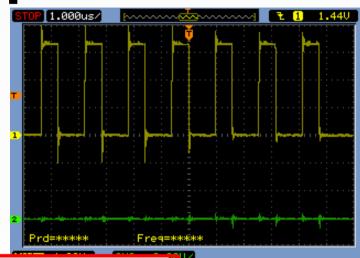
```
while(1)
{
    LED1 = 1;
    LED1 = 0;
}
```



When the CPU receives a qualified interrupt request, it completes the current instruction before responding to the interrupt. The interrupt sequence obeys the same cycle-by-cycle sequence as the SWI instruction and consists of:


- Synchronizovat od CH1
- Není 50% střída
- Použití podmínky
 - Střída 50%, pomalejší
 - Lze použít i ternární operátor

```
while(1)
{
  LED1 = LED1 ? 0 : 1;
}
```


```
while(1)
{
   if (LED1)
     LED1 = 0;
   else
     LED1 = 1;
}
```




Časování pollingem = bez přerušení

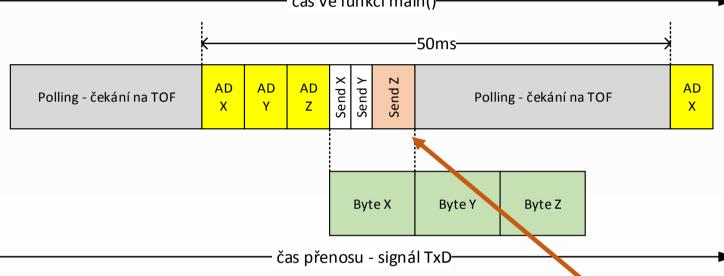


- Veškerý čas procesor stráví ve funkci main
 - Po detekci přetečení se 3x změří
 - Při odesílání se čeká pouze jednou na "doodeslání" proč ?
 - Pro ověření po vynulování TOF rozsvítit LED2 a po 3. vysílání LED2 zhasnout – můžeme sledovat na osciloskopu šířku pulsu
- Kód napište s využitím dřívějších příkladů
 - A/D převod ve funkci read8ADC()
 - Přetékání časovače nastavit na 50ms
 - SCI2 nastavit na rychlost 19200 (= jak dlouho trvá jeden znak ??)
 - Hodnoty odesílat pomocí putchar (3x) aplikace na PC je umí také

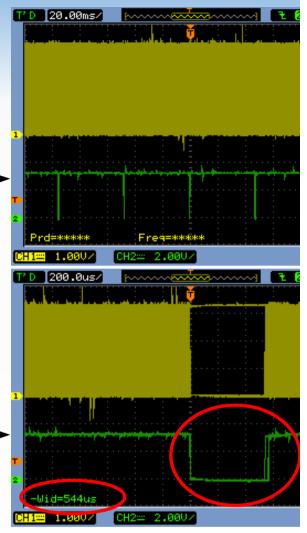


Časování pollingem – II

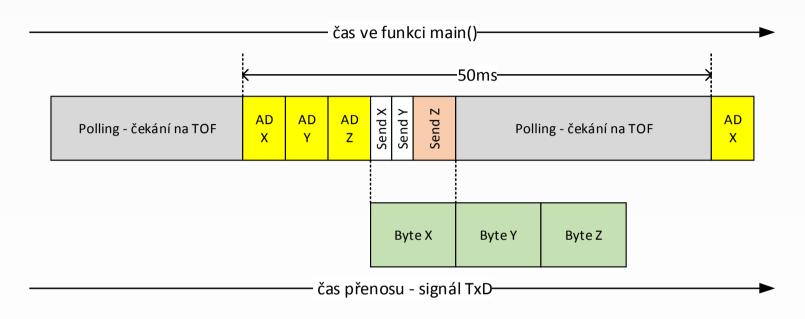

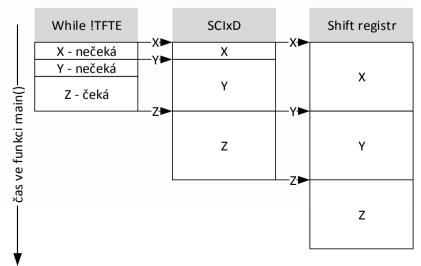- Veškerý čas procesor stráví ve funkci main
 - Po detekci přetečení se 3x změří
 - Při odesílání se čeká pouze jednou na "doodeslání" – proč ?
 - Ve while se čeká na příznak, že SCIxD uvolněn = po přesunu do shift registru



Časování přerušením

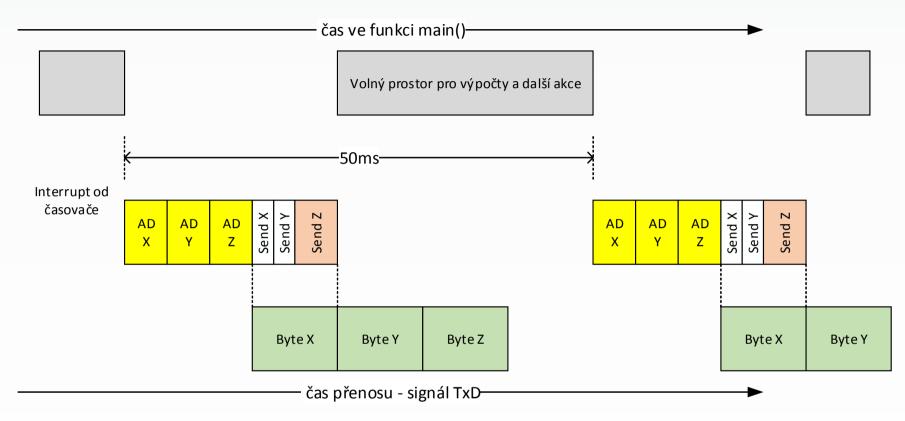

- Ve vlastnostech TPM1 povolíme "Overflow Interrupt" a nastavíme jméno funkce
 - Nezapomenout povolit v *Projekt Properties ProcessorExpert Generate ISRs*
- Soubor Events.c nová ISR funkce
 - Přesuneme komplet rutinu měření (tj. read8ADC) a odesílání do ISR
 Včetně bliknutí LED2 pro možnost měření
 - Žádné čekání na přetečení (to se dělá "samo")
 - Nezapomenout shodit TOF příznak !!
 - Včetně odeslání 3 hodnot (lze využít putchar)
- V main() tedy pouze nekonečná smyčka "blikající" LED1



Využití přerušení od AD převodníku

- Každým přerušením od TPM1 se spustí jeden převod
 - Inkrementace čísla AD kanálu v hodnotách 5, 6, 7
 - Použitelná statická nebo globální proměnná
- Povoleno přerušení od ADC
 - V obslužné funkci (je v Events.c) se odešle změřená hodnota po SCI2
 - Příznak COCO netřeba nulovat, "shodí" se čtením dat

```
T'D 20.00ms/
Prd=95.2ms Freq=18.5Hz


CH1= 1.00U/
D 10.00us/
T'D 10.00us/
Freq=ass6sss


CH1= 1.00U/
B 2 1.68U
```

```
ISR(TimerOver)
{
   static byte kanal = 5;

   (void)TPM1SC;
   TPM1SC_TOF = 0;
   ADCSC1_ADCH = kanal;

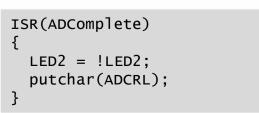   kanal++;
   if (kanal > 7)
       kanal = 5;
}
```



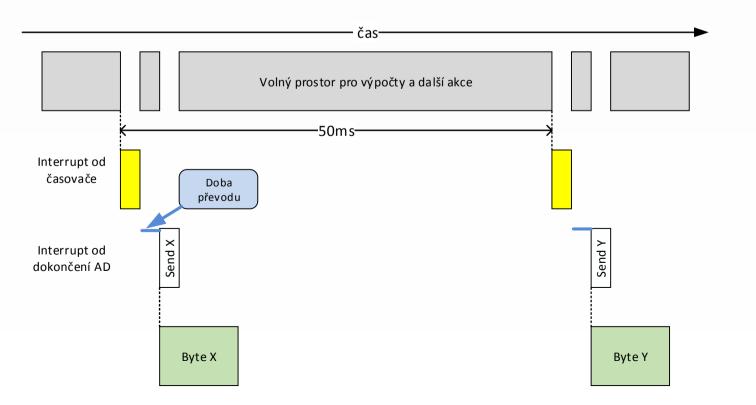

```
volatile byte gKanal;

ISR(TimerOver)
{
   (void)TPM1SC;
   TPM1SC_TOF = 0;

LED2 = 0;  // on


   gKanal = 5;
   ADCSC1_ADCH = gKanal;
}
```

Přerušení od AD převodníku – II

- Převod AD každé přerušení od TPM není výhodné
 - Zpomalení dodávání dat
 - Data nejsou sbírána v "jeden společný čas"
- Každým přerušením od TPM1 se spustí první převod
 - Kanál 5, hodnotu uložíme do globální proměnné
- Přerušení od ADC
 - Odešle se změřená hodnota
 - Inkremetuje se číslo kanálu
 - Pokud je "platné" (není větší než 7), spustí se další převod


```
T'D 100.0us/
T'D 1
```

```
ISR(ADComplete)
  LED2 = !LED2:
  switch(gKanal)
    case 5: // AD5 - axis X
     putchar(ADCRL);
     gKanal++;
     break:
   case 6: // AD6 - axis Y
     putchar(ADCRL);
     gKanal++;
     break:
   case 7: // AD5 - axis Z
     putchar(ADCRL);
     gKanal = 0x1f; // stop cnv.
      break;
 if (gKanal > 7) // konec mereni ?
   LED2 = 1; // off
  else
   ADCSC1_ADCH = gKanal; // start nxt
```

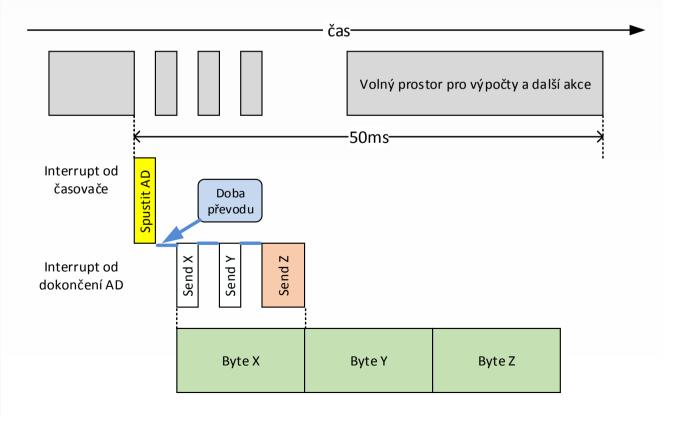

Přerušení od AD převodníku - III

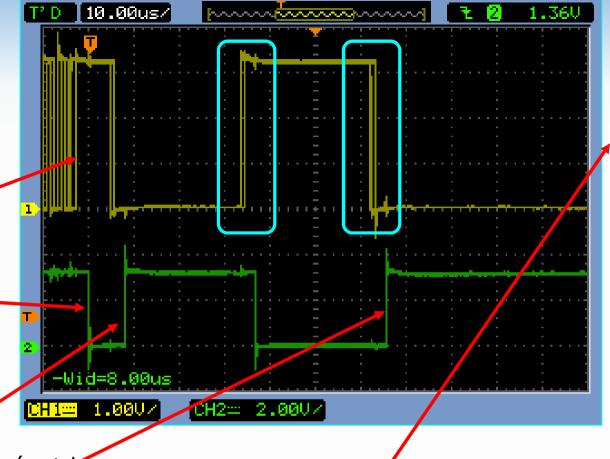- Přerušení časovače
 - Začátek
 - LED2 = 0;
 - Pak spuštěn AD převod
- Přerušení od AD
 - Příchod do interruptu
 - Pak odeslán výsledek pomocí putehar
 - Pak spuštěn další převod
 - Dokončen 3. převod-
 - Další už nebude
- Dokončení odesílání
 - Třetí znak se začal odesílat = dokončen "jeho" putchar
 - Cca 500us po spuštění akcí časovačem



Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení

8. Dokončení přerušení, časovač v režimu PWM

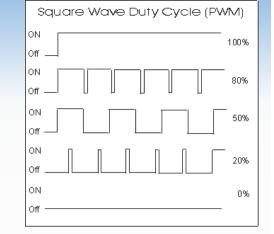- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

Generování PWM

- PWM = pulsně šířková modulace
 - Nejjednodušší číslicové generování analogové hodnoty
- Na Freescale S08 mají čítače rozšiřující funkce ve formě "kanálů"
 - Počet kanálů je různý u různých typů/řad
 - Pro LL64 jsou 2 kanály pro každý TPMx
 - Každý z **n** kanálů
 - Má přiřazen I/O pin viz. popis vývodů
 - Má 16-bitový datový registr TPMxCnV (s polovinami TPMxCnVL a TPMxCnVH)
 - Události mohou vyvolat přerušení
 - Všechny signály lze nastavit na aktivní v 0/1, hrany podobně na Hi-Lo nebo Lo-Hi
 - Základní funkce nastavitelné pomocí konfiguračních bitů/registrů
 - Input Capture
 - Při HW detekci sestupné/vzestupné hrany se uloží stav registru čítače do záchytného registru
 - Output Compare
 - Při shodě stavu registru čítače a registru se vygeneruje sestupná/vzestupná hrana nebo změna
 - PWM
 - Modulo-registr řídí periodu PWM signálu
 - Hranově zarovnané (edge-aligned)
 - Počáteční hrana PWM nastává při nulování čítače
 - Koncová hrana dána shodou stavu čítače a registru
 - Středově zarovnané (center-aligned)
 - Směr čítaní se mění nahoru/dolů
 - Skutečná perioda je 2x viz. dokumentace



TPMxCNTH:TPMxCNTL ... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 ...

TPMxCHn

CHnF bit

TOF bit

MxCnVH:TPMxCnVL = 0x0005

Figure 17-3. High-true pulse of an edge-aligned PWM

Table 17-6. Mode, Edge, and Level Selection


CPWMS	MSnB:MSnA	ELSnB:ELSnA	Mode	Configuration		
х	xx	00	Pin is not controlled by TPM. It is reverted to general purpose I/O or other peripheral control			
0	00	01	Input capture	Capture on rising edge only		
	7	10		Capture on falling edge only		
	1	11		Capture on rising or falling edge		
	01	00	Output compare	Software compare only		
		01		Toggle output on channel match Clear output on channel match		
		10				
		11		Set output on channel match		
	1X	10	Edge-aligned	High-true pulses (clear output on channel match		
		X1	PWM	Low-true pulses (set output on channel match)		
1	XX	10	Center-aligned PWM	High-true pulses (clear output on channel mate when TPM counter is counting up)		
	12	X1		Low-true pulses (set output on channel match who TPM counter is counting up)		

Přehled režimů čítačů

Period	1.024 ms		
Aligned	Edge		
	2		
Capture/compare de vi	TPM10		
⊿ Mode	PWM		
PWM output ac	Set output on compare		
Channel comp	128		
⊿ Pin	Used		
Channel pin	PTC2_TPM1CH0		
Pull resistor	autoselected pull		
Channel Interru	Disabled		
ISR name			
Capture/compare devi	TPM11		
⊿ Mode	PWM		
PWM output ac	Set output on compare		
Channel compa	128		
⊿ Pin	Used		
Channel pin	PTC3_TPM1CH1		
Pull resistor	autoselected pull		
Channel Interru	Disabled		
ISR name			


Generování PWM podle ADC

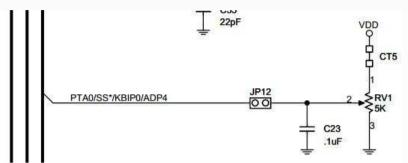- Cíl měnit střídu PWM na LED pomocí potenciometru
- Zapojení HW:
 - Na desce LED1 odpovídá PTC2 a sdílí tedy CH0 od TPM1
 - Na desce LED2 odpovídá PTC3 a sdílí tedy CH1 od TPM1
 - Nutno použít TPM1
 - Potenciometr připojen na ADC4




38 38

- Nakonfigurování TPM1
 - Nastavit modulo registr na 255 (odpovídá max. hodnotě z ADC)
 - Nastavit předděličku tak, aby generovaná perioda byla cca 1kHz (=1ms)
 - Přidat 2 kanály (vznikne CH0 a CH1) a zapnout jejich I/O pin
 - Nastavit value-registry (položka "Channel compare") na "polovinu" = střída PWM 50%
- Zrušit v PTC bit 2 a 3 (=disable), aby jej mohl využívat CH0 a CH1
 - Pozor, aby v kopírovaných částech kódu nezůstala práce s LED1 nebo LED2
- Hlavní smyčka
 - V pravidelných intervalech měřit pomocí ADC hodnotu
 - Hodnotu předávat do TPM1C0V a TPM1C1V (lze přistoupit 16-bitově)
 - Do kanálu CH1 dávat doplněk do 255 = výstup bude v protifázi
- Vyzkoušet rozdíl "Edge-" a "Center-Aligned"

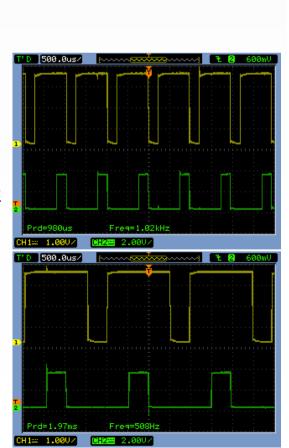

Generování PWM podle ADC - II

- Cíl podle náklonu desky měnit frekvenci PWM na pinu připojeném k "pípáku" (buzzer)
 - Na desce připojen k PTC2 = TPM1 s CH0
 - Podle ADC (třeba X osa ?) měnit frekvenci
- K časování měřících 50ms použít TPM2
 - Nastavit TPM2 na 50ms, povolit přerušení
 - Převzít kód pro spuštění měření A/D a přesunout do přerušení od TPM2
- Nakonfigurovat TPM1
 - Nastavit 1 kanál (CH0) a zapnout jeho I/O pin
 - Nastavit modulo registr na 255 (odpovídá téměř max. hodnotě z ADC)
 - Nastavit value-registr (položka "Channel compare") na "polovinu" = střída PWM 50%
 - Nastavit předděličku tak, aby generovaná perioda byla cca 1kHz (= 1ms)
 - Nezapomenout v kódu nějaké použití LED1
- Přidat do modulu Events globální proměnnou plněnou podle ADC (osa X)
- V main modulu mít tuto proměnnou jako extern
- Hlavní smyčka
 - Podle proměnné plnit modulo registr TPM1MOD a poloviční hodnotou datový registr TPM1C0V (oba 16-bitově)
 - Konverze byte-word je implicitní, velikost operandů se přizpůsobí "největšímu datovému typu"
 - Předpokládejme Edge-aligned režim TPM1
- !! Spouštět TPM1 podle stavu tlačítka BUTTON1 (v klidu nepískat !!!)
 - Nejlépe pomocí bitu TPM1 v registru SCGC1

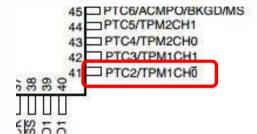


Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Dokončení přerušení, časovač v režimu PWM

9. LCD displej

- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

LCD

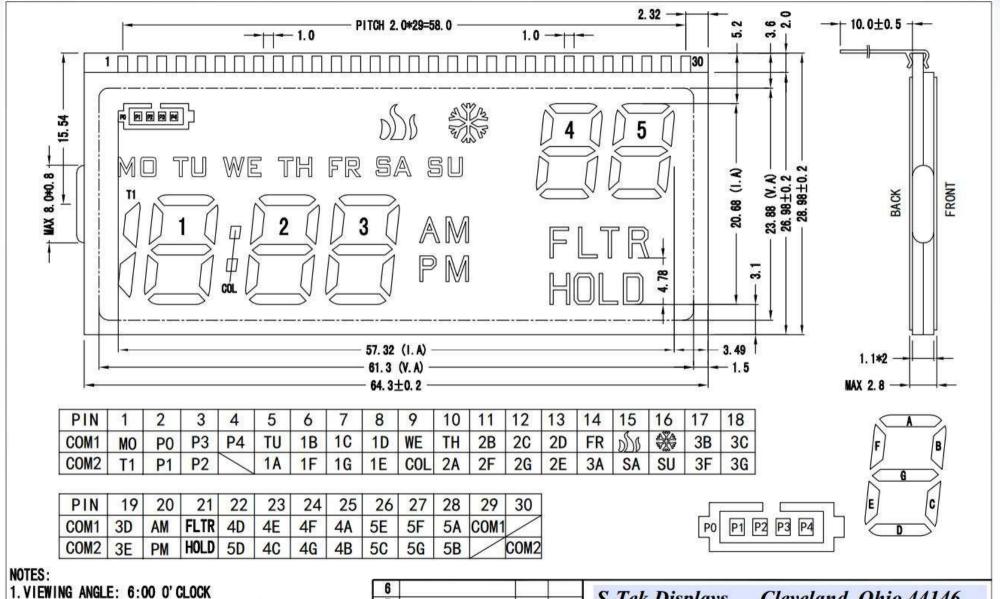

2. DISPLAY MODE: POSITIVE/REFLECTIVE/TN TYPE 3. DRIVING VOLTAGE: 2. 7V, DUTY: 1/2, BIAS: 1/2

4. OPERATING TEMP. : 0° C TO 50° C 5. STORAGE TEMP. : -10° C TO 60° C

6. CONNECTOR: PIN TYPE

6 5				S-	Tek	Displays	Cleveland,	Ohio	44146
4					OD FOCOD		AT DISERSIME IN MI	APPLICATION:	
3				PART NO.	GD-5360P	□Instrument □Felaphone			
2	MODIFY LOGIC AND ICON	18/06-08	L. M. L	DESIGN BY	QB	26/05-08	CUSTOMER: S-TEK	SAMPLE:	us⊝Air-condition □You Ell o
1	MODIFY LOGIC	28/05-08	R. Y. Z	CHECKED BY	÷.		ONE THE:		
VER	MODIFY CONTENTS	DATE	DESIGN	APP SY			DAME Y-676P: "# 80	-	SHEET 1 OF 1

Semestrální práce - úvod

- Spojení jednotlivých bloků do funkční aplikace
- Zatím probrané
 - Sériový port
 - A/D převodník
 - Časovač
 - Jádro procesoru
 - I/O porty LED-ky a tlačítka
- Samostatně doplnitelné bloky
 - PWM režim čítače viz minulé "slajdy"
 - LCD displej
 - Podklady Z:\podklady\MPP datasheet (TWR_LCD_GLASS_SPECIFICATION.pdf)
 - Knihovna (LCD_MPP.C a LCD_MPP.H soubor k nakopírování do projektu)
 - K inicializaci nutno zavolat LCD_Init()
 - K zobrazení číslice na 7-segmentovce možno využít LCD_ShowNumber(byte pos, byte val)
 - Zapnutí vypnutí symbolu/segmentu možno pomocí
 - void LCD_SegmentOn(byte lcdpin, byte compin);
 - void LCD_SegmentOff(byte lcdpin, byte compin);
 - Jednotlivé LCD segmenty jsou připraveny pomocí #define
 - Další HW komponenty viz. datasheet (MC9S08LL64RM.pdf)

Semestrální práce - témata

- Využít více bloků a ovládání přes SCI z PC
 - Nutno vhodně zvolit filozofii ovládání
- Náměty standardní ("na jedničku/dvojku")
 - Hodiny na LCD (aktuální čas nastavitelný z terminálu)
 - Stopky na LCD (start/stop/mezičas pomocí tlačítek jako na hodinkách)
 - Melodický zvonek (tlačítkem spuštěná sekvence tónů)
 - "Klávesy" (po stisku tlačítka zahrát tón)
 - Zobrazit zrychlení na LCD (výběr vstupu X/Y/Z pomocí terminálu)

Hodnocení

- Výborně dělá co má + něco navíc (např. konfigurace terminálem, ...)
- Velmi dobře dělá co má dle požadavků cvičícího
- Dobře něco dělá, ale ne podle požadavků cvičícího
- 4 nefunguje

Konec aktuálních slajdů

- Následující slajdy jsou z minulých let a mohou být aktualizovány podle rychlosti zvládání látky během cvičení
- Vhodné jako inspirace "co nás čeká"

Odložené slajdy!!

• Toto tyto podklady nejsou pro 2014/15 použity!!

Časové průběhy

- V main měníme stav LED2
 - Generování obdélníkového signálu
 - Výpadky po dobu obsluh přerušení
- Pro synchronizaci indikuje LED3
 - Do 0 při spuštění převodů
 - Do 1 při ukončení převodů
- Během "převodů" se main nestihne
 - Převody trvají cca 3µs (při 8MHz)
 - Režie vyvolání/ukončení interruptu je několik instrukcí (řádově μs)
 - Plnění bufferu také nějakou dobu trvá
- Po cca 50ms je krátký výpadek main další byte při 19200b/s
- Podobně za dalších 50ms (nutno posunout synchronizaci)

