# Cvičení z předmětu KAE/MPP verze 2014-5

#### Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací

přednášky:	prof. Ing. Jiří Pinker, CSc.	pinker@kae.zcu.cz	EK517
cvičení:	Ing. Petr Weissar, Ph.D.	weissar@kae.zcu.cz	EK515
	Ing. Kamil Kosturik, Ph.D.	kosturik@kae.zcu.cz	EK515
	Ing. Petr Krist, Ph.D.	krist@kae.zcu.cz	EK507

#### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

#### Sem. práce - podrobnosti

- Semestrální práce se vypracovává ve skupinách (=dvojice)
- Rozsah odpovídající času/počtu cvičení
- Typicky využívá HW vývojové desky
- Po domluvě možný jiný HW/mikroprocesor
  - AVR, x51, ARM, ...
  - možno využít stávající projekt, bakalářku, ...
- Programováno min. ze 2/3 v C/C++

# Bezpečnost v laboratoři

- Protokol s datem zkoušky "padesátky"
- Pracuje se s bezpečným napětím, deska napájena z USB
- Změny HW konfigurace nechat schválit cvičícím
- Změny zásadně provádět při odpojeném napájení !!!

## Podmínky zápočtu

- Semestrální práce obhájená, funkční, nutná aktivní znalost !!!
- Praktická účast na cvičeních, znalost probírané problematiky

# Doporučená literatura

- Libovolná učebnice programovacího jazyka C
- Dokumentace v elektronické podobě lokálně + CW
  - 8-bitové jednočipové mikropočítače řady S08
  - Vývojová deska (TWR) s mikropočítačem MC9S08LL64
  - Periferních obvodů, příp. vlastního HW
- Knihy
  - Mikroprocesory a mikropočítače : obecné principy konstrukce současných mikroprocesorů a mikropočítačů – prof. Pinker (BEN 2004)
  - C pro mikrokontroléry Burkhard Mann (BEN)
- Courseware
  - V "cvičení" a "studijní materiály" k dispozici odkazy a dokumenty PDF



#### Další provozní informace

- Konzultace nejlépe v rámci cvičení
- Možno využívat laboratoř mimo své cvičení, respektovat rozvrh
- Ve volných hodinách mají v laboratoři přednost diplomanti

# Pracovní soubory

- Interní síť se souborovým serverem mimo AFS prostor s mapovanými disky
  - disky X:, Z: servisní a SW/systémový ReadOnly
    - Z:\podklady\MPP soubory, dokumentace, ...
  - disk T: dočasný datový, společný, může se mazat o půlnoci
  - disk H: osobní data každé skupiny
- Přilogování Win7 uživatel **lab** (lokální uživatel bez hesla)
  - automaticky se spustí "logon" dávka s prohlížečem
  - přihlášení pomocí Orion jména/hesla člena skupiny
  - vyberte si předmět, kterému se hodláte věnovat
  - po ukončení prohlížeče se příslušně namapuje disk H:
- Po skončení práce se "odlogujte"

#### Vnitřní bloky jednočipových mikropočítačů

9S08LL64/36 Block Diagram

S08 Core w/MMU

32K Flash

32K Flash

4K RAM

LVD

KBI

COP

LCD Driver

 $8 \times 36 = 288$ 

TOD

S08

2 x SCI

ICS

PG 10-ch., 12-bit

ADC

2 x 2-ch., 16-bit

VREE

Jednočipový mikropočítač se skládá:

Základní výpočetní jádro (jako mikroprocesor)

Paměť (někdy mohou být i externí)

• RAM – typicky pro data/proměnné, zásobník

Typicky menší velikost

• Realizováno jako SRAM

• "ROM" – kód, konstanty

• Dříve PROM, EPROM, nyní většinou FLASH

- Periférie
  - Specializované funkční bloky, typicky možno vypínat kvůli spotřebě
- Další podpůrné bloky
  - ISP Programování v systému (u Freescale BDM umí i debug)
  - Hlídání napájení, bloky Resetu, ...
- Organizace paměti (=paměťová mapa)
  - Popisuje umístění jednotlivých paměťových bloků v paměťovém prostoru (= na kterých adresách leží)
  - Pozor, 8-bitové uP mají adresovou sběrnici 16b, takže max. rozsah paměti 64kB

#### Ovládání vnitřních bloků uP

- V paměťovém prostoru na se určených adresách nachází "registry"
  - Zápisem vhodných hodnot se nastavuje činnost určitého bloku/periférie
  - Čtením se typicky získá stav
  - Pokud periférie poskytuje/vyžaduje data, má také "datový" registr
  - Podle architektury jádra je možný i bitový přístup k obsahu
    - Jinak nutné bity "maskovat" využití operací AND/OR
- Seznam a popis registrů je hlavní součástí dokumentace ("Reference manual")
- Pro využití v C jsou názvy registrů a jejich bitů připraveny v .H souborech
  - Není třeba znát adresu, stačí název
  - Pracuje se formálně podobně jako s proměnnými

#### Typické vnitřní periférie

- I/O porty (někdy též GPIO = General Purpose I/O)
  - Organizovány ve formě "portů"
    - Šířka 8 bitů (pro 8b mikropočítač)
    - Přístup na celý port, u některých architektur také po bitech
    - Nastavitelný směr (I nebo O)
    - Nastavitelné parametry pullup odpory, budiče, ...
    - Fyzické vývody sdílejí na obvodu s dalšími perifériemi pozor při výběru pouzdra
- Komunikační sběrnice (sériové)
  - SPI synchronní, data-in, data-out
  - I<sup>2</sup>C synchronní, obousměrná data
  - UART asynchronní
    - Typicky odpovídá COM portu u PC
    - Alternativně pojmenováno SCI (např. u Freescale!)
  - Specializované CAN, USB, Ethernet, ...

#### Typické vnitřní periférie - II

#### Časovače

- Základem speciální typ registru, který přičítá impulsy (příp. odečítá) viz "čítače" z KAE/CESx
  - Zdroj impulsů ("tiků") může být interní nebo externí
- Další podpůrné obvody/bloky řídí činnost časovače
  - Děličky umožňují snižovat vstupní frekvenci
  - Registry pro zkrácení běhu (nepočítá se jen 0-MAX\_ROZSAH, ale omezený rozsah) různá řešení pro různé architektury

#### A/D převodník

- Typicky více vstupů, výběr konkrétního pomocí multiplexeru
- Možnost vnitřní nebo vnější reference
- Nastavitelná rychlost převodu



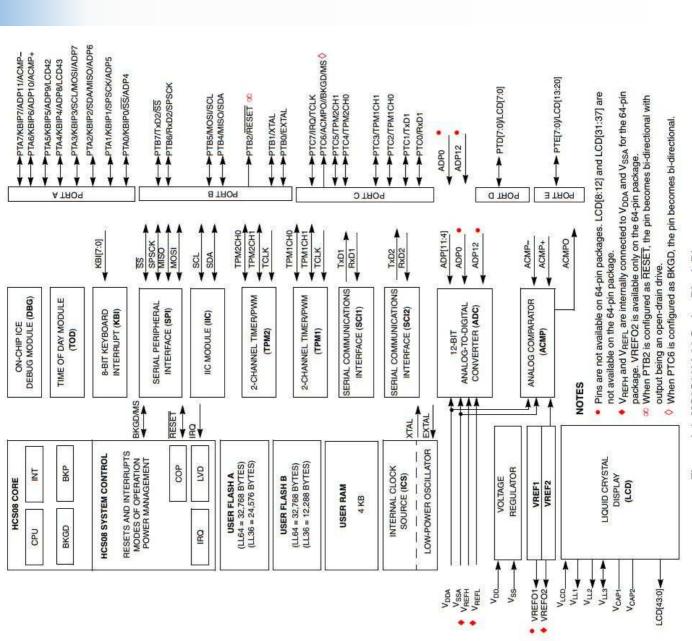


Figure 1-1. MC9S08LL64 Series Block Diagram


## Vývojový kit Freescale S08LL64

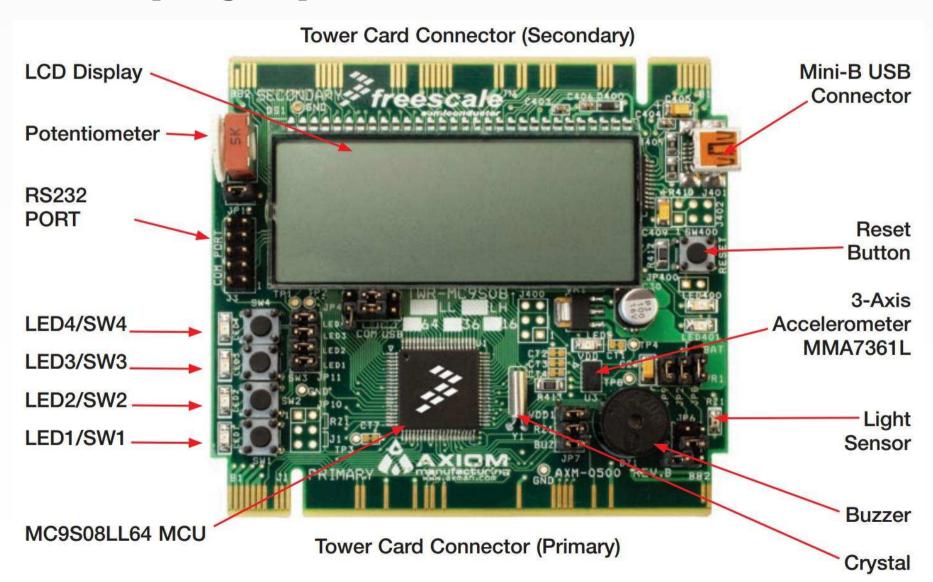


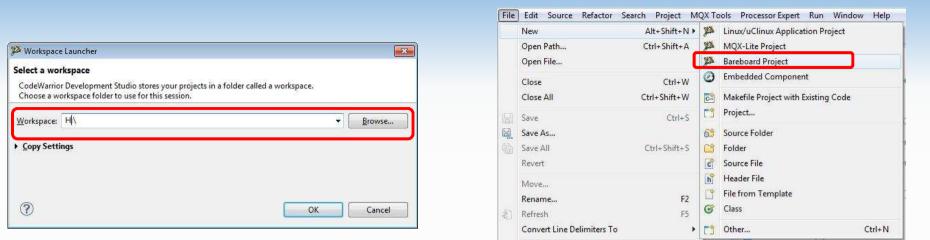

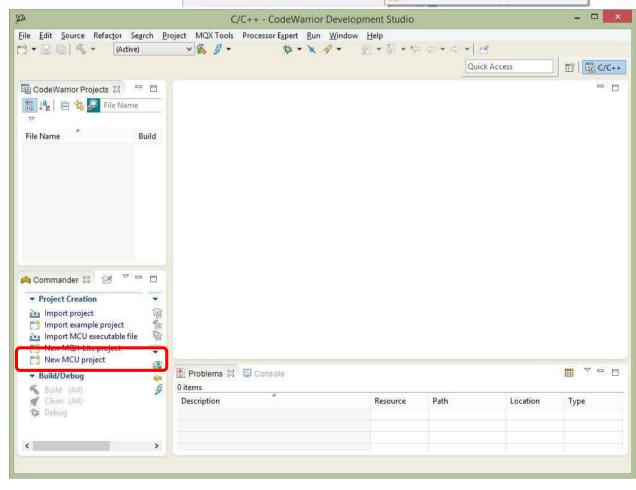
## Spuštění prostředí

- Výběr pracovního prostoru (= Workspace)
  - H: Home adresář
- Přidat projekt
  - New MCU project
  - V menu New Bareboard Project




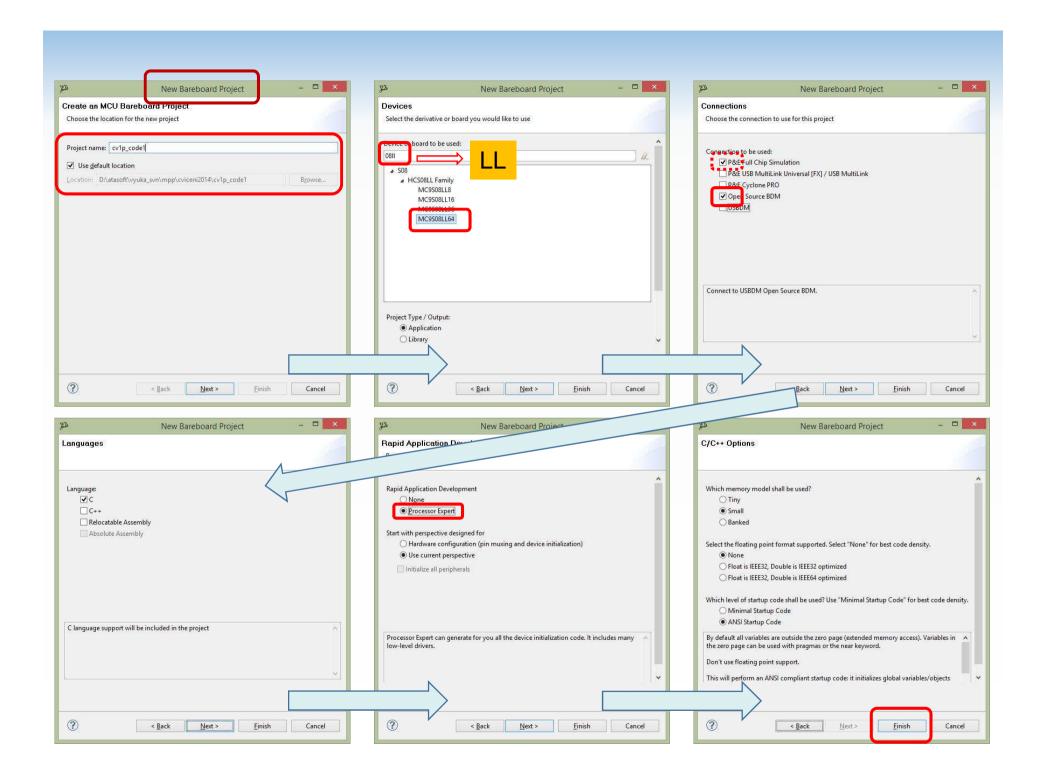

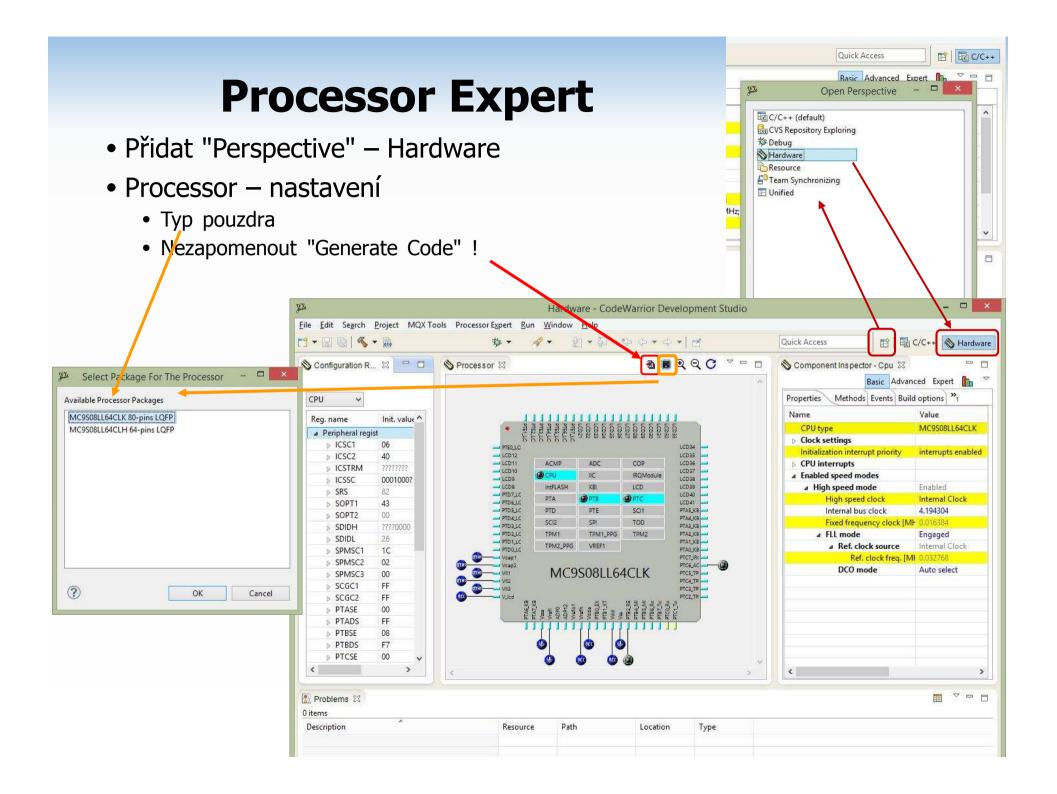

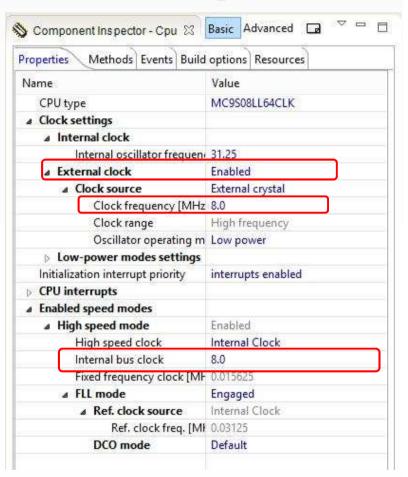
## Volba zdroje hodin – externí krystal

- Procesor potřebuje pro svoji činnost hodiny
  - Pro każdou periférii je możné hodiny zapínat, příp. vybrat zdroj a volitelně i děličky
- Na S08 máme k dispozici
  - Interní (méně přesný) RC generátor
  - Možnost externího krystalu nebo generátoru
  - Vnitřními děličkami a násobičkami (s PLL) možno vytvořit základní takt sběrnice
- Na vývojové desce osazen externí 8MHz
  - Budeme používat
  - Nastavíme "Internal System Bus" = 8.0MHz
    - Max. kmitočet jádra 16MHz
- "Processor expert" napovídá použitelné hodnoty a v případě kolize nebo nemožnosti použít volbu varuje "vykřičníkem"



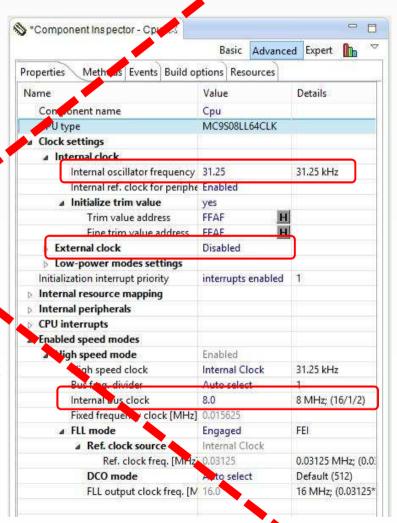
## Volba zdroje hodin - interní


- Procesor potřebuje pro svoji činnost hodiny
  - Pro každou poriférii je možné hodiny zapínat, příp. vybrat zdroj a volitelně i děličky
- Na S08 máme k dispozici
  - Interní (méně přesný) senerátor
  - Možnost externího krystal nebo generátoru
  - Vnitřními děličkami a násobickami (s PLL) možnovytvořit základní takt sběrnice
- Na vývojové desce externí 32.768kHz
  - Nelze z něj vydělit vhodný takt sběrnich
  - Určeno pro "časové" aplikace
- Budeme používat interní zdroje
  - Nastavitelný v rozsahu 25-41.66kHz volíme 31.25kHz
    - Pozor, defaultně 32.76 kHz, to nechceme
  - Dobře se násobí na "Internal System Bus" 8.0MHz
- "Processor excert" napovídá použitelné hodnoty a v případě kolize nebo nemožnosti použít volbu varuje "vykřičníkem"



## Vygenerovaná kostra aplikace

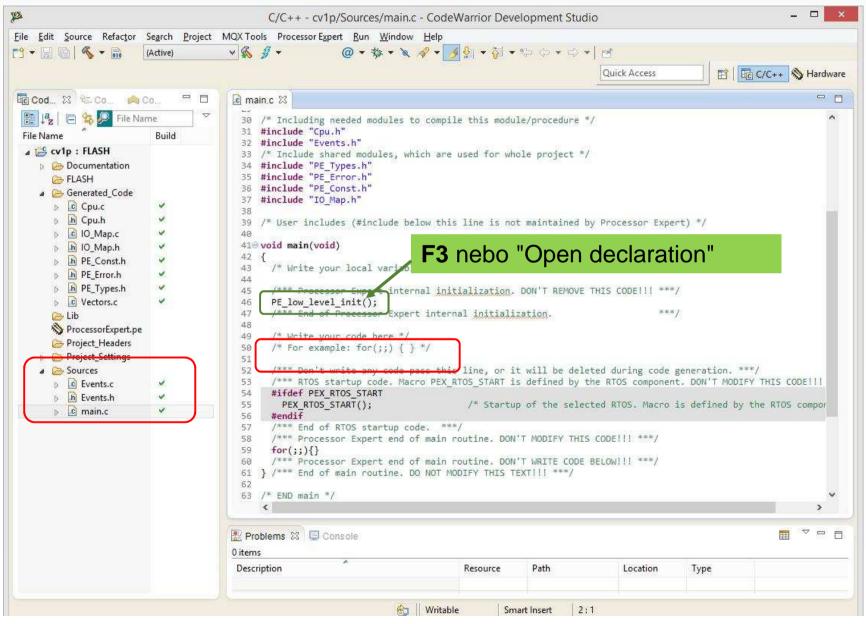


## Vygenerovaná inicializace – CPU.C

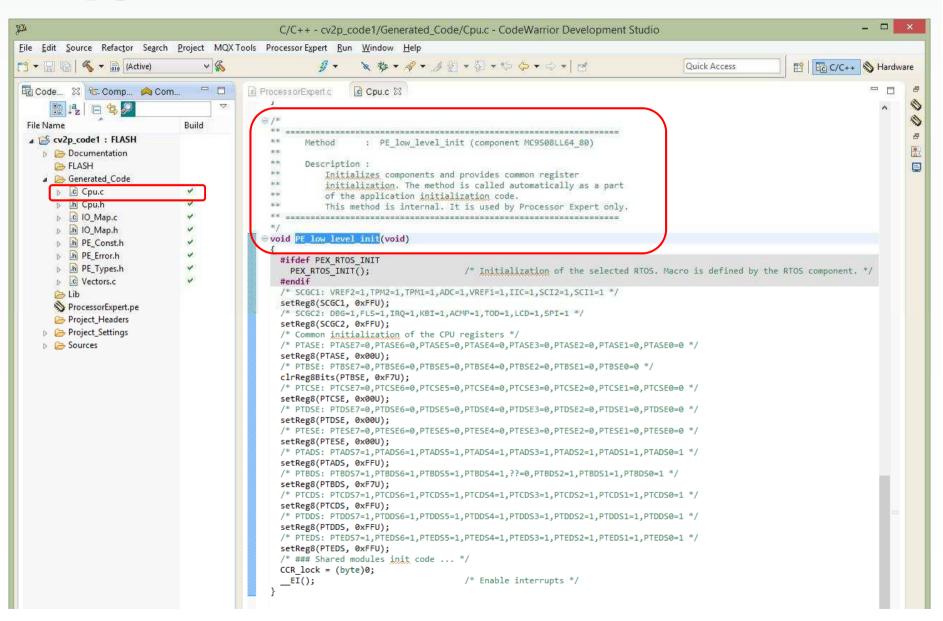

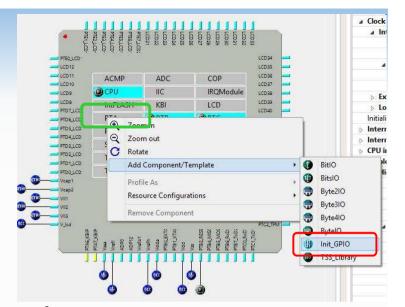
#### Přidání komponenty do PE


- Přidávat další bloky lze v PE
- Pravým "myšítkem"
  - "Add Component/Template"
  - Doporučuji pouze Init\_xxx
  - Pak se objeví vlastnosti a komponenta je aktivní
  - Ukazují se i dotčené vývody na pouzdře
- Přidáme PTA 8-bitová výstupní brána
- Podobně lze komponentu odebrat "Remove Component"
- Pozor, neodebírat "jádro procesoru" komponenty se symbolem čipu
  - Projekt by přestal být kompilovatelný (neznámý procesor)
  - U našeho **S08LL** si jádro rezervuje ještě po jednom bitu z PTC a PTB
    - Nebudeme moci využít plně všech jejich 8 I/O bitů
    - Symbol jádra procesoru je zde 3x, neodebírat !!


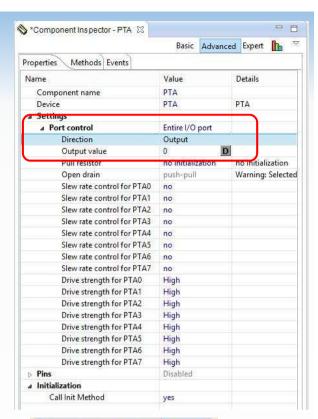
## **Konfigurace I/O brány**

- Nastavení v "Properties"
  - Defaultně "Input"
  - Nastavíme "Output"
  - Pracujeme s "Entire I/O Port"
  - Je možné nastavovat i bity jednotlivě
    - Volba "Individual Pins"
  - Je povoleno "Call Init Method"
- Vlevo se aktualizují "Configuration Registers"
  - I/O brány mají více registrů
    - PTxD Data datový registr
    - PTxDD Direction určuje směr I/O
    - PTxAPE Pull Enable interní pullupy pro vstupy
    - PTxASE Slew Rate omezuje strmost hran pro Output
    - PTxADS Drive Strength umožňuje pinu dodávat větší proud
  - Jednotlivé bity jsou většinou pojmenovány a přístupné v kódu
- Nezapomenout uložit změny "Generate Code"



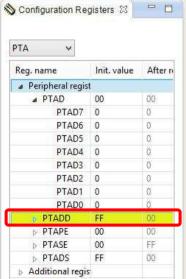

#### Práce s bránou v kódu


- Vytvořit proměnnou typu byte
  - Pohled na deklaraci (F3)
    - Soubor PE\_Types.h
    - typedef unsigned char byte;
- V nekonečném cyklu přičítáme 8-bitovou hodnotu a vkládáme do PTAD (Data Registr brány A)
- Pokud bychom nechtěli oddělenou deklaraci a inicializaci proměnných od samotného kódu, je možné použít trik s C-čkovým blokem


```
...
{
    byte b;

    while(1)
    {
        PTAD = b;
        b++;
    }
}
```
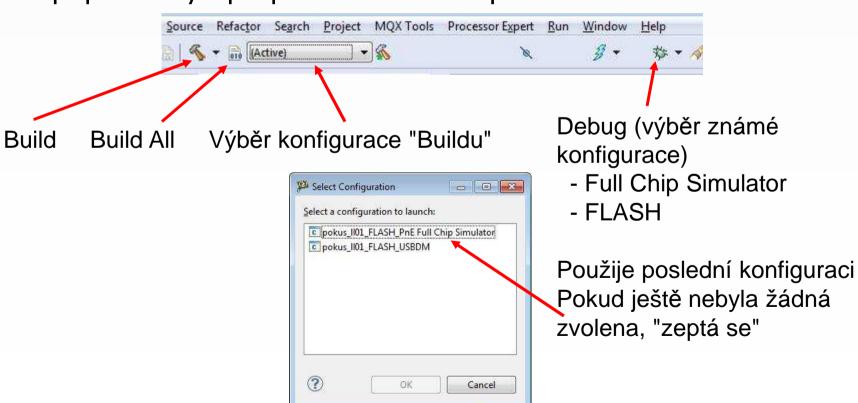
## Spuštění programu v simulátoru

- Před spuštěním debuggeru se IDE zeptá, zda uložit a přeložit (pokud došlo ke změnám)
  - Přesněji "provést Build" = kompilace jednotlivých modulů + linkování dohromady i s knihovnami
- V případě chyb při překladu nutno opravit




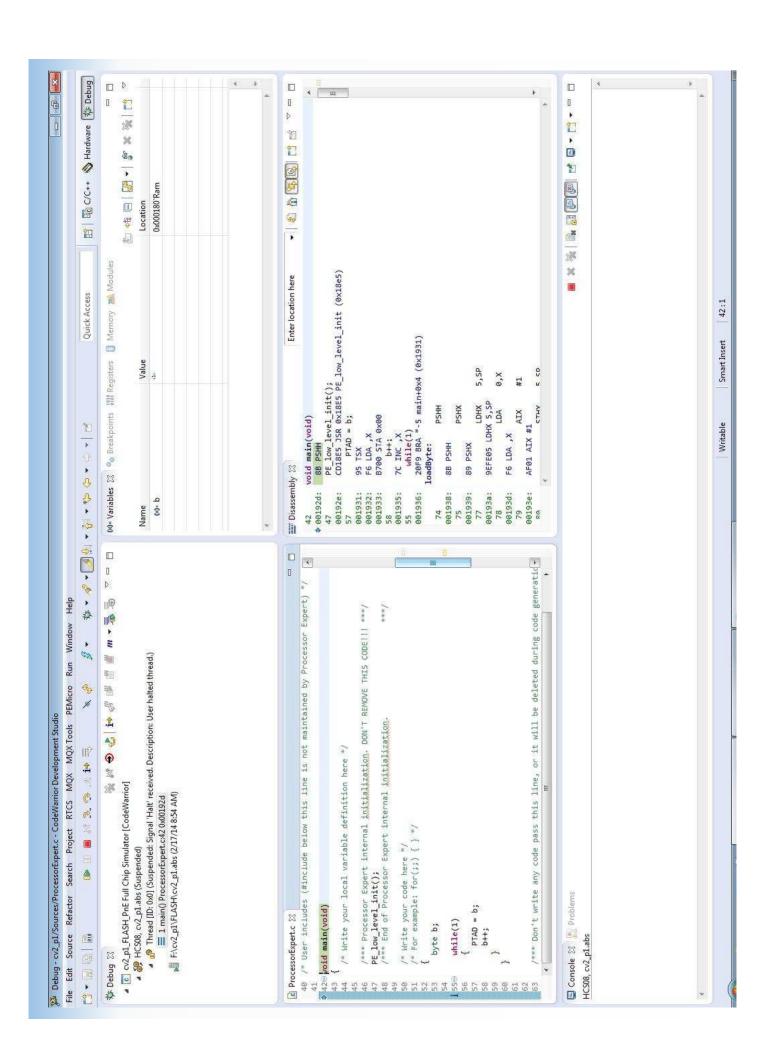
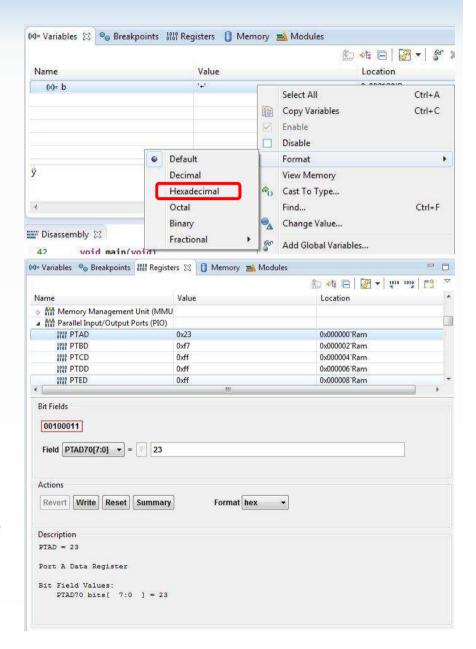
#### Krokování



- **F5 Step Into** krok, vstupuje do funkci
- **F6 Step Over** krok, "nevleze" do funkce
- F7 Step Return dokončí funkci
- F8 Resume pokračuje ve vykonávání, příp. spustí od začátku (napoprvé)
- Aktuální řádek vyznačen
- Je možné krokovat i po instrukcích asembleru – přepínání
- Pokud je program zastaven, je možné prohlížet proměnné, paměť i registry
  - Obsah je možné i měnit



## Ladění obsahu paměti

- Kód plnící pole hodnotou
- Jednou 0x00, pak 0xFF
- Spustit v Debug režimu



Záložka "Memory"

 Přidat "adresu" – možno též název pole (= ukazatel)

Monitors

Ram:pole

 Možnost výběru zobrazení – např. po bytech


- Pozor, paměť obsazená polem není inicializovaná
- Sledujte změny paměti
  - Krokování programu

```
#define VELIKOST 10


byte b;
byte x = 0x00;
byte pole[VELIKOST];

while(1)
{
  for (b = 0; b < VELIKOST; b++)
    pole[b] = x;

  x = ~x;
}
}</pre>
```

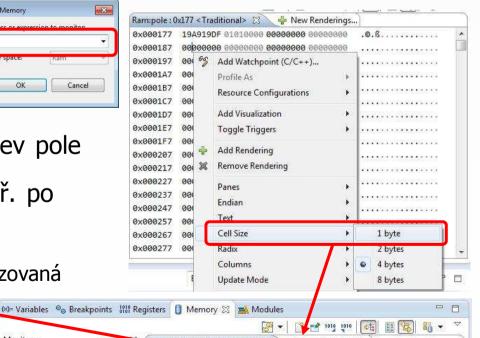

## Vývojový kit Freescale S08LL64

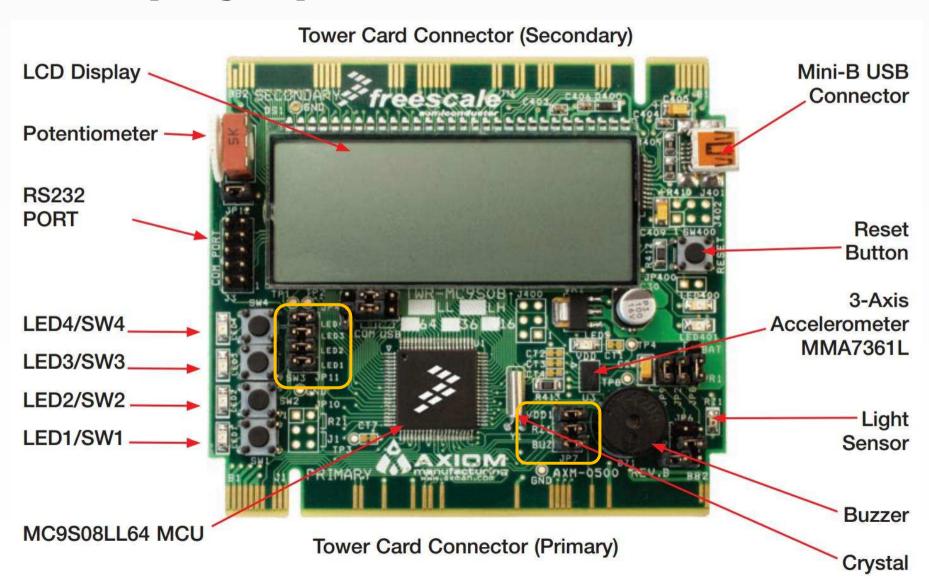

Zapojení externího HW – LEDky a tlačítka

Čtveřice tlačítek připojena na PTA (3x) a na PTC (1x)

• Áktivní (=stisknuto) je log. 0

• LED připojeny na **PTC** – bity 2–5

Zapojeny přes R z VDD

Svítí se log. 0


• Příp. zkontrolovat pole "jumperů" JP11


• Na PTC2 připojen ještě "buzzer"


Možno vypnout jumperem BUZ na JP?

• Na PTA6 připojen snímač osvětlení

Rozpojiť střední jumper RZ1 na JP7

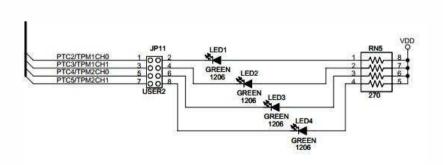


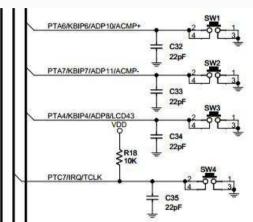


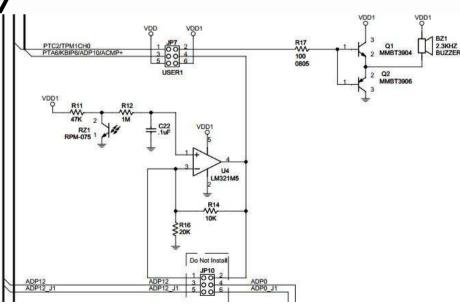
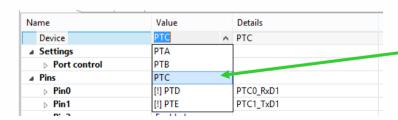
## Nastavení vývodu – ProcesorExpert

- V minulém příkladu nastavena celá brána PTA
- Pro PTB a PTC v našem procesoru nelze vybrat celý port
  - Sdílí se vývody se signálem RESET a BDM
  - Nutno nastavit individuálně
- Kliknutí pravým tlačítkem na PTC (ne na ikonu procesoru)
  - Add component/template Init GPIO
  - Hlášena chyba = není vybrán port -
    - Nutno vybrat PTC
- Port Control = Individual pins
  - Pin2 Enabled a Output



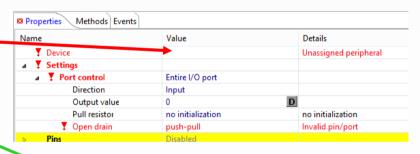



#### Blikání LED

• Umístěno ve funkci **main** (viz. komentáře)

## Bitový přístup k hodnotám registrů

- Většina registrů umožňuje bitový přístup
- Je možno buď použít přímo bit
  - Jméno složeno jako Registr\_Bit
  - Definováno v IO\_Map.H
- Nebo přistoupit přes bitovou strukturu a union s celou hodnotou
  - Místní nápověda nabízí prvky struktur
  - Jména registrů začínají \_
- Názvy dle dokumentace
- Jména viditelná též v PE
  - Panel vlevo

```
// mozny zapis

PTCD_PTCD2 = 1:

Macro Expansion

PTCD.Bits.PTCD2

Press 'F2' for focus

// nebo

_PTCD.Bits.PTCD2 = 1;
```

```
PTCD.


• Bits: {IO_Map.h:13881}
• Byte: byte

Press 'Ctrl+Space' to show Template Proposals


PTCD.Bits.


• PTCD0: byte
• PTCD1: byte
• PTCD2: byte
• PTCD3: byte
• PTCD4: byte
• PTCD5: byte
• PTCD5: byte
```

```
289 /*** PTCD - Port C Data Register: 0x00000004 ***/
290 typedef union {
      byte Byte;
        byte PTCD0
                                                                    /* Port C Data Register Bit 0 */
                         :1;
        byte PTCD1
                         :1;
                                                                    /* Port C Data Register Bit 1 */
                         :1;
                                                                    /* Port C Data Register Bit 2 */
        byte PTCD3
                                                                    /* Port C Data Register Bit 3 */
                         :1;
        byte PTCD4
                                                                    /* Port C Data Register Bit 4 */
                         :1;
        byte PTCD5
                                                                   /* Port C Data Register Bit 5 */
                         :1;
        byte PTCD6
                                                                   /* Port C Data Register Bit 6 */
                         :1;
        byte PTCD7
                                                                   /* Port C Data Register Bit 7 */
     } Bits;
303 extern volatile PTCDSTR PTCD @0x000000004;
304 #define PTCD
                                             PTCD.Byte
305 #define PTCD PTCD0
                                             PTCD.Bits.PTCD0
306 #define PTCD PTCD1
                                             PTCD.Bits.PTCD1
307 #define PTCD PTCD2
                                             PTCD.Bits.PTCD2
308 #define PTCD PTCD3
                                             PTCD.Bits.PTCD3
309 #define PTCD PTCD4
                                             PTCD.Bits.PTCD4
310 #define PTCD PTCD5
                                             PTCD.Bits.PTCD5
311 #define PTCD PTCD6
                                             PTCD.Bits.PTCD6
312 #define PTCD PTCD7
                                             PTCD.Bits.PTCD7
```

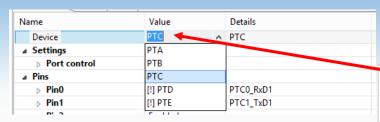

#### Nastavení v CW - PE

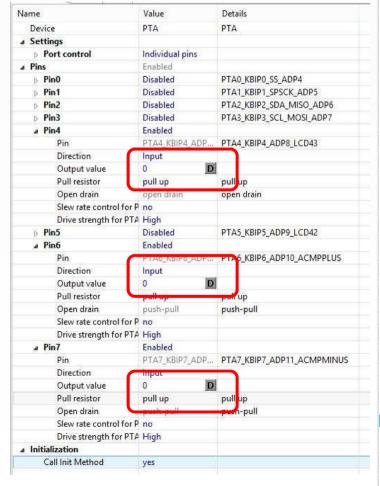

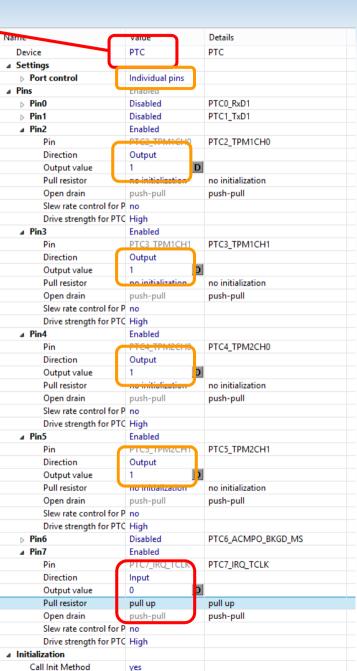

#### Přidán definiční kód v main.c

- Doporučené "define"
  - Nemusí se stále vypisovat porty a piny
  - V případě změny HW stačí jen upravit na jednom místě
- Místo v kódu doporučené komentářem
  - Před funkcí main

```
/* User includes (#include below this line is not maintained by Processor Expert) */
#define LED1
                    PTCD PTCD2
#define LED2
                    PTCD_PTCD3
#define LED3
                    PTCD_PTCD4
#define LED4
                    PTCD_PTCD5
#define BUTTON1
                    PTAD_PTAD6
#define BUTTON2
                    PTAD PTAD7
#define BUTTON3
                    PTAD_PTAD4
#define BUTTON4
                    PTCD_PTCD7
```

#### Blikání LED

- Stále umístěno ve funkci **main** (viz. komentáře)
- K zamyšlení delší čekání

#### Běžící bod na LED – v1

```
byte b = 0;
word w;
. . .
while(1)
 b++;
 if (b >= 4)
   b = 0;
  PTCD |= 0x3C; // 0011 1100 = nastavi log.1 na vystupy pro LED
  switch(b)
   case 0: LED1 = 0; break; // opet svitime log.0 !!
   case 1: LED2 = 0; break;
   case 2: LED3 = 0; break;
   case 3: LED4 = 0; break;
 for (w = 0; w < 60000; w++)
```

#### Běžící bod na LED – v2

#### Počítadlo na 4xLED


PTCD	PPPP PPPP	
& 0xc3	PP00 00PP	1100 0011
В	XXXX AAAA	
b << 2	XXAA AA00	
negace	XXBB BB11	
& 0x3c	00вв вв00	0011 1100
finále	PPBB BBPP	P = puvodni obsah PTCD, B = negovane spodni 4 bity z b

#### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet
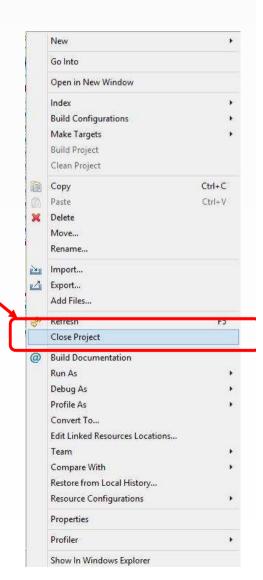
# Sbalení neaktivních projektů

- Při více otevřených projektech může být náročnější orientace v tom, co se aktuálně edituje, překládá a spouští
  - Zároveň mnoho aktivních projektů zpomaluje IDE
- Je vhodné nepoužívané projekty "zavřít"
  - Ve vlastnostech projektu
- Není problém dle potřeby zavřený soubor otevřít
  - Volba "Open Project"



# Zap/vyp jedním tlačítkem

```
bool bb = FALSE;
...
while(1)
{
   if (bb != BUTTON1)
   {
      bb = BUTTON1;
      if (bb)
            LED1 = !LED1;
   }
}
```

- V podstatě vytváříme klopný obvod
  - Změna stavu po uvolnění tlačítka
    - Nestisknuté je log. 1
  - Potřeba pomocná proměnná, která si "pamatuje" minulý stav
    - Vyhodnocujeme změnu stavu
    - Vhodný datový typ je "binární" nabývá hodnotu 0 nebo 1 (false/true)
    - Zde se používá datový typ bool
      - Na jiných systémech se lze setkat i s boolean
    - Interně je to běžně jako **typedef**:


typedef unsigned char bool;

# LED kopírují tlačítka

```
while(1)
{
   LED1 = BUTTON1;
   LED2 = BUTTON2;
   LED3 = BUTTON3;
   LED4 = BUTTON4;
}
```


 Využito faktu, že aktivní stav LED (= svítí) je log. 0 a aktivní stav tlačítka (= stisknuto) je také log. 0

# Hlavičkový soubor s HW konfigurací

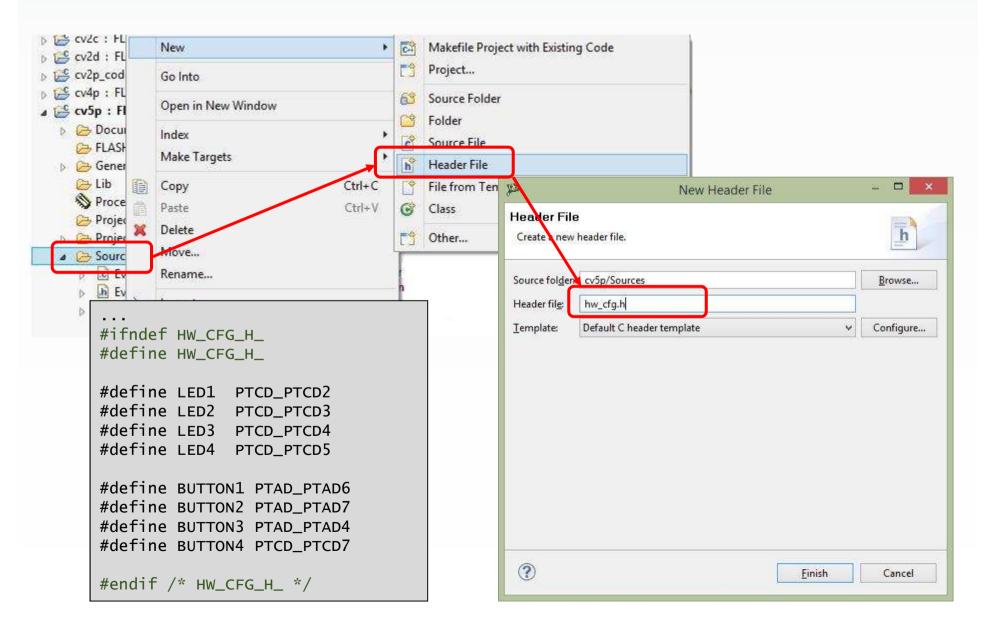


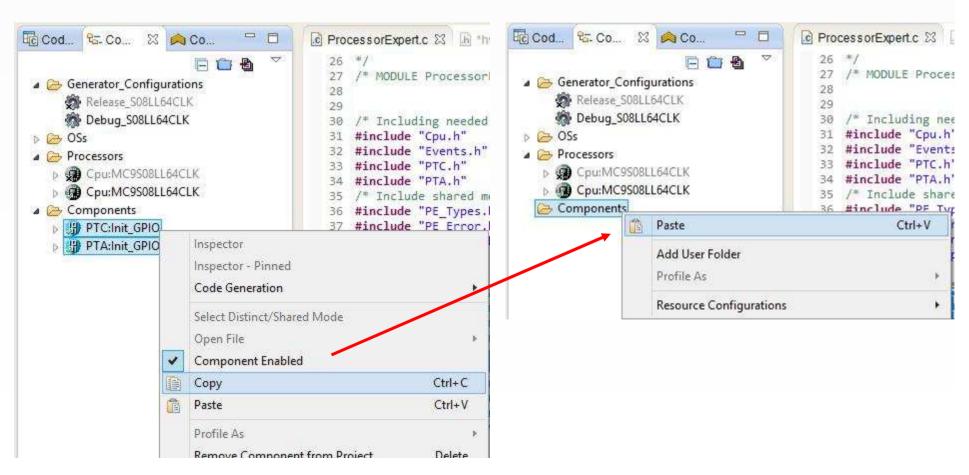
# Kopírování komponent mezi projekty

- Nezapomenout externí "hodiny" na 8MHz a Internal BUS na 8MHz
- Záložka "Components"
  - Komponenty z jednoho projektu možno kopírovat do jiného včetně všech nastavení



### Přidání inicializace časovače

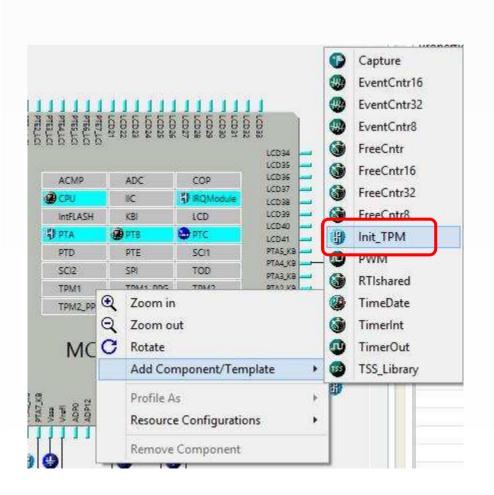

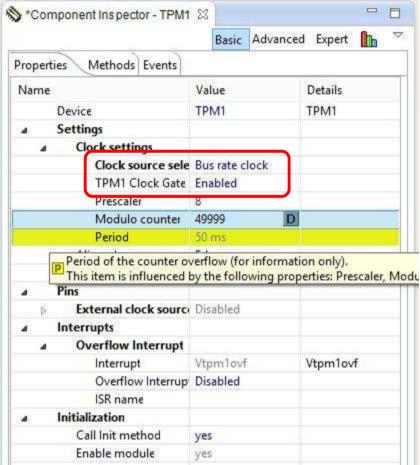



#### Práce s časovačem

- Každý blok TPM má svoji sadu registrů
  - Kap. 17 v Ref. Manual
  - TPMxSC Status and Control Register
    - TOF příznak Overflow
      - Nastává při přetečení do 0
      - Nastaven na log.1
      - Programově nutno "shodit" = nastavit log.0
    - Ostatní nastavovány v PE
  - Prescaler dělení vstupních hodin
    - Výběr kombinací 3 bitů v TPMxSC
    - V PE se automaticky vypočte perioda
- Nahradíme čekání for cyklem čekáním na dopočítání časovače (= příznak TOF)

```
...
// for(w = 0; w < 50000; w++)
    while(!TPM1SC_TOF)
    ;

TPM1SC_TOF = 0;
...</pre>
```

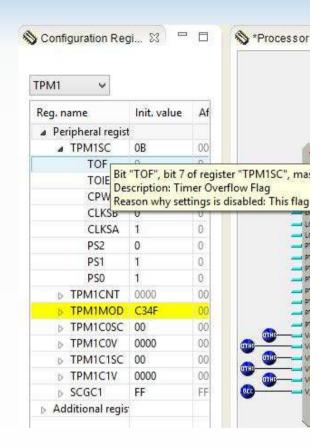

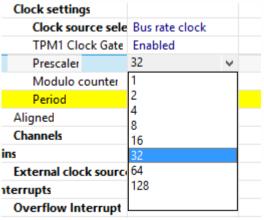

# Čítače/časovače S08

- Základem jsou vstupní hodiny
- Nastavitelný před-dělič
- 2-kanálový blok
  - PWM, komparátor, CAPCOM

#### no clock selected (TPM counter disable) Prescaler 3(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 or 128) fixed frequency clock synchronizer PS[2:0] CLKSB:CLKSA **CPWMS** TPM counter Interrupt (16-bit counter) counter reset TOIE 16-bit comparator TPMxMODH:TPMxMODL ELSOB ELS0A channel 0 ► TPMxCH0 logic 16-bit comparator TPMxC0VH:TPMxC0VL CHOF 16-bit latch Interrupt CHOIE MSOB MSOA ELS1B ELS1A channel 1 Port TPMxCH1 logic 16-bit comparator CH1F Interrupt CH1IE MS1B MS1A

#### 17.3.1 TPM Status and Control Register (TPMxSC)

TPMxSC contains the overflow status flag and control bits used to configure the interrupt enable, TPM configuration, clock source, and prescale factor. These controls relate to all channels within this timer module.

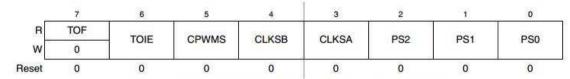



Figure 17-7. TPM Status and Control Register (TPMxSC)

Table 17-2. TPMxSC Field Descriptions

Field	Description					
7 TOF	Timer overflow flag. This read/write flag is set when the TPM counter resets to 0x0000 after reaching the modulo value programmed in the TPM counter modulo registers. Clear TOF by reading the TPM status and control register when TOF is set and then writing a logic 0 to TOF. If another TPM overflow occurs before the clearing sequence is completed, the sequence is reset so TOF remains set after the clear sequence was completed for the earlier TOF. This is done so a TOF interrupt request cannot be lost during the clearing sequence for a previous TOF. Reset clears TOF. Writing a logic 1 to TOF has no effect.  1 TPM counter has not reached modulo value or overflow.  1 TPM counter has overflowed.					
6	Timer overflow interrupt enable. This read/write bit enables TPM overflow interrupts. If TOIE is set, an interrupt is					

- Příznak přetečení TOF
- Po detekci přetečení (čtením registru SC) je nutno příznak vynulovat (=smazat)


- V blocích časovačů u různých výrobců se používá různých strategií pro nastavení periody opakování přetečení
- Vyhodnocuje se hodnota čítacího (counter) registru
  - Zde 16-bitový **TPMxCNT**(L/H) přístupný přes 8-bitové poloviny
- Freescale řešení využívá modulo registr
  - 16-bitový registr TPMxMOD(L/H)
  - Když hodnota v CNT dosáhne MOD, příští takt hodin:
    - Vynuluje obsah CNT
    - Nastaví příznak přetečení TOF
    - Příp. vyvolá přerušení, pokud je povoleno
  - Důsledky
    - Pro MOD == 1 se provedou 2 kroky CNT (minimum)
    - Pro MOD == 0 se provede 65535 kroků do přetečení
    - Hodnota do MOD je tedy (pocet\_tiku 1)
      - Pro 50000 tiků nutno nastavit 49999

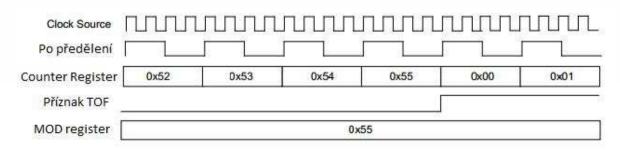
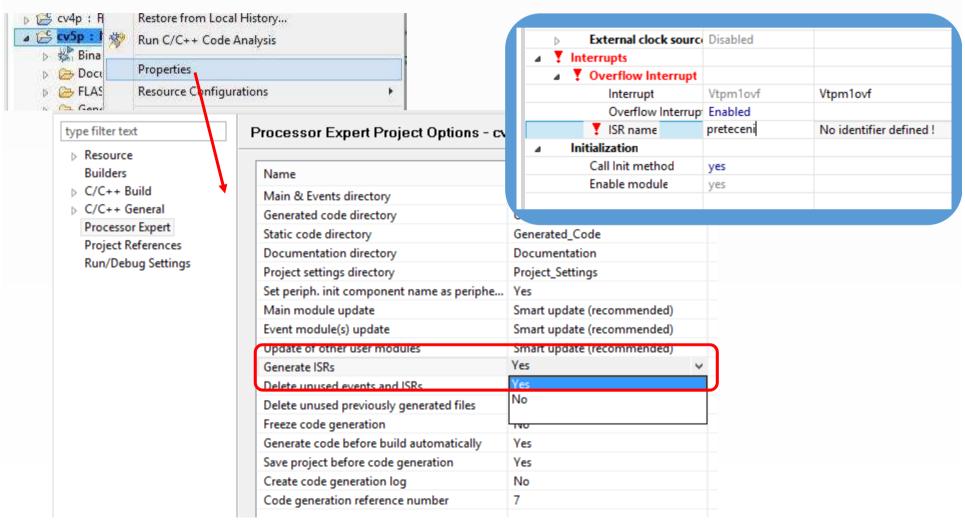
# Náhrada přerušením

- Testování přetečení blokuje vykonávání programu, dokud nenastane
  - Tzv. **polling** (= programové testování stavu)
- Lépe využít přerušení
  - Asynchronní událost
  - Vzniká typicky při události v HW
  - Pokud je povoleno zpracování zdroje přerušení ("povolovací bit"):
    - Pozastaveno vykonávání programu
    - Vyvolána přerušovací funkce
      - Dána vektorem obsluhy (adresa funkce uložena na určené místo paměti)
    - Uloženy pracovní registry
    - Vykonán kód přerušovací rutiny
    - Obnoveny pracovní registry a řízení vráceno kódu předtím vykonávanému

- PE defaultně negeneruje rámec kódu pro přerušení = nutno povolit ve vlastnostech projektu
- V komponentě Timer pak:
  - Povolit "přerušení pro přetečení"
  - Zvolit jméno obsluhy přerušení (Interrupt Service Routine)



# Kód funkce přerušení

- PE připraví tělo funkcí v souboru **Events.c** 
  - V PE\_Types.h je #define ISR(x) \_\_interrupt void x(void)
- V obsluze přerušení nutno (viz. datasheet)
  - Přečíst status-registr
  - "shodit" příznak přetečení časovače
- Budeme blikat další LEDkou

```
...
    /* Write your code here */
    /* For example: for(;;) { } */
    {
        word w;

        while(1)
        {
            LED1 = !LED1;

            for(w = 0; w < 50000; w++)
            ;
        }
     }
}</pre>
```

### Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení

#### 4. Sériový port

- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet
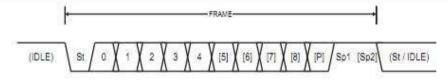
# Sériový port – UART/SCI


- Sériová komunikace vystačí s 2 signály (a GND)
  - **RxD** receive data příjem dat na zařízení
  - TxD transmit data vysílání dat ze zařízení
  - Typicky 8 datových bitů (může být 5-9b)
  - Přenos začíná start-bit, ukončuje stop-bit, příp. k datům se přidává parita



- Běžné komunikační rychlosti vycházejí z dob modemů
  - 75, 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, **19200**, 38400, 57600, 115200 bit/s
  - Vytváří je blok sériového portu dělením z vnitřních hodin (sběrnice)
  - Max. odchylka rychlosti je 5%
    - Chyba nesmí být větší než ½ bitu (typicky celkem 10 bitů = 8b datových + start + stop)
- U procesorů Freescale se blok sériové komunikace nazývá **SCI** (Serial Communications Interface)
  - LL08 má 2 SCI bloky
    - SCI1 připojen na PTC0 (RxD) a PTC1 (TxD), fyzicky header na vývojové desce
    - SCI2 připojen na PTB6 (RxD) a PTB7 (TxD), propojen na "komunikační" desku
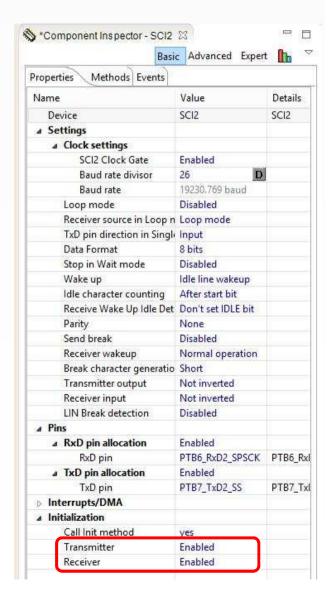
# Nastavení a registry SCIx

- Processor Expert opět jen "init"
  - Povolit hodiny (SCI2 Clock Gate)
  - Komunikační rychlost = Baud rate divisor
    - Ověřit skutečnou Baud rate
  - !! Povolit Transmitter a Receiver
    - Defaultně jsou Disabled!!
- Registr SCI2D datový
  - Čtení vyčítá přijatý bajt
    - Nutno ověřit, že nějaká data jsou přijata
    - Pokud nestihneme data odebrat, nastaví se chybový příznak
    - Pokud data jsou chybná (parita, rámec, ...) nastaví se chybový příznak
  - Zápis spouští vysílací sekvenci
    - Nutno příp. počkat na odvysílání předchozího (!!)
  - Pro datové operace možno využít přerušení
    - Tx interrupt Transmit completed
    - Rx Interrupt Receive request
    - Error interrupt



# Stavový registr SCIxS1

50-	7	6	5	4	3	2	1	0
R	TDRE	TC	RDRF	IDLE	OR	NF	FE	PF
w								
eset	1	1	0	0	0	0	0	0

- 7 **TDRE** Transmit Data Register Empty
  - Data přenesena z datového do vysílacího shift-registru
  - Možno zapsat další data k odeslání do SCIxD
  - Po přečtení log. 1 se bit nuluje automaticky dalším zápisem do datového SCIxD
- 6 **TC** Transmission Complete
  - Dokončeno odeslání posledního bitu na lince
  - Po přečtení log. 1 se bit nuluje automaticky dalším zápisem do SCIxD nebo vypnutím SCI
- 5 **RDRF** Receive Data Register Full
  - Korektně přijata data do přijímacího registru
  - Po přečtení log. 1 se nuluje automaticky čtení SCIxD
- 4 **IDLE**
- 3 **OR** Receiver Overrun
  - Přijata další data a předchozí nejsou odebrána
  - Nuluje se vyčtením SCIxD, to obsahuje původní data, nová (="špatná") jsou zahozena
- 2 **NF** Noise
  - Hodnoty bitů nemají správné úrovně v době jejich vzorkování
  - Nuluje se čtením SCIxD, chybou se nastavuje také RDRF, aby se vyvolal požadavek čtení (i když chybného obsahu)
- 1 **FE** Framing Error
  - Chyba rámce, chybí stop-bit v úrovni log. 1
  - Nastavuje se s RDRF, nuluje se čtení SCIxD
- 0 **PF** Parity Error
  - Nevyšla parita v přijímaných datech, nastavuje se společně s SCIxD

## Funkce pro práci s SCI

- Pro vysílání a příjem znaků je výhodné si vytvořit funkce
  - void uart\_send(byte b)
  - byte uart\_recv(void)
- Pomocné makro pro zjištění přijatých dat
  - UART\_RECVREADY
- Jednoduchý program pro otestování
  - Na straně PC využít např. Putty
  - Nastavit COM1 a rychlost 19200
- Pomocná funkce pro převod 4 bitů na hexadecimální cifru
  - byte nibbleToHex(byte b)

```
byte b = 'a':
word w;
while(1)
  uart_send(b);
  b++:
  if (b > 'z')
    b = 'a';
  if (UART_RECVREADY)
    byte x = uart_recv():
    uart_send(':');
    uart_send(x);
    uart_send(':');
    uart\_send(nibbleToHex(x >> 4));
    uart_send(nibbleToHex(x & 0x0f));
    uart_send(':');
    continue;
  for(w = 0; w < 60000; w++)
```

```
byte nibbleToHex(byte b)
{
   b &= 0x0f;
   return (byte)((b < 10) ? (b + '0') : (b + 'A' - 10));
}</pre>
```

# Funkce pro příjem/odesílání

```
void uart_send(byte b)
{
  while(!SCI2S1_TDRE)
   ;
  SCI2D = b;
}
byte uart_recv(void)
{
  while(!SCI2S1_RDRF)
   ;
  return SCI2D;
}
#define UART_RECVREADY (SCI2S1_RDRF)
```

# Použití knihovny stdio

- Obsahuje řadu užitečných I/O funkcí
- Bez úprav možno použít např. sprintf (formátovaný výstup do řetězce – nutno připravit vhodný buffer)
- Ostatní funkce počítají s tím, že pro výstup se nakonec volá jedna společná funkce TERMIO\_PutChar
  - Není v knihovně a je třeba ji doprogramovat
  - Pokud ji neposkytneme (nevytvoříme), generuje se chyba

 $Symbol \ \ TERMIO\_PutChar \ in \ file \ C:/Freescale/CW \ MCU \ v10.6 \ /MCU/lib/hc08c/lib \ ansiis.lib \ is \ undefined \ \ variety \ and \$ 

- Pro vstup se podobně volá TERMIO\_GetChar
- Jako parametry se v C/C++ používají int, ale zde funguje i byte
- Běžně se pak používají putchar/getchar, printf, puts
  - Pozor na scanf, bývá omezeně implementována a **NEDOPORUČUJE** se

### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

# Opakování probraných částí

- Zatím máme předvedeno a je nutné vyzkoušet dohromady
  - I/O porty
    - LED-ky na portu PTC
    - tlačítka na PTA a PTC7
  - Čítač/časovač v režimu časovače
    - zdroj signálu takt sběrnice, předdělič
    - modulo registr zkrácení cyklu přetečení
    - příznakový bit TOF
  - Přerušení (zatím jen od časovače)
    - kód v souboru events.c
    - nutno "shodit" příznakový bit, nutná sekvence popsána v "Reference Manual"
  - Sériový port SCI2 připojen na rozšiřující desku
    - nastavení rychlosti předděličkou, nutno vybrat některou ze standardních
    - příznak přijetí bajtu
    - příznak volného odesílací bufferu a příznak odvysílání

# Důležité postupy dle RM

7 TDRE	Transmit Data Register Empty Flag. TDRE is set out of reset and when a transmit data value transfers from the transmit data buffer to the transmit shifter, leaving room for a new character in the buffer. To clear TDRE, read SCIxS1 with TDRE set and then write to the SCI data register (SCIxD).  0 Transmit data register (buffer) full.  1 Transmit data register (buffer) empty.
5 RDRF	Receive Data Register Full Flag. RDRF becomes set when a character transfers from the receive shifter into the receive data register (SCIxD). To clear RDRF, read SCIxS1 with RDRF set and then read the SCI data register (SCIxD).  0 Receive data register empty. 1 Receive data register full.

```
Timer overflow flag. This read/write flag is set when the TPM counter resets to 0x0000 after reaching the modulo value programmed in the TPM counter modulo registers. Clear TOF by reading the TPM status and control register when TOF is set and then writing a logic 0 to TOF. If another TPM overflow occurs before the clearing sequence is completed, the sequence is reset so TOF remains set after the clear sequence was completed for the earlier TOF. This is done so a TOF interrupt request cannot be lost during the clearing sequence for a previous TOF. Reset clears TOF. Writing a logic 1 to TOF has no effect.


O TPM counter has not reached modulo value or overflow.

1 TPM counter has overflowed.
```


# Náměty na spojení probraného

- Odesílání po SCI dle taktu časovače
  - zatím bez interruptu
- Odesílání stisku tlačítek
- Počítadlo na LED podle přijatých znaků
- Debouncing tlačítek využitím časovače/přerušení
  - ošetření možný zákmitů
  - nutno vyhodnotit několikrát za sebou stejný stav
  - nutno napsat funkci/funkce + statické proměnné apod.

    Bounce Bounce

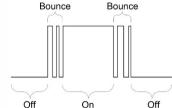

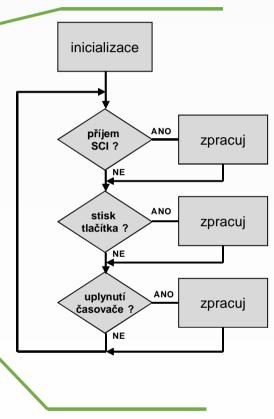 Sériový port a interrupt – kruhové buffery pro příjem i vysílání



#### Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení

#### 6. A/D převodník + akcelerometr


- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet
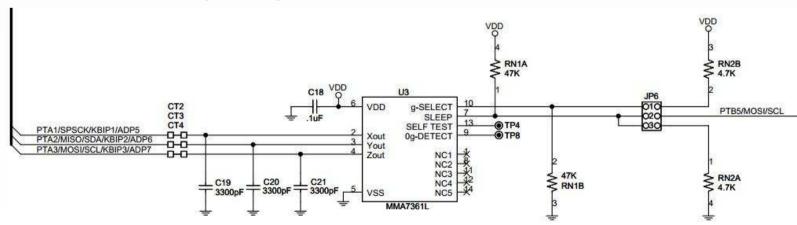
# 3-osý akcelerometr – připojení

- MMA7361L ±1.5g nebo ±6g
  - Výstupní signál typicky 800 (nebo 206) mV/g
  - V klidu 2 osy 1.65V (napájení / 2), třetí 2.45V (+1g) nebo 0.85g (-1g)
  - Napájení 3.3V stejně jako procesor (max. 3,6V)
- Xout = PTA1 (ADP5)
- Yout = PTA2 (ADP6)
- Zout = PTA3 (ADP7)


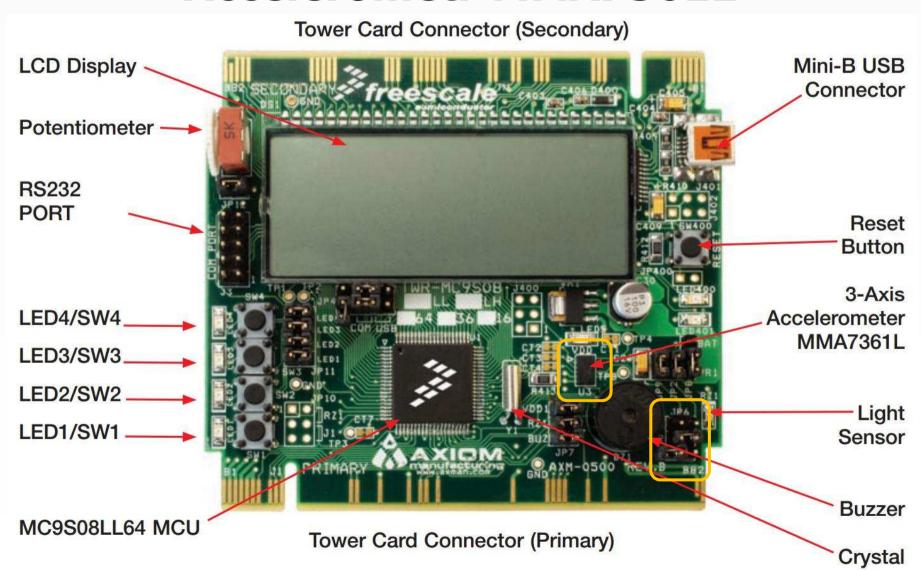
# Kit Freescale S08LL64 + Accelerometr MMA7361L



# A/D převodník

- RM Chapter 11
- Napěťové reference jsou pro 64-pinové pouzdro shodné s napájecím napětím (V<sub>DDA</sub> a V<sub>SSA</sub>)
- Hodiny jsou automaticky po Resetu zapnuté (bit ADC v SCGC1)
- Výstupní hodnota 8-, 10- nebo 12-bitová, zarovnaná doprava
- Celkem 31 vstupů, výběr pomocí multiplexu
  - Některé pouze interní
  - Pro 64-vývodové pouzdro nejsou všechny dostupné
  - Externí signály sdílejí vývody s dalšími perifériemi (např. GPIO)
  - Vstup určen 5-bitovou kombinací ADCH v registru ADCSC1
    - Kombinace 11111 znamená "module disabled" (= žádné převody)
- Možnost různých režimů komparátor apod. nevyužíváme
- Další bity v ADCSC1
  - COCO Conversion Complete nastaven po skončení převodu
    - Nulován po zápisu do ADCSC1 nebo vyčtením dat z ADCRL
  - **AIEN** Enable Interrupt

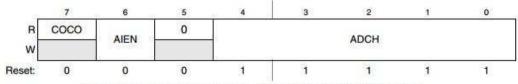


Figure 11-3. Status and Channel Control Register 1n (ADCSC1)

# A/D převodník – II

- Převedená data v registrech ADCRH a ADCRL
  - Pro 8-bitový převod stačí vyčíst ADCRL
    - Automatiky nuluje COCO příznak
  - Pro 10- a 12-bitový převod nutno napřed číst ADCRH

Table 11-10. Data Result Register Description

(1240) (100) (104) (100) (100)	DATA												
Conversion Mode	110	D10	60	Porm		Format							
12b single-ended	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	unsigned right justified
10b single-ended	0	0	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	unsigned right justified
8b single-ended	0	0	0	0	D	D	D	D	D	D	D	D	unsigned right justified

D: Data .


ADCH Channel		Input	Pin Contro
00000	AD0	ADP0	ADPC0
00001	AD1	Reserved	ADPC1
00010	AD2	Reserved	ADPC2
00011	AD3	Reserved	ADPC3
00100	AD4	PTA0/ADP4	ADPC4
00101	AD5	PTA1/ADP5	ADPC5
00110	AD6	PTA2/ADP6	ADPC6
00111	AD7	PTA3/ADP7	ADPC7
01000	AD8	PTA4/ADP8	ADPC8
01001	AD9	PTA5/ADP9	ADPC9
01010	AD10	PTA6/ADP10	ADPC10
01011	AD11	PTA7/ADP11	ADPC11
01100	AD12	ADP12	ADPC12
01101	AD13	Reserved	N/A
01110	AD14	Reserved	N/A
01111	AD15	Reserved	N/A

ADCH	Channel	Input	Pin Control
10000	AD16	Reserved	N/A
10001	AD17	Reserved	N/A
10010	AD18	Reserved	N/A
10011	AD19	VREFO	N/A
10100	AD20	Reserved	N/A
10101	AD21	Reserved	N/A
10110	AD22	Reserved	N/A
10111	AD23	VLCD	N/A
11000	AD24	VLL1	N/A
11001	AD25	Reserved	N/A
11010 AD26		Temperature Sensor <sup>1</sup>	N/A
11011	AD27	Internal Bandgap	N/A
11100	AD28	Reserved	N/A
11101	V <sub>REFH</sub>	V <sub>REFH</sub>	N/A
11110	V <sub>REFL</sub>	V <sub>REFL</sub>	N/A
11111	Module Disabled	None	N/A

Name	Value	Details
Device	ADC	ADC
△ Settings		
△ Clock settings		
Input clock select	BusClk	
ADC Clock Gate	Enabled	
Prescaler	1	
High-speed conversion	Disabled	
Asynchro clock output	Disabled	
Long sample time	no	
Long sample time lengt	20	
Frequency	8000 kHz	
△ ADC timing details	Complex	
Single conversion til	3.38 us; not supp	.96.296 kH
Continuous convers	2.12 us; not supp	70.588 kH
Conversion mode	Single conversion	
Result data format	8-bit right	
Low power mode	Disabled	
Conversion trigger	Software	
Hardware trigger select	TOD - match con	
Compare function	Disabled	
Compare type	less than	
Compare value	0 <b>D</b>	
Internal bandgap buffer	Disabled	
Pins		1
△ ADC Input Pins	3	
Pin	PTA1_KBIP1_SPS	PTA1_KBIP
Pin I/O control disal	no	
✓ Input Pin1		
Pin	PTA2_KBIP2_SDA	PTA2_KBIP
Pin I/O control disal	no	
Pin	PTA3_KBIP3_SCL	PTA3_KBIP
Pin I/O control disal	no	
hterrupts/DMA		
ADC type	ADC12V1 or ADC	_
Initial channel select	ADC Disabled	
Call Init method	yes	
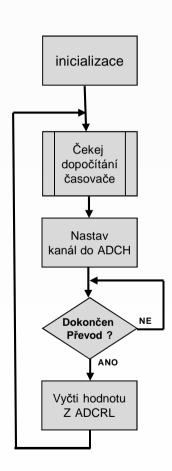
# A/D převodník – vlastní kód

- Pro vyhodnocení polohy zařízení (tj. akcelerometru připájeného na PCB) stačí A/D převod v pravidelných intervalech
  - Zvolíme např. 50ms použijeme časovač
    - Stačí polling režim (=testování TOF bitu)
  - Ve vlastnostech A/D převodníku necháme "Initial Channel Select" na Disabled
    - Před převodem zvolíme "kanál"
    - Vyčkáme dokončení převodu (bit COCO)
    - Vyzvedneme příslušná data z ADCRL (pro 8-bitový převod)
      - Nebo ADCRH a ADCRL (pro 10- a 12-bitový převod)
    - Po převedení a vyčtení se automaticky převodník převede do idle-módu
- Na výsledek v "nějaké" proměnné se zatím podíváme pomocí Debug
  - Ověřte změnu hodnoty otočením "toweru"



# Přenos naměřených dat

- Stejným způsobem možno měřit z ostatních kanálů
  - Přemístěte kód měření do funkce

#### byte read8ADC(byte channelCode)

- Parametrem číslo kanálu (pro  $X_{out} = 5$ ,  $Y_{out} = 6$ ,  $Z_{out} = 7$ )
- Návratová hodnota = výsledek z A/D převodu
- Výpis dat na terminál
  - Lépe v "čitelné" formě
  - Řádky ukončovat CR-LF, tj. \r\n
  - Použijme funkci printf a formátovaný výstup 3 celočíselných hodnot
    - •Nutný #include <stdio.h>
    - •Error "Symbol TERMIO\_PutChar in file C:/Freescale ...\ansiis.lib is undefined"
      - Knihovna stdio očekává, že aplikace bude mít funkci TERMIO\_PutChar
      - Funkce má implementovat std. výstup
      - V našem případě sériový port SCI viz. minulý příklad funkce putchar
      - Pro stdin funkce logicky vyžadována funkce byte TERMIO\_GetChar(void)
    - •Warning "C1420 Result of function-call is ignored"
      - Problém u funkcí, které vrací hodnotu, ale náš kód ji nevyužívá
      - Buď vypnout v nastavení překladače, nebo naznačit, že výsledek nechceme
        - (void)printf("...
- Vizualizace "grafovým sw" očekává řádky 3 hodnot oddělené čárkou

#### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 8. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM
- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet


## Vizualizace časování pomocí LED

- Využití komponent a znalostí z minulých projektů
  - Jádro CPU bus-clock 8MHz generováná z externích 8MHz
  - PTA a PTC porty připojené LEDs a BUTTONs
- Zatím žádné využití přerušení
- V hlavní smyčce (while) negovat LED1
  - Generuje se obdělníkový průběh
  - Možno sledovat osciloskopem


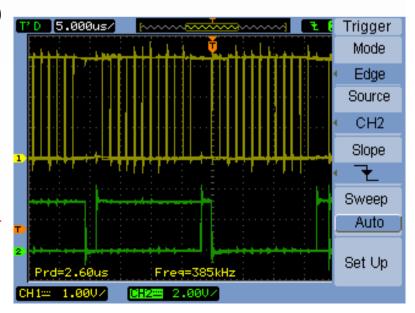
## Vizualizace interruptu pomocí LED

- Přidat blok TPM1
  - Zdroj hodin BusClock, předdělič 8x (= čítají se mikrosekundy)
  - Nastavit modulo registr na přetékání každých 20us
- Ve vlastnostech TPM1 povolíme "Overflow Interrupt" a nastavíme jméno funkce
  - Nezapomenout povolit generování kódu přerušení
  - Vlastnosti projektu *Project Properties ProcessorExpert Generate ISRs*
- Soubor Events.c vygenerovaná nová ISR funkce
  - V rutině (funkci) ISR budeme negovat stav LED2
  - Žádné čekání na přetečení (to se dělá "samo")
  - Nezapomenout shodit TOF příznak!!
- V main() zůstává negace LED1
- Obdélníky LED1 každých 100us "chybí"
  - Vykonává se kód přerušení
- CHYBY v průběhu LED2 !!



# Problém ne-atomických akcí

- Obyčejná negace bitu není na S08 jedna instrukce
  Překládá se jako tzv. sekvence Read-Modify-Write
  Skládá se interně ze 3 instrukcí
- Přerušení může nastat "mezi" jednotlivými částmi
  - Zde má celá hlavní smyčka jen 4 instrukce = velmi pravděpodobný vznik

Main – while(1)	Acc	Přerušení	Acc	PTCD
Načti z PTCD	0000 0000			0000 0 0 00
XOR 0x40	0000 0100			0000 0 0 00
		Uložit registry		0000 0 0 00
		Nuluj TOF		0000 0 0 00
		Načti z PTCD	0000 0000	0000 0 0 00
		XOR 0x80	0000 1000	0000 0 0 00
		Ulož do PTCD	0000 1000	0000 1 0 00
		Vrať zpět reg.		0000 <mark>1</mark> 0 00
		Konec INT		0000 1 0 00
Ulož do PTCD	0000 0100			0000 0 1 00
Skok while				0000 0 1 00
Načti z PTCD	0000 0100			0000 0 1 00
XOR 0x40	0000 0000			0000 0 1 00
Ulož do PTCD	0000 0000			0000 0 0 00
Skok while				0000 0 0 00

# Řešení problému atomicity operací

- Použití atomických operací
  - Na S08 existuje instrukce BitSet a BitClear
    - Lze použít na adresy v rozsahu 0-0xff (= běžné registry periférií)
    - Pro náš případ tedy stačí ...
      - Střída není 50%, protože jeden stav trvá jednu instrukci, druhý navíc dobu skoku (!)
      - Možno využít podmínku, bit LED1 se v přerušení nemění
  - Jiné architektury mají speciální GPIO registry "ToggleData"
    - Zápisem log 1 na příslušný bit se neguje daný výstup
  - Existuje řada dalších HW triků
    - Např. BitBanding pro ARM Cortex-M = každý bit je mapován na svojí adresu
- Eliminace vícevláknového přístupu k jednomu zdroji např.:
  - Bity upravovat jen v přerušeních se stejnou prioritou
  - Změny bitů dělat pouze v jednom přerušení
    - Např. 10us od časovače
    - Zavést frontu požadavků, kam různé části aplikace zasílají požadavky a v intu se provedou všechny "hromadně" – nejpozději do 10us

## Atomické operace - příklad

- V přerušení zůstává LED2 = !LED2
- Použít atomické operace
  - Co ten Jitter na CH2? ©
    - Kap. 5.5 Interrupts v RM

```
while(1)
{
    LED1 = 1;
    LED1 = 0;
}
```

```
Prd=******


Freq=*******
```

When the CPU receives a qualified interrupt request, it completes the current instruction before responding to the interrupt. The interrupt sequence obeys the same cycle-by-cycle sequence as the SWI instruction and consists of:


- Synchronizovat od CH1
- Není 50% střída
- Použití podmínky
  - Střída 50%, pomalejší
  - Lze použít i ternární operátor

```
while(1)
{
    LED1 = LED1 ? 0 : 1;
}
```

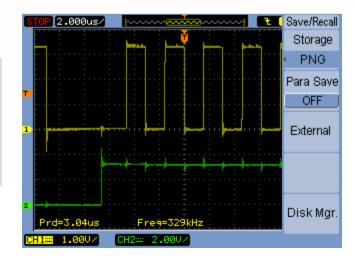
```
while(1)
{
   if (LED1)
      LED1 = 0;
   else
      LED1 = 1;
}
```






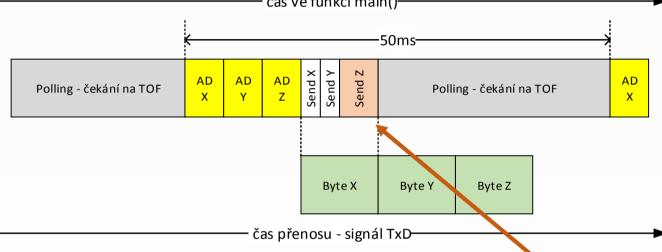


- Veškerý čas procesor stráví ve funkci main
  - Po detekci přetečení se 3x změří
  - Při odesílání se čeká pouze jednou na "doodeslání" proč ?
  - Pro ověření po vynulování TOF rozsvítit LED2 a po 3. vysílání LED2 zhasnout – můžeme sledovat na osciloskopu šířku pulsu
- Kód napište s využitím dřívějších příkladů
  - A/D převod ve funkci read8ADC()
  - Přetékání časovače nastavit na 50ms
  - SCI2 nastavit na rychlost 19200 (= jak dlouho trvá jeden znak ??)
  - Hodnoty odesílat pomocí putchar (3x) aplikace na PC je umí také

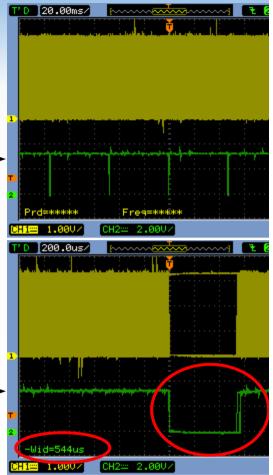


## **Časování pollingem – II**

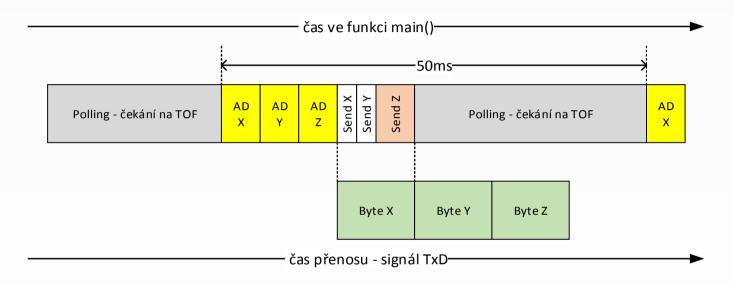

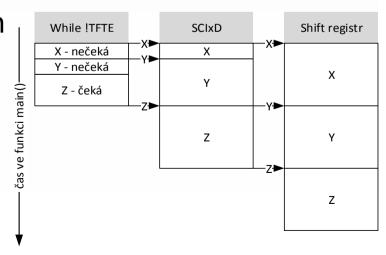
- Veškerý čas procesor stráví ve funkci main
  - Po detekci přetečení se 3x změří
  - Při odesílání se čeká pouze jednou na "doodeslání" – proč ?
    - Ve while se čeká na příznak, že SCIxD uvolněn = po přesunu do shift registru



## Časování přerušením

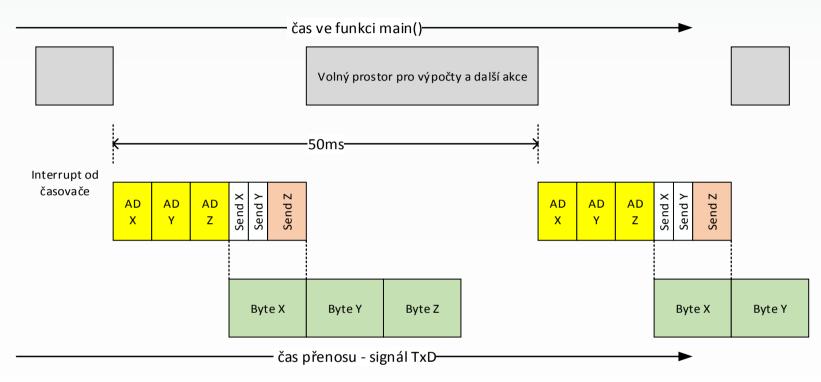


- Ve vlastnostech TPM1 povolíme "Overflow Interrupt" a nastavíme jméno funkce
  - Nezapomenout povolit v *Projekt Properties ProcessorExpert Generate ISRs*
- Soubor Events.c nová ISR funkce
  - Přesuneme komplet rutinu měření (tj. read8ADC) a odesílání do ISR
    - Včetně bliknutí LED2 pro možnost měření
  - Žádné čekání na přetečení (to se dělá "samo")
  - Nezapomenout shodit TOF příznak!!
  - Včetně odeslání 3 hodnot (lze využít putchar)
- V main() tedy pouze nekonečná smyčka "blikající" LED1

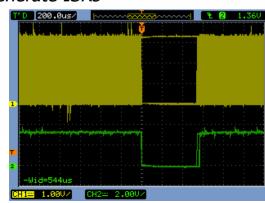
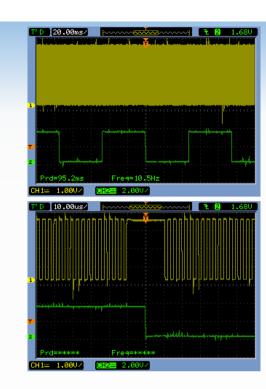
# Využití přerušení od AD převodníku

- Každým přerušením od TPM1 se spustí jeden převod
  - Inkrementace čísla AD kanálu v hodnotách 5, 6, 7
  - Použitelná statická nebo globální proměnná
- Povoleno přerušení od ADC
  - V obslužné funkci (je v Events.c) se odešle změřená hodnota po SCI2
  - Příznak COCO netřeba nulovat, "shodí" se čtením dat




```
ISR(TimerOver)
{
   static byte kanal = 5;

   (void)TPM1SC;
   TPM1SC_TOF = 0;
   ADCSC1_ADCH = kanal;

   kanal++;
   if (kanal > 7)
        kanal = 5;
}

ISR(ADComplete)
```
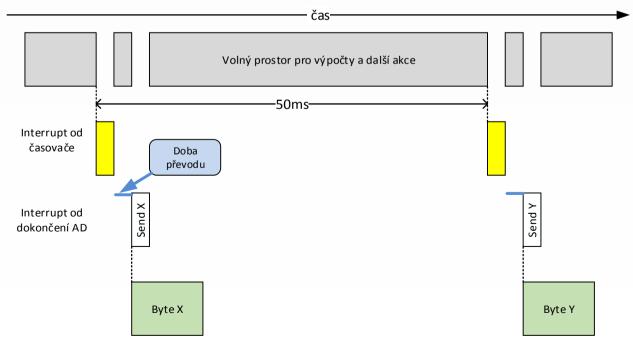
```
ISR(ADComplete)
{
  LED2 = !LED2;
  putchar(ADCRL);
}
```



```
volatile byte gKanal;

ISR(TimerOver)
{
   (void)TPM1SC;
   TPM1SC_TOF = 0;


LED2 = 0;  // on

   gKanal = 5;
   ADCSC1_ADCH = gKanal;
}
```
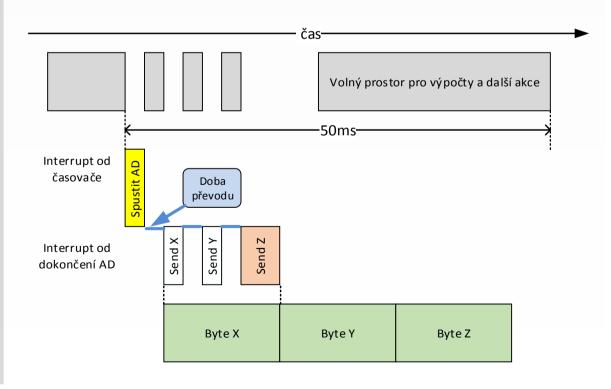
### Přerušení od AD převodníku – II


- Převod AD každé přerušení od TPM není výhodné
  - Zpomalení dodávání dat
    - Data nejsou sbírána v "jeden společný čas"
- Každým přerušením od TPM1 se spustí první převod
  - Kanál 5, hodnotu uložíme do globální proměnné
- Přerušení od ADC
  - Odešle se změřená hodnota
  - Inkremetuje se číslo kanálu
  - Pokud je "platné" (není větší než 7), spustí se další převod

```
ISR(ADComplete)
  LED2 = !LED2;
 switch(gKanal)
   case 5: // AD5 - axis X
     putchar(ADCRL);
     gKanal++;
     break:
   case 6: // AD6 - axis Y
     putchar(ADCRL);
     gKanal++;
      break:
   case 7: // AD5 - axis Z
     putchar(ADCRL);
     gKanal = 0x1f; // stop cnv.
     break;
 if (gKanal > 7) // konec mereni ?
                // off
   LED2 = 1;
  else
   ADCSC1_ADCH = gKanal; // start nxt
```


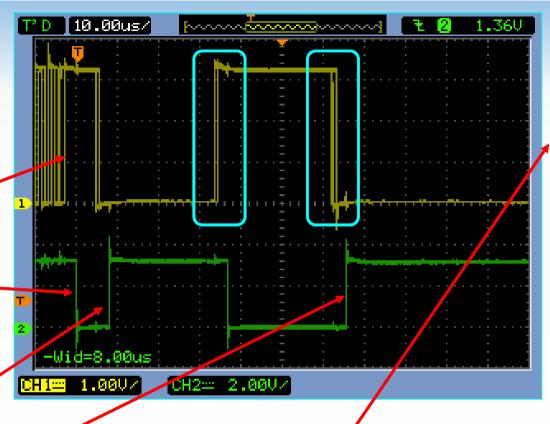
#### Přerušení od AD převodníku - III

- Přerušení časovače
  - Začátek
  - LED2 = 0;
    - Pak spuštěn AD převod
- Přerušení od AD
  - Příchod do interruptu
    - Pak odeslán výsledek pomocí putehar
    - Pak spuštěn další převod
  - Dokončen 3. převod-
    - Další už nebude
- Dokončení odesílání
  - Třetí znak se začal odesílat = dokončen "jeho" putchar
  - Cca 500us po spuštění akcí časovačem



## Plán cvičení


- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, prostředí CodeWarrior (simulátor+debugger)
- 2. I/O porty tlačítka a LEDky
- 3. Tlačítka, časovač a přerušení
- 4. Sériový port
- 5. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 6. A/D převodník + akcelerometr
- 7. Další možnosti využití časovače a přerušení


#### 8. Dokončení přerušení, časovač v režimu PWM

- 9. LCD displej
- 10. Pokročilé algoritmy
- 11. Semestrální práce
- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet
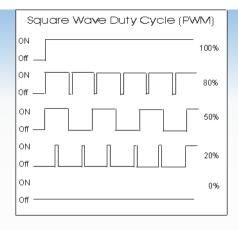
#### Generování PWM

- PWM = pulsně šířková modulace
  - Nejjednodušší číslicové generování analogové hodnoty
- Na Freescale S08 mají čítače rozšiřující funkce ve formě "kanálů"
  - Počet kanálů je různý u různých typů/řad
    - Pro LL64 jsou 2 kanály pro každý TPMx
  - Každý z **n** kanálů
    - Má přiřazen I/O pin viz. popis vývodů
    - Má 16-bitový datový registr TPMxCnV (s polovinami TPMxCnVL a TPMxCnVH)
    - Události mohou vyvolat přerušení
    - Všechny signály lze nastavit na aktivní v 0/1, hrany podobně na Hi-Lo nebo Lo-Hi
  - Základní funkce nastavitelné pomocí konfiguračních bitů/registrů
    - Input Capture
      - Při HW detekci sestupné/vzestupné hrany se uloží stav registru čítače do záchytného registru
    - Output Compare
      - Při shodě stavu registru čítače a registru se vygeneruje sestupná/vzestupná hrana nebo změna
    - PWM
      - Modulo-registr řídí periodu PWM signálu
      - Hranově zarovnané (edge-aligned)
        - Počáteční hrana PWM nastává při nulování čítače
        - Koncová hrana dána shodou stavu čítače a registru
      - Středově zarovnané (center-aligned)
        - Směr čítaní se mění nahoru/dolů
        - Skutečná perioda je 2x viz. dokumentace



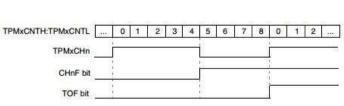

TPMxCnVH:TPMxCnVI = 0x0005

Figure 17-3. High-true pulse of an edge-aligned PWM

## Přehled režimů čítačů

Table 17-6. Mode, Edge, and Level Selection


CPWMS	MSnB:MSnA	ELSnB:ELSnA	Mode	Configuration
x	xx	00	Pin is not controlled by TPM. It is reverted to general purpose I/O or other peripheral control	
0	00	01	Input capture	Capture on rising edge only
		10		Capture on falling edge only
		11		Capture on rising or falling edge
	01	00	Output compare	Software compare only
		01		Toggle output on channel match
		10		Clear output on channel match
		11		Set output on channel match
	1X	10	Edge-aligned PWM	High-true pulses (clear output on channel match)
		X1		Low-true pulses (set output on channel match)
1	xx	10	Center-aligned PWM	High-true pulses (clear output on channel match when TPM counter is counting up)
		X1		Low-true pulses (set output on channel match when TPM counter is counting up)

## Generování PWM podle ADC


• Cíl – měnit střídu PWM na LED pomocí potenciometru

45 PTC6/ACMPO/BKGD/MS
44 PTC5/TPM2CH0
43 PTC4/TPM2CH0
42 PTC3/TPM1CH1
41 PTC2/TPM1CH0

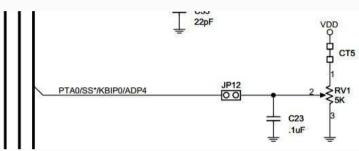- Zapojení HW:
  - Na desce LED1 odpovídá PTC2 a sdílí tedy CH0 od TPM1
  - Na desce LED2 odpovídá PTC3 a sdílí tedy CH1 od TPM1
    - Nutno použít TPM1
  - Potenciometr připojen na ADC4



- Nakonfigurování TPM1
  - Nastavit modulo registr na 255 (odpovídá max. hodnotě z ADC)
  - Nastavit předděličku tak, aby generovaná perioda byla cca 1kHz (=1ms)
  - Přidat 2 kanály (vznikne CH0 a CH1) a zapnout jejich I/O pin
  - Nastavit value-registry (položka "Channel compare") na "polovinu" = střída PWM 50%
- Zrušit v PTC bit 2 a 3 (=disable), aby jej mohl využívat CH0 a CH1
  - Pozor, aby v kopírovaných částech kódu nezůstala práce s LED1 nebo LED2
- Hlavní smyčka
  - V pravidelných intervalech měřit pomocí ADC hodnotu
  - Hodnotu předávat do TPM1C0V a TPM1C1V (lze přistoupit 16-bitově)
    - Do kanálu CH1 dávat doplněk do 255 = výstup bude v protifázi
- Vyzkoušet rozdíl "Edge-" a "Center-Aligned"

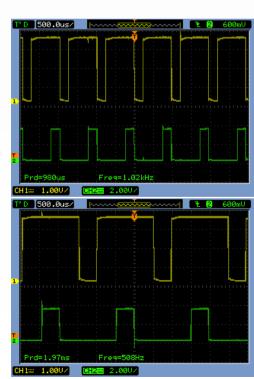

## Generování PWM podle ADC - II

38 39

- Cíl podle náklonu desky měnit frekvenci PWM na pinu připojeném k "pípáku" (buzzer)
  - Na desce připojen k PTC2 = TPM1 s CH0
  - Podle ADC (třeba X osa ?) měnit frekvenci
- K časování měřících 50ms použít TPM2
  - Nastavit TPM2 na 50ms, povolit přerušení
  - Převzít kód pro spuštění měření A/D a přesunout do přerušení od TPM2
- Nakonfigurovat TPM1
  - Nastavit 1 kanál (CH0) a zapnout jeho I/O pin
  - Nastavit modulo registr na 255 (odpovídá téměř max. hodnotě z ADC)
  - Nastavit value-registr (položka "Channel compare") na "polovinu" = střída PWM 50%
  - Nastavit předděličku tak, aby generovaná perioda byla cca 1kHz (= 1ms)
  - Nezapomenout v kódu nějaké použití LED1
- Přidat do modulu Events globální proměnnou plněnou podle ADC (osa X)
- V main modulu mít tuto proměnnou jako extern
- Hlavní smyčka
  - Podle proměnné plnit modulo registr TPM1MOD a poloviční hodnotou datový registr TPM1C0V (oba 16-bitově)
    - Konverze byte-word je implicitní, velikost operandů se přizpůsobí "největšímu datovému typu"
    - Předpokládejme Edge-aligned režim TPM1
- !! Spouštět TPM1 podle stavu tlačítka BUTTON1 (v klidu nepískat !!!)
  - Nejlépe pomocí bitu TPM1 v registru SCGC1


### Plán cvičení

- 1. Úvod a seznámení laboratoř, bloky uP, opak. C
- 2. Prostředí CodeWarrior simulátor + debugger
- 3. Opakování C algoritmů
- 4. I/O porty tlačítka a LEDky
- 5. Časovač a přerušení
- 6. Sériový port
- 7. Procvičení sériový port, I/O, časovač, přerušení
- 8. A/D převodník + akcelerometr
- 9. Další možnosti využití časovače a přerušení
- 10. Kruhový buffer, časovač v režimu PWM

#### 11. Semestrální práce + pokročilé algoritmy

- 12. Semestrální práce
- 13. Semestrální práce + Zápočet

#### **LCD**

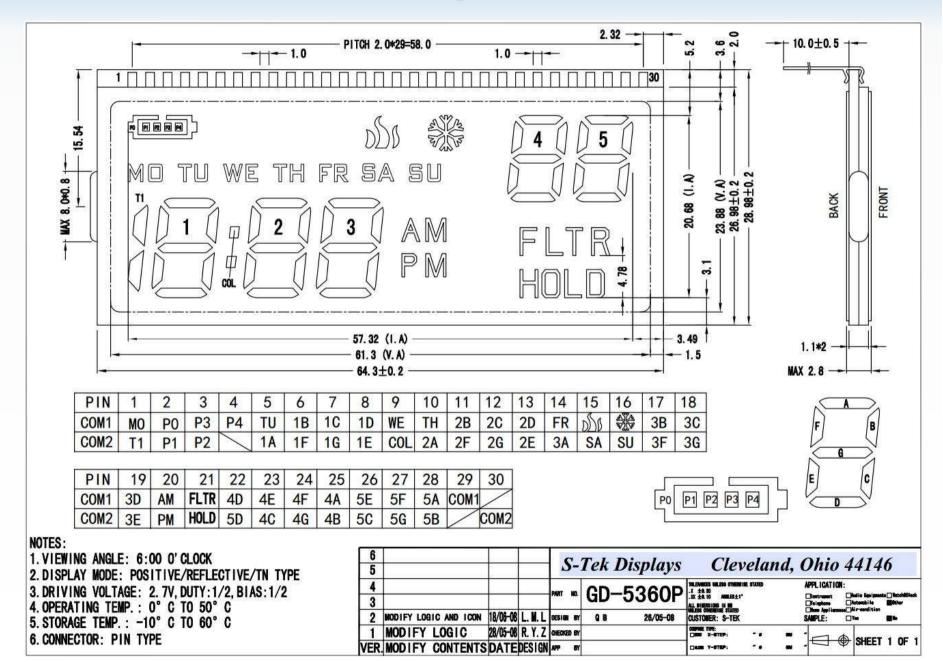

## Semestrální práce - úvod

- Spojení jednotlivých bloků do funkční aplikace
- Zatím probrané
  - Sériový port
  - A/D převodník
  - Časovač
  - Jádro procesoru
  - I/O porty LED-ky a tlačítka
- Samostatně doplnitelné bloky
  - PWM režim čítače viz minulé "slajdy"
  - LCD displej
    - Podklady Z:\podklady\MPP datasheet (TWR\_LCD\_GLASS\_SPECIFICATION.pdf)
    - Knihovna (LCD\_MPP.C a LCD\_MPP.H soubor k nakopírování do projektu)
      - K inicializaci nutno zavolat LCD Init()
      - K zobrazení číslice na 7-segmentovce možno využít LCD\_ShowNumber(byte pos, byte val)
      - Zapnutí vypnutí symbolu/segmentu možno pomocí
        - void LCD\_SegmentOn(byte lcdpin, byte compin);
        - void LCD\_SegmentOff(byte lcdpin, byte compin);
      - Jednotlivé LCD segmenty jsou připraveny pomocí #define
  - Další HW komponenty viz. datasheet (MC9S08LL64RM.pdf)

## Semestrální práce - témata

- Využít více bloků a ovládání přes SCI z PC
  - Nutno vhodně zvolit filozofii ovládání
- Náměty standardní ("na jedničku/dvojku")
  - Hodiny na LCD (aktuální čas nastavitelný z terminálu)
  - Stopky na LCD (start/stop/mezičas pomocí tlačítek jako na hodinkách)
  - Melodický zvonek (tlačítkem spuštěná sekvence tónů)
  - "Klávesy" (po stisku tlačítka zahrát tón)
  - Zobrazit zrychlení na LCD (výběr vstupu X/Y/Z pomocí terminálu)

#### Hodnocení

- Výborně dělá co má + něco navíc (např. konfigurace terminálem, ...)
- Velmi dobře dělá co má dle požadavků cvičícího
- Dobře něco dělá, ale ne podle požadavků cvičícího
- 4 nefunguje

## Konec aktuálních slajdů

- Následující slajdy jsou z minulých let a mohou být aktualizovány podle rychlosti zvládání látky během cvičení
- Vhodné jako inspirace "co nás čeká"

## Odložené slajdy!!

• Toto tyto podklady nejsou pro 2014/15 použity!!

## Nastavení projektu

- Využití komponent a znalostí z minulých projektů
  - PTA a PTC porty připojené LEDs a BUTTONS
  - Sériový port SCÍ2 rychlost 19200 nebo 9600
  - Časováč TPM1 modulo čítač pro opakování 50ms
  - AD převodník ADC vstupy ADP5-7, 8-bitové převody
  - Jádro CPU bus-clock 8MHz generovaná z externích 8MHz
- Zatím žádné využití přerušení
- Funkce pro odesílání/příjem přes SCI2
  - void uart\_send(byte)
  - byte uart\_recv(void)
- Funkce pro měření z AD vstupů
  - byte readADC(byte kanal)
- Měření AD z akcelerometru pomocí pollingu
  - Čekám na (modulo) dopočítání TPM1
  - 3x převedu z AD a odešlu "bajty" do PC ke zobrazení
    - Program na Z:\podklady\MPP\SerialView.exe

#### #define SCI BUF SIZE 16 volatile byte qbSendBuffer[SCI\_BUF\_SIZE]; volatile byte qbSendPosW = 0: volatile byte qbSendPosR = 0; volatile bool IsSendEmpty = TRUE; volatile bool IsSendFull = FALSE; void uart\_send(byte b) if (!IsSendFull) gbSendBuffer[gbSendPosW] = b; abSendPosW++: if (qbSendPosW >= SCI\_BUF\_SIZE) qbSendPosW = 0;IsSendEmpty = FALSE: // kazdopadne uz neni prazdny buffer // kazdopadne enable interrupty SCI2C2\_TIE = 1; // indikace plného bufferu = cekam na uvolneni: while ((qbSendPosW == qbSendPosR) && !IsSendEmpty) LED4 = 0;LED4 = 1;/\* alternativni indikace plného bufferu priznakem if (gbSendPosW == gbSendPosR) // mel bych zapisovat na misto. // kde se ieste ma cist ? IsSendFull = TRUE; \*/

```
ISR(TxRequest)
{
  uart_txempty();
}
```


#### Kruhový buffer - implementace

- Je-li místo, zapíše se do bufferu
- Buffer už není prázdný, povolí se inty
  - Pokud byl předtím buffer prázdný, TRDE je nastaven a ihned se vyvolá přerušení
- Prázdné vyčtení SCIxS1 registru shodí případné příznaky
- Po posledním odeslaném bajtu (buffer prázdný) se musí zakázat interrupty (TRDE zůstává na 1)
- V interruptu se volá funkce ze serial.c všechna data jsou v jednom modulu
- Volatile data používaná v přerušení i "hlavním vlákně"
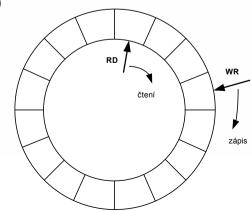
### Problém s čekáním na odeslání

- Pokud dokážeme vygenerovat data rychleji, než se stihnou odesílat, je nutné čekat
  - Měření AD trvá řádově jednotky mikrosec
  - Odeslání jednoho byte řádově milisec (cca 1ms pro 9600b/s)
- Mezi požadavek odesílání bajtů je nutno vložit buffer tzv. kruhový
  - Funkce uart\_send jen zapíše do bufferu (= rychlá akce)
    - Nutno inkrementovat "zapisovací ukazovátko" modulo velikost bufferu
    - V případě plného bufferu jsou možnosti
      - Nastavit příznak hlavní vlákno (main) pak musí zajistit "shození"
      - Počkat na uvolnění = odeslání alespoň jednoho znaku
    - Povolit přerušení od "odeslání"
  - Po uvolnění SCIxD registru (TRDE příznak) se z bufferu vyzvedne nejstarší neodeslaná hodnota
    - Využito přerušení "Transmit request" v SCI2
    - Po posledním bajtu (čtecí ukazovátko "dostihlo" zapisovací) se musí zakázat přerušení
      - Jinak by stále nastávalo přerušení od prázdného datového registru (!!)
- Pro ověření v main() budeme blikat LED2
  - POZOR prostá negace LED2 není atomická !!

```
while(1)
{
   LED2 = 0;
   LED2 = 1;
}
```



# **Časové průběhy**

- V main měníme stav LED2
  - Generování obdélníkového signálu
  - Výpadky po dobu obsluh přerušení
- Pro synchronizaci indikuje LED3
  - Do 0 při spuštění převodů
  - Do 1 při ukončení převodů
- Během "převodů" se main nestihne
  - Převody trvají cca 3µs (při 8MHz)
  - Režie vyvolání/ukončení interruptu je několik instrukcí (řádově μs)
  - Plnění bufferu také nějakou dobu trvá
- Po cca 50ms je krátký výpadek main další byte při 19200b/s
- Podobně za dalších 50ms (nutno posunout synchronizaci)

